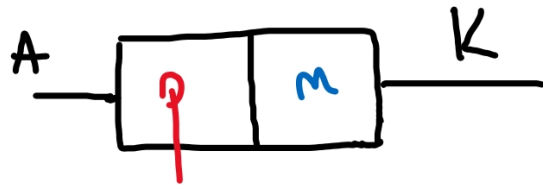




Lab 1. #5:

Diode semiconductoră (redresoare):

- joncțiune p-n. (Si, Ge)



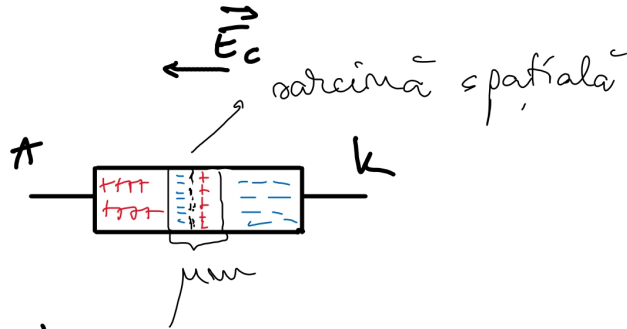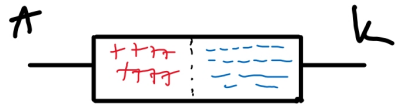- semiconductor de tip p: *goluri ca purtători majoritari*
(*electroni ca purtători minoritari*)
- semiconductor de tip n: *electroni ca purtători majoritari*
(*goluri ca purtători minoritari*)




Simbolul diodei




polarizare directă + A ; - K.

polarizare inversă - A ; + K.

Polarizare directă

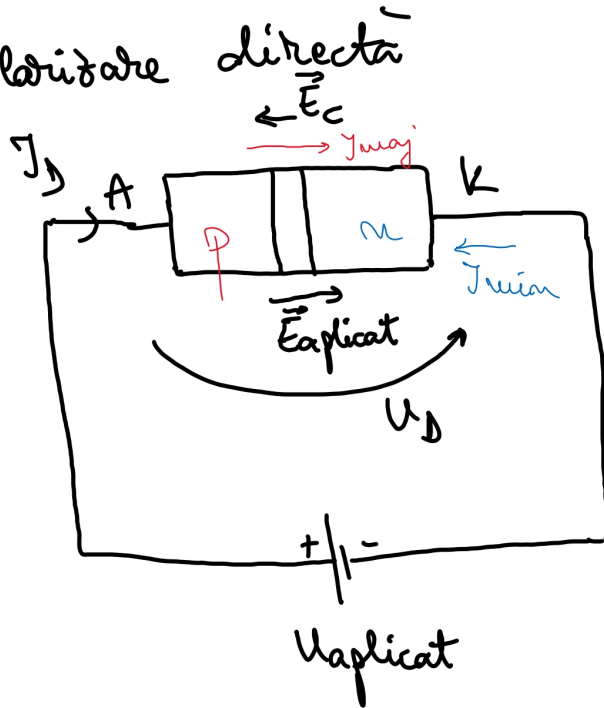

$$J_{maj} \approx 10^3 J_{min}$$


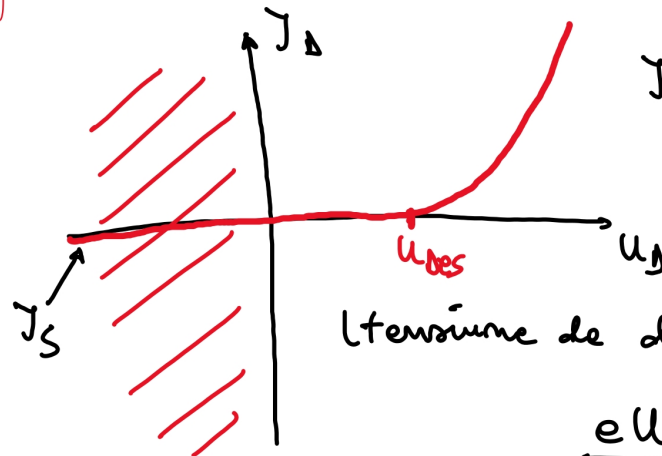


$$J_D = J_S \left(e^{\frac{eU_D}{k_B T}} - 1 \right)$$

(tensiune de deschidere)

$$\frac{eU_D}{k_B T} \gg 1 \Rightarrow J_D \approx J_S e^{\frac{eU_D}{k_B T}}$$

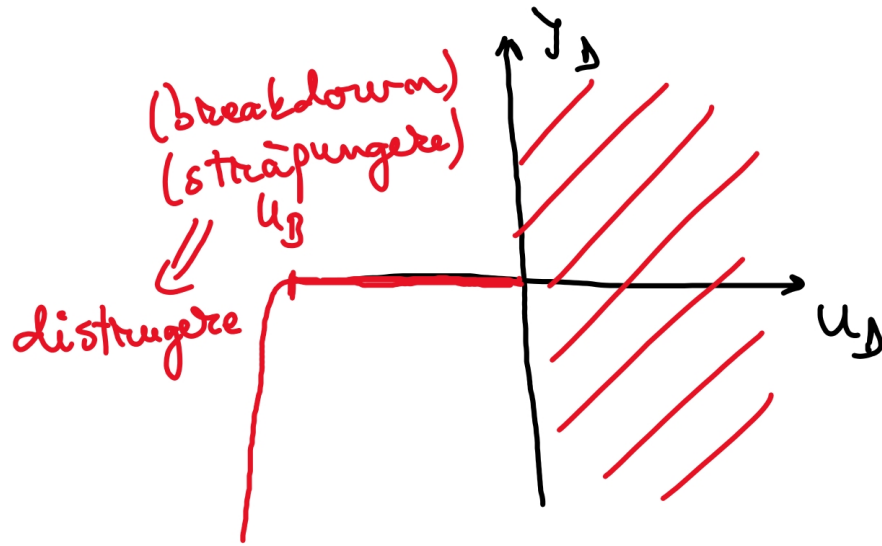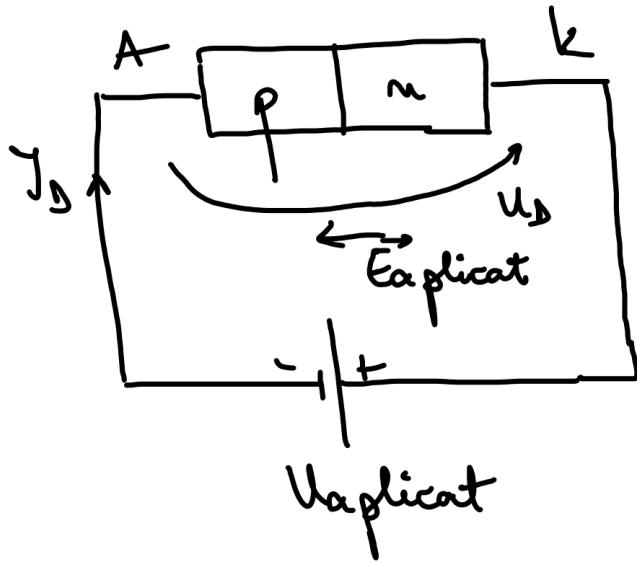Polarizare inversă:
 $\leftarrow \vec{E}_c \leftarrow J_{min}$




Modele ale diodei redresoare:


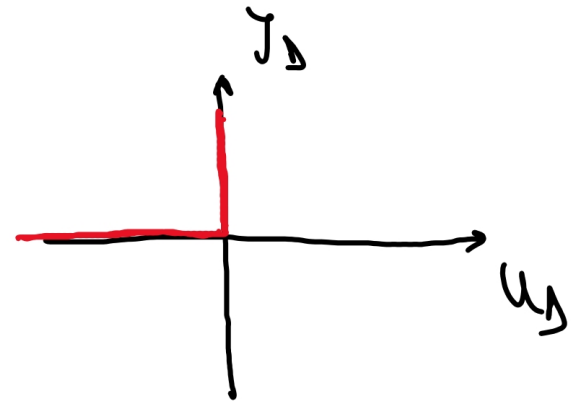
1. Dioda ideală

$$U_D > 0 \Rightarrow \begin{array}{c} A \quad K \\ \text{---} \text{---} \end{array} \equiv \text{---} \text{---}$$

$$U_D < 0 \Rightarrow \begin{array}{c} A \quad K \\ \text{---} \text{---} \end{array} \equiv \begin{array}{c} \text{---} \text{---} \\ \text{---} \end{array}$$



2. Dioda idealizată

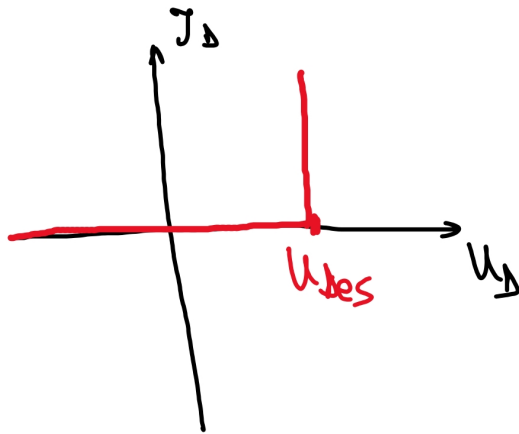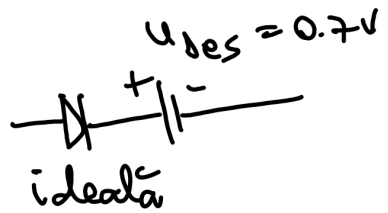

| $U_D (V)$ | $I_D (\mu A)$ |
|-----------|---------------|
| 0 | 0 |
| 0.494 | 0.106 |
| 0.521 | 0.179 |

3. Model practic ("practical model").

