

Laborator nr 3:

Transistorul bipolar:

- transistorul → permite controlul unui curent (I_C, I_D) folosind un curent (I_B) sau o tensiune (V_G)



- transistorul ≡ cel mai simplu amplificator

transistori → TB, BJT („Bipolar Junction Transistor”)
 TFC, FET („Field-Effect Transistor”)



BJT: (TB)

- switch controlabil electronic (blocați/saturați)
- sursoa de curent controlabilă (activă)


tipuri BJT:

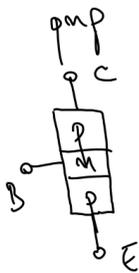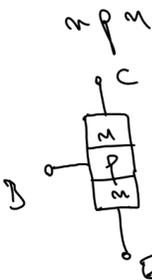

simboluri

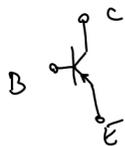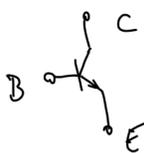


Exemplu transistor npn

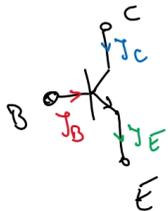

$$I_C \approx \beta I_B$$

β - factorul de amplificarea

$$I_E = I_B + I_C \approx I_C$$

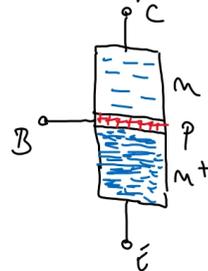



Regimuri de funcționare: (nnp)

- 1) blocați $V_{BE} < 0.7V$ (juncțiune BE, blocați)
- $I_B = 0$
- $V_{CE} \geq 0; I_C = 0$

- 2) activ $V_{BE} \approx 0.7V; I_B \neq 0$
- $I_C = \beta I_B$
- $V_{CE} > 0$


- 3) saturație $V_{BE} \approx 0.7V; I_B \neq 0$
- $I_C = I_B \beta$
- $V_{CE} \approx 0 - 0.2V$

Modelarea BJT:

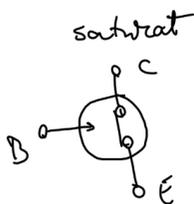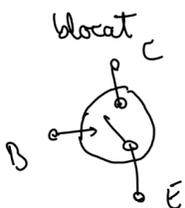



Caracteristica jonctiunii BE:

BE → diodă (jonctiune pn)


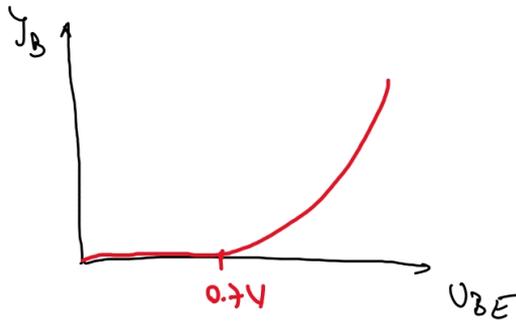


Caracteristicile colectorului:



mod blocat $I_B = 0$

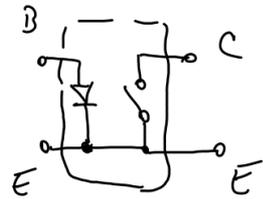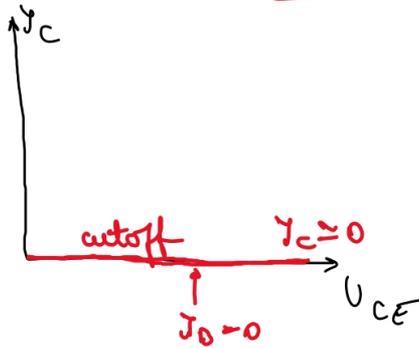

mod activ

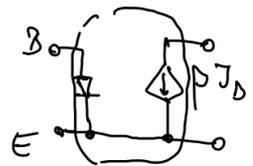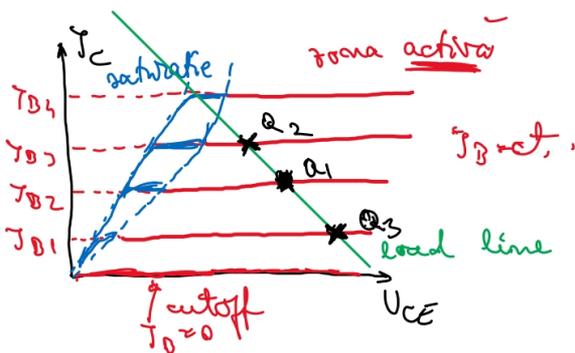

zona de saturatie

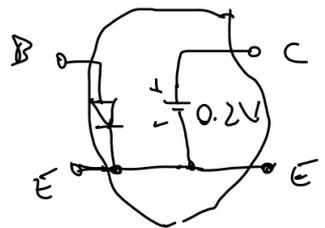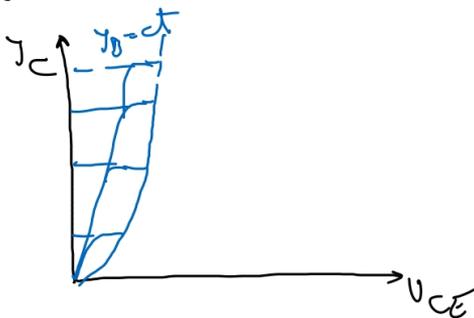

Matricea hibridă:



$$\begin{pmatrix} V_1 \\ I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h_{11} & h_{12} \\ h_{21} & h_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ V_2 \end{pmatrix}$$

$$V_1 = h_{11} I_1 + h_{12} V_2$$

$$I_2 = h_{21} I_1 + h_{22} V_2$$

Definiri:

$$h_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{V_2=0} = Z_{in} (\Omega) = h_{ie}$$

$$h_{12} = \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_1=0} \text{ - adim. } = h_{re}$$

$$h_{21} = \left. \frac{I_2}{I_1} \right|_{V_2=0} = \beta \text{ (adim.)} = h_{fe}$$

$$h_{22} = \left. \frac{I_2}{V_2} \right|_{I_1=0} = Y_{out} = \frac{1}{Z_{out}} = \Omega^{-1} (S) = h_{oe}$$

$V_{CE} (V)$	$V_{BE} (V)$	$I_B (\mu A)$	$I_C (mA)$
5	0	0	0
5	0.05	0	0
	⋮	⋮	⋮
	0.571	0.488	0.065
5.005	⋮	⋮	⋮
⋮	⋮	3.898	⋮
4.998	0.630		0.662