

Laborator nr. 4 FIZ :

BJT lab 3

desteți UBE peste 0.7V. OK
partea a (tabel)
 $I_D (\mu A)$
1
2
:
10
20
30
:
50..

Transistorul cu efect de câmp: (TEC)

BJT (TB) $\rightarrow I_c$ controlat de I_B ($I_c \approx \beta I_B$)


Field-Effect Transistor (FET)

FET (TEC) $\rightarrow I_D$ controlat de V_G (curent controlat de σ tensiune)

- dispozitiv controlat în tensiune

FET $\left\{ \begin{array}{l} JFET \text{ (TEC cu joncțiune, TEC-j)} \\ MOSFET \text{ (TEC de tip MOS)} \end{array} \right.$




MOS = metal-oxide-semiconductor

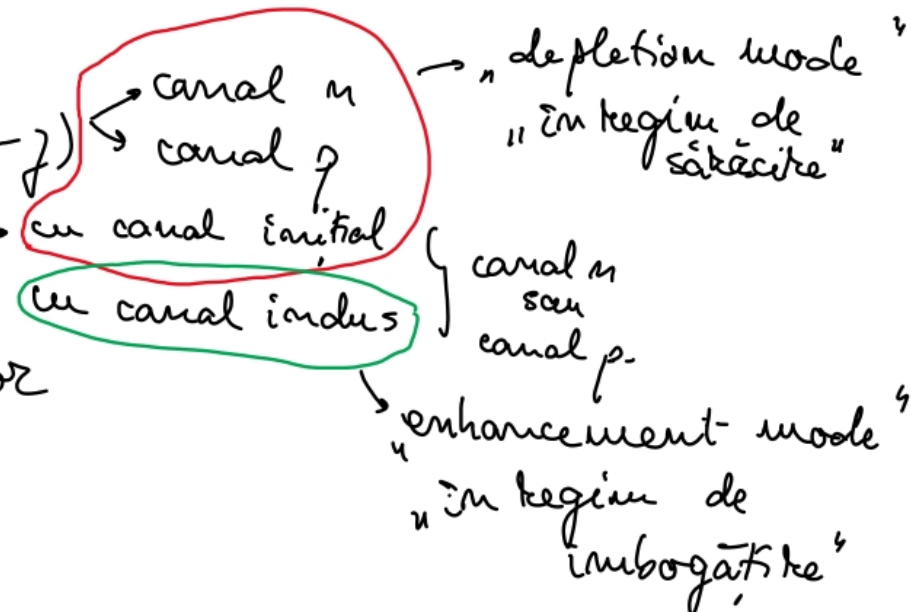

Transistorul cu efect de câmp cu jonctiune (JFET)

JFET cu canal n


simboluri

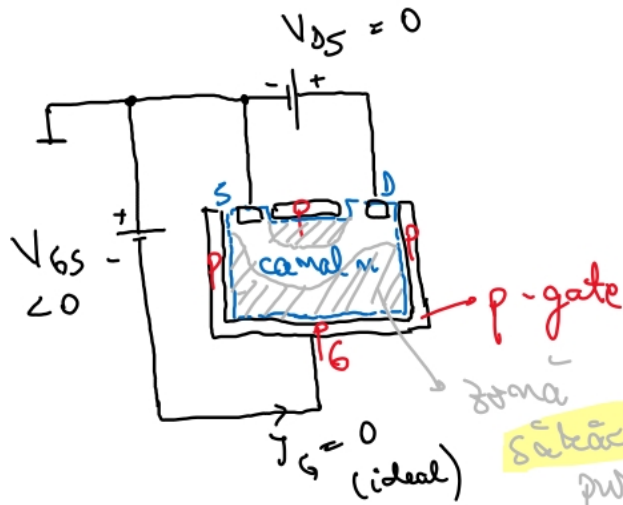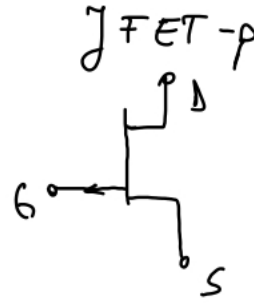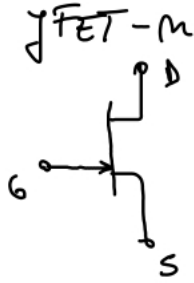


zona saturată de purtători de sarcină
 \Downarrow
 îngustarea canalului
 $D-S \Rightarrow$ limitare a
 curentului maxim
 (I_D)

S - sursă (n surse)
 (de electroni)
 D - drenă (drain)
 (de electroni)

G - "gate" (grila)

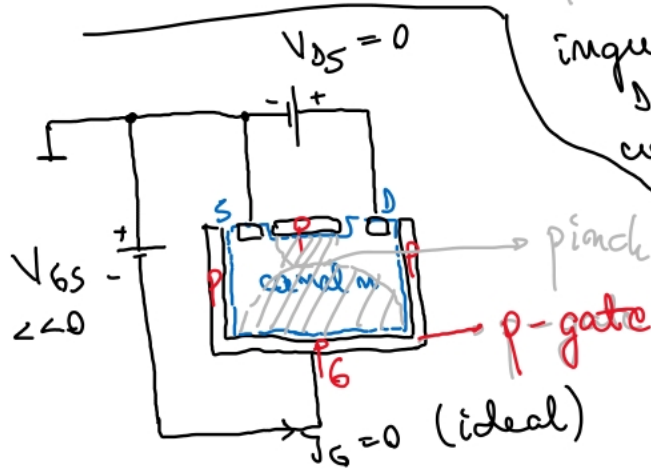

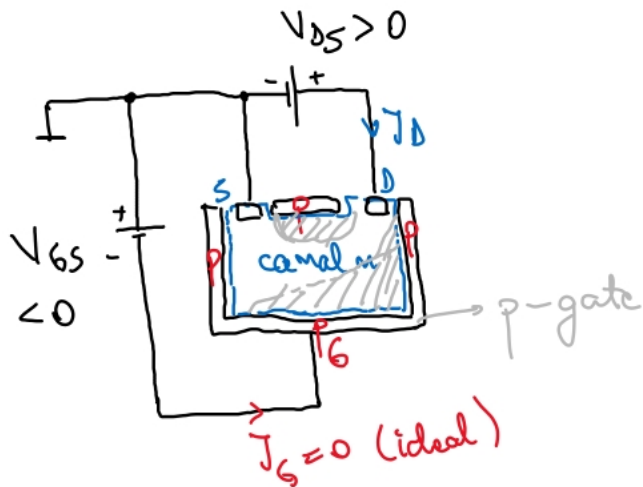pinch-off ($I_D = 0$) -> pinch-off voltage
 $(V_T) (V_p)$.





$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_T} \right)^2 = f(V_{GS})$$



Dacă $V_{GS} = 0 \Rightarrow I_D = I_{DSS}$

$V_{GS} = V_T \Rightarrow I_D = 0$

V_T, I_{DSS} - catalogate
 (datasheet)

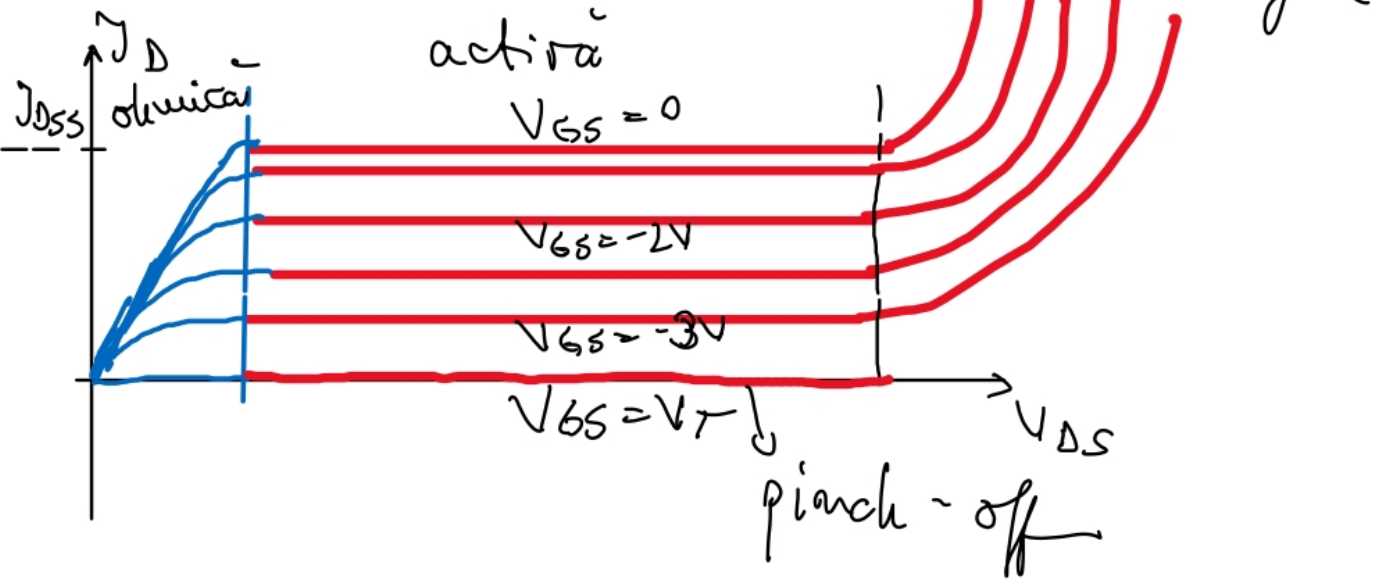
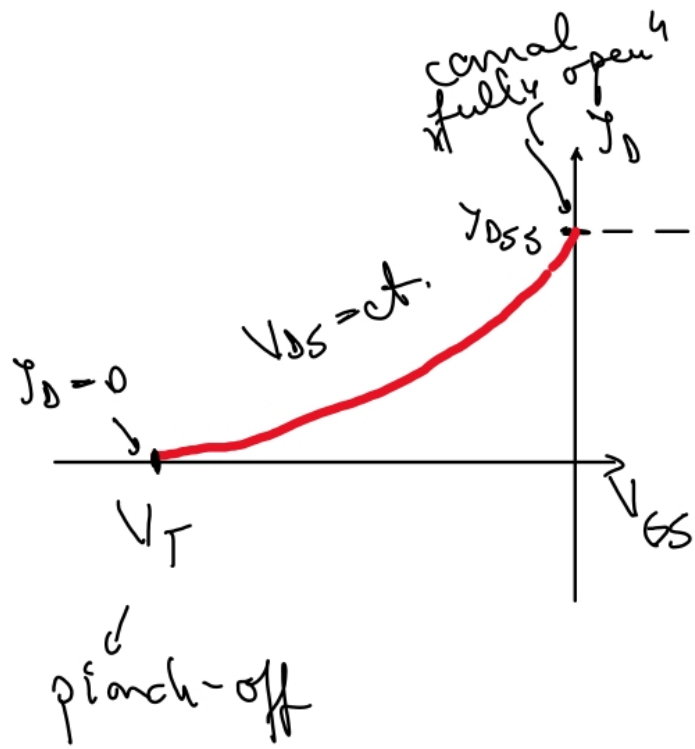


Regim dinamic

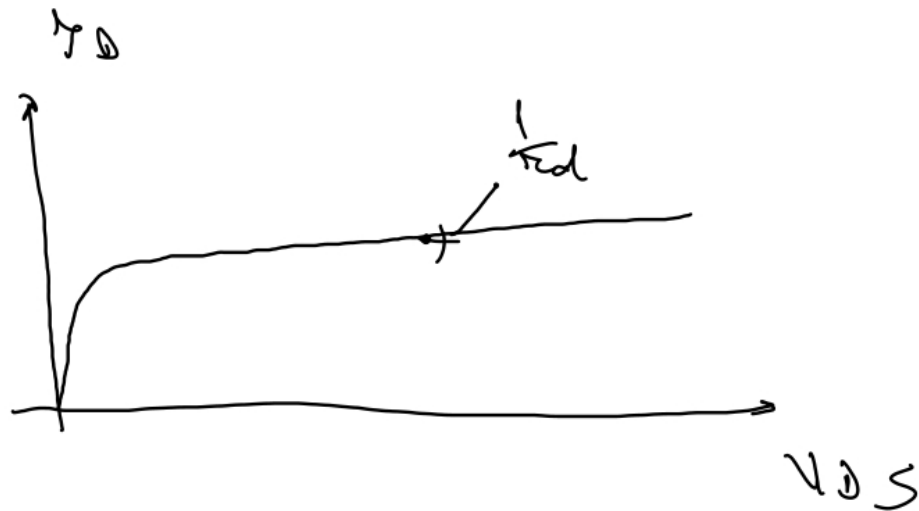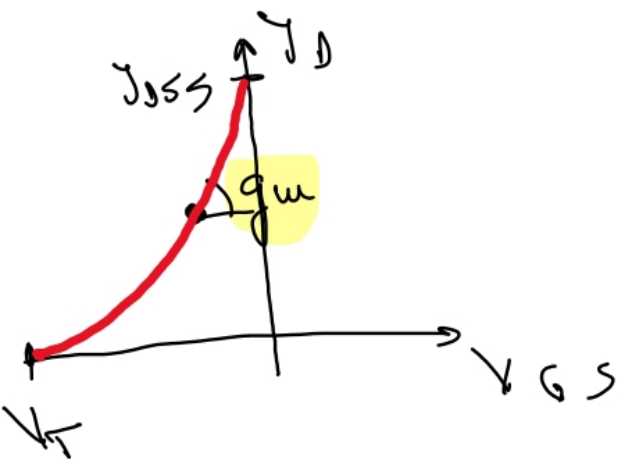

MOSFET cu canal inițial (n depletion-type) → mai rar

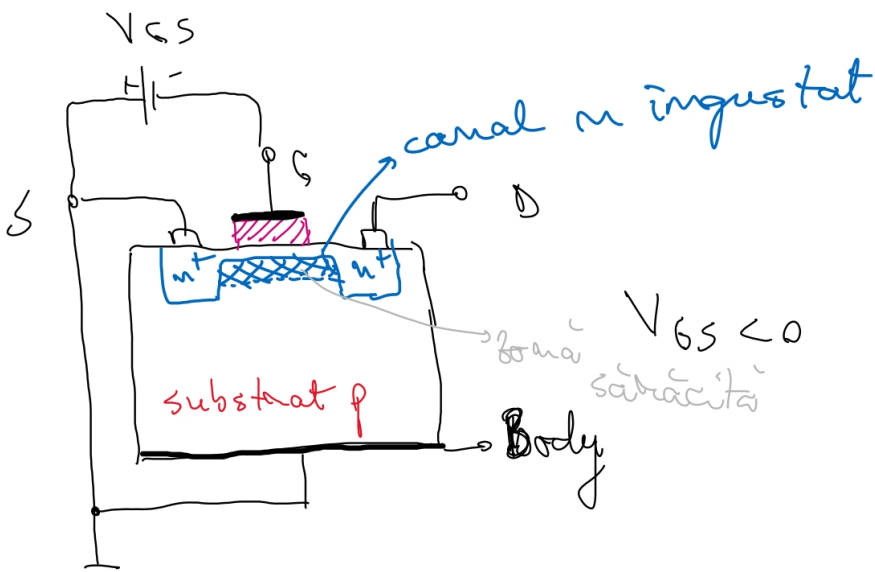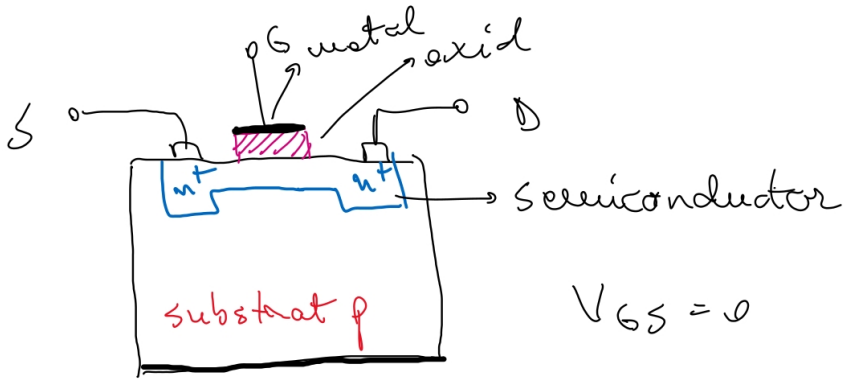MOSFET: rezistența canalului - f. mică
 imped. de intrare - f. mare




caracteristici manimate cu JFET-n


MOSFET cu canal inițial - n normally ON
 (scut între D și S dacă $V_{GS} = 0$)

simboluri:


canal n

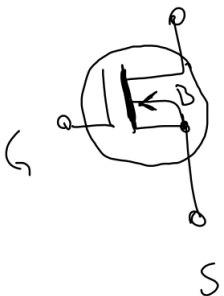

canal p

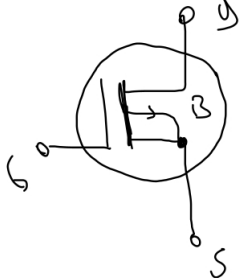

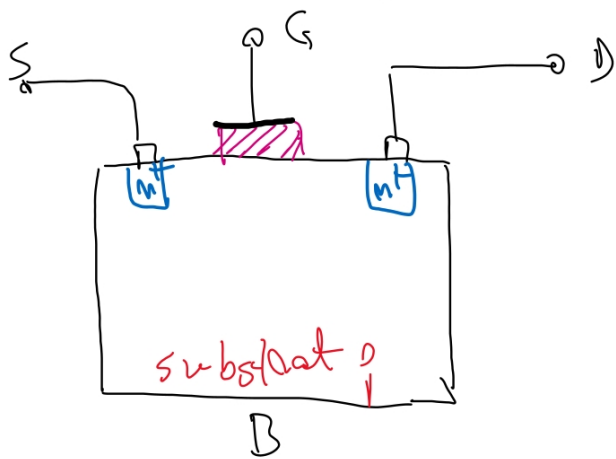
MOSFET in canal modes ("enhancement type")




$$V_{GS} = 0 \Rightarrow I_D = 0$$

normally OFF




symbolic

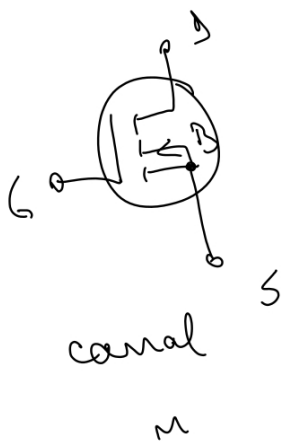

canal n

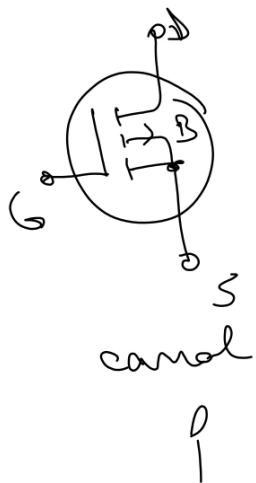

canal p

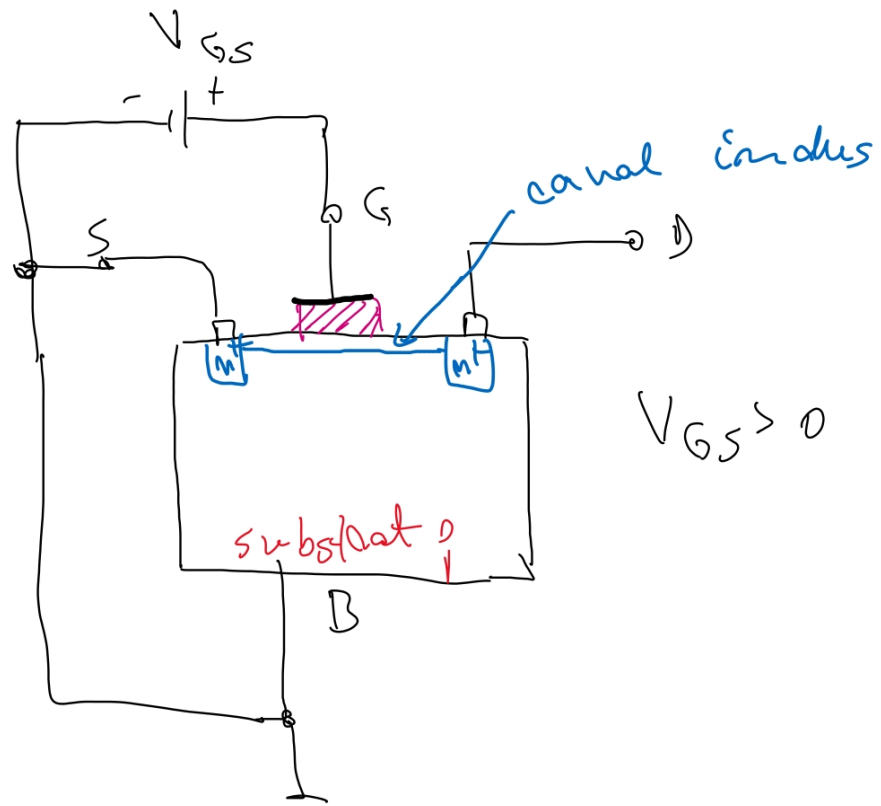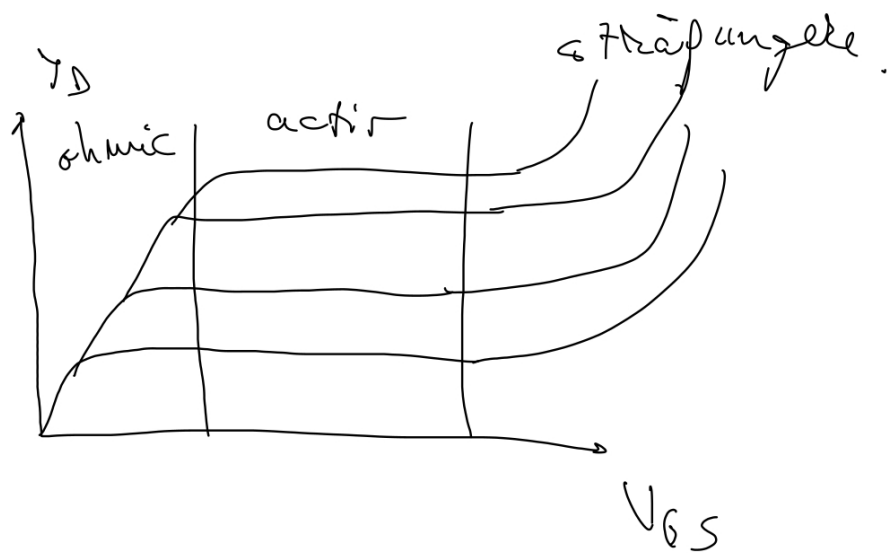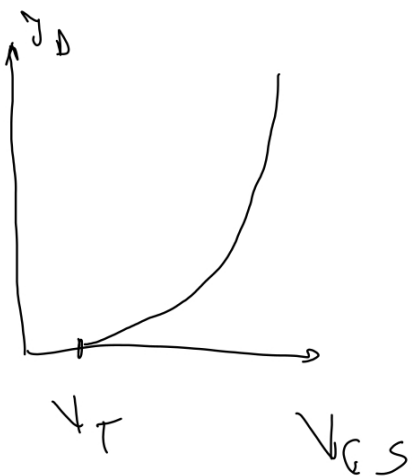

$$V_{GS} > 0$$

a) 2 curbe $I_D = f(U_{GS})$

U_{GS} (V)	$U_{DS} = 5V$ I_D (mA)	$U_{DS} = 10V$ I_D (mA)
0	11.958	11.994
-0.1	11.555	11.59
⋮	⋮	⋮
-2	3.963	3.983
⋮	⋮	⋮