
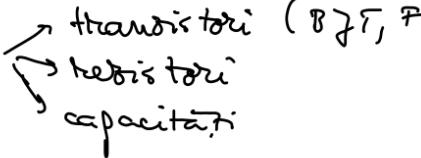


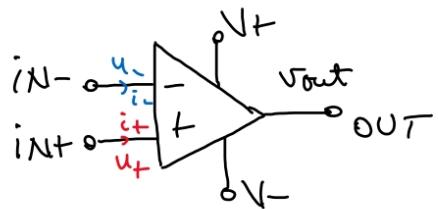
## Laborator 6 FTFI:

Amplicatorul operational: (A.O.)  
 "Op-amp".

A.O. - circuit integrat  transistori ( $BJT, FET$ )  
 rezistori  
 capacitive



$$V_{out} = A_d(u_+ - u_-)$$

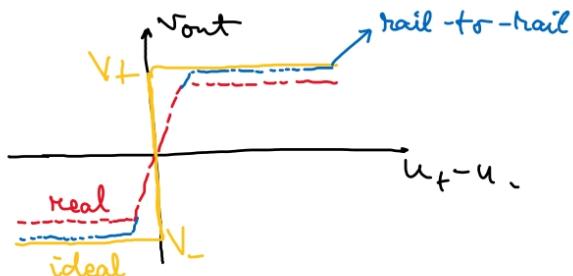

$A_d$  - factorul de amplificare  
 în buclă deschisă

"open-loop gain"

Caracteristici A.O. ideal:

$$A_d = \infty$$

$$Z_{in} = \infty$$

$$Z_{out} = 0$$

$$i_+ = 0$$

$$i_- = 0$$

Caracteristici A.O. real:

$$A_d \approx 10^5$$


$$Z_{in} \approx 1M\Omega$$

$$Z_{out} \approx 100\Omega$$


$$i_+, i_- \approx nA - pA$$

a) Reacția:


a) reacție pozitivă:

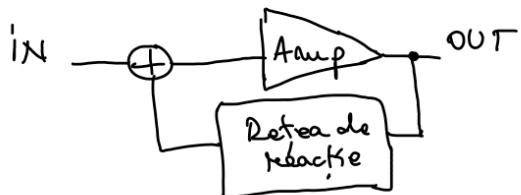

a) reacția negativă:

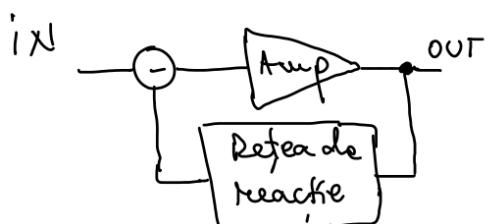

### Circuite inversor

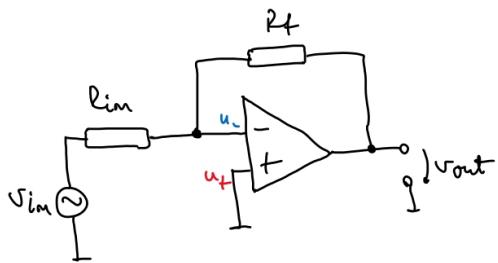


$$V_{out} = f(V_{in}, R_{in}, R_f)$$

$$V_{out} = Ad(u_+ - u_-)$$

$$\underline{u_+ = 0}$$

Schemă echivalentă pt. într-o

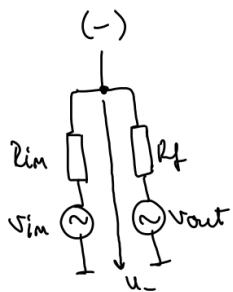

$$u_+ = \frac{\frac{V_{in}}{R_{in}} + \frac{V_{out}}{R_f}}{\frac{1}{R_{in}} + \frac{1}{R_f}} = \frac{\frac{V_{in}R_f + V_{out}R_{in}}{R_{in}R_f}}{\frac{R_f + R_{in}}{R_{in}R_f}}$$

$$\underline{u_- = \frac{V_{in}R_f + V_{out}R_{in}}{R_f + R_{in}}}$$

$$V_{out} = -Ad \cdot \frac{V_{in}R_f + V_{out}R_{in}}{R_f + R_{in}}$$

$$V_{out}(R_f + R_{in}) = -AdV_{in}R_f - AdV_{out}R_{in}$$

$$V_{out}(R_f + R_{in} + AdR_{in}) = -AdR_f V_{in}$$

$$V_{out} = \frac{-AdR_f V_{in}}{R_f + R_{in} + AdR_{in}}$$

$$V_{out} = \frac{-AdR_f V_{in}}{Ad\left(\frac{R_f + R_{in}}{Ad} + R_{in}\right)} \approx 0$$

$$\boxed{V_{out} = -\frac{R_f}{R_{in}} \cdot V_{in}}$$

$$V_{out} = A_{inv} \cdot V_{in}$$

$$A_{inv} = -\frac{R_f}{R_{in}}$$


$$u_- = \frac{V_{in}R_f + V_{out}R_{in}}{R_f + R_{in}} = \\ = \frac{V_{in}R_f - R_{in} \cdot \frac{R_f}{R_{in}} \cdot V_{in}}{R_f + R_{in}}$$

$$\underline{u_- = 0}$$

$$\boxed{u_+ \approx u_-}$$


→ valabilă pt. r. negativă.

## Common mode meinvverst

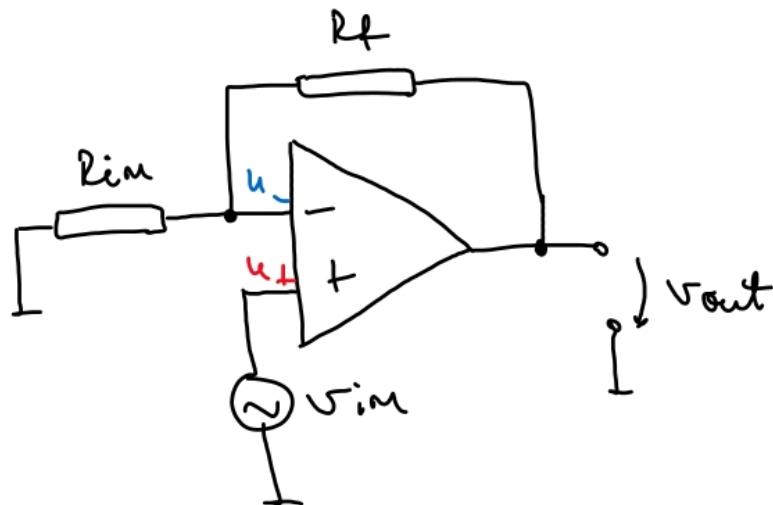

$$V_{out} = f(V_{im}, R_f, R_{im})$$

$$u_+ - V_{im}$$

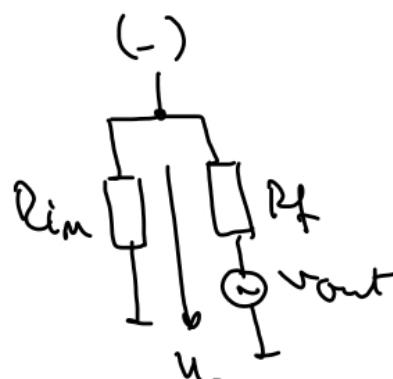

T. bei Millman:

$$\begin{aligned} u_- &= \frac{\frac{0}{R_{im}} + \frac{V_{out}}{R_f}}{\frac{1}{R_{im}} + \frac{1}{R_f}} = \\ &= \frac{\frac{V_{out}}{R_f}}{\frac{R_{im}+R_f}{R_{im}R_f}} = \frac{V_{out}}{R_{im}+R_f} \cdot R_{im} \end{aligned}$$

$$u_- \approx u_+ \Rightarrow \frac{V_{out}}{R_{im}+R_f} R_{im} = V_{im}$$

$$V_{out} = \frac{R_{im}+R_f}{R_{im}} \cdot V_{im}$$


$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_f}{R_{im}}\right) V_{im}$$

$$V_{out} = A_{meinv} \cdot V_{im}$$


$$A_{meinv} = 1 + \frac{R_f}{R_{im}}$$

.) Conexiunea rețetăre:

"buffer", "voltage follower"

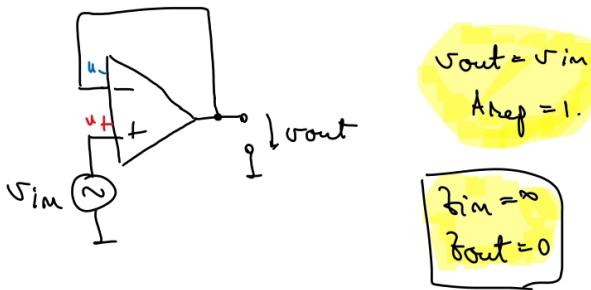

.) Conexiunea integratoare:

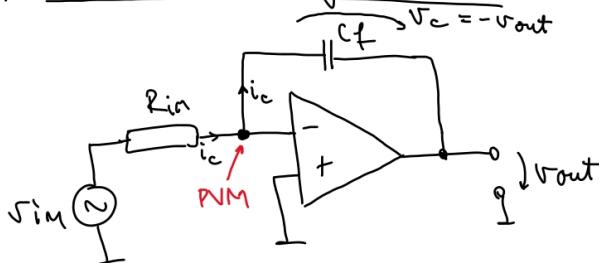

PVM = Punct Virtual de masă


Legea lui Ohm pt. capacitate:

$$\left. \begin{array}{l} i_c = C_f \frac{dV_c}{dt} \\ i_c = \frac{V_{in}}{R_{in}} \end{array} \right\} \Rightarrow \begin{array}{l} \frac{V_{in}}{R_{in}} = C_f \cdot \frac{dV_c}{dt} \\ \frac{V_{in}}{R_{in}} = -C_f \cdot \frac{dV_{out}}{dt} \end{array}$$

$$dV_{out} = -\frac{1}{C_f R_{in}} \cdot V_{in} dt \quad | \int$$

$$V_{out} = -\frac{1}{C_f R_{in}} \left( V_{in} dt \right)$$

.) Conexiunea derivatoare

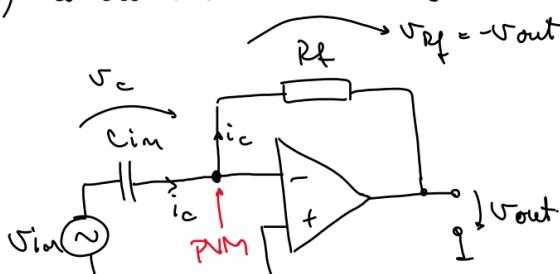

$$i_c = C_{in} \cdot \frac{dV_c}{dt}$$

$$-V_{out} = R_f \cdot i_c \quad || V_{in}$$

$$V_{out} = -R_f \cdot C_{in} \cdot \frac{dV_c}{dt}$$

$$V_{out} = -R_f \cdot C_{in} \cdot \frac{dV_{in}}{dt}$$