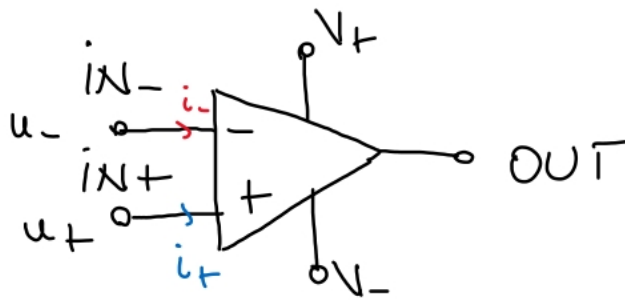


Laborator 6 FT:

Amplificatorul operational: „Op-amp”

A.O. → circuit integrat → rezistori
transistori (BJT, FET)
condensatori



$$v_{out} = A_{ol}(u_+ - u_-)$$

A_{ol} - factorul de amplificare
în buclă deschisă.
(„open loop gain”).


A.O. ideal:

$$A_{ol} = \infty$$

$$Z_{in} = \infty$$

$$Z_{out} = 0$$

$$i_+, i_- = 0$$

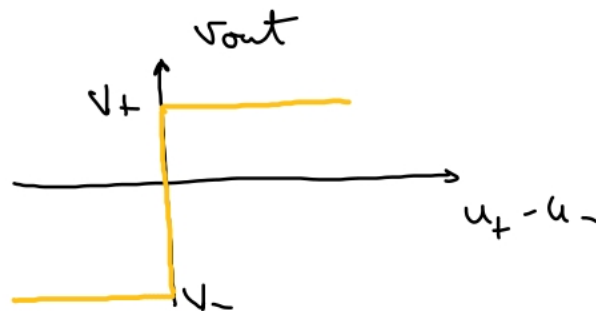


A.O. real:

$$A_{ol} \approx 10^5$$

$$Z_{in} \approx M \Omega$$


$$Z_{out} \approx 100 \Omega$$

$$i_+, i_- \approx nA - pA$$

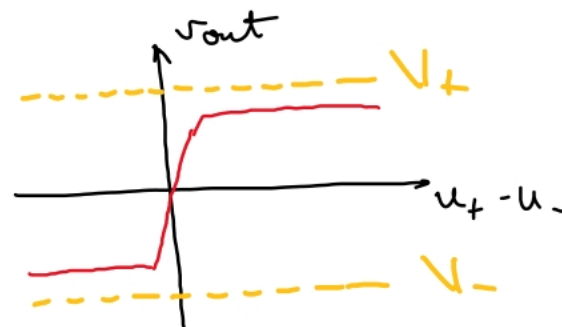


Reacția („feedback“)

1) Reacție pozitivă

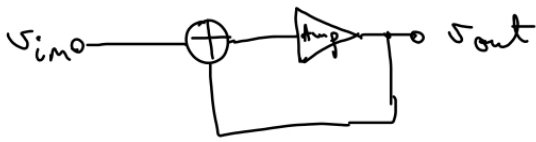


2) Reacție negativă

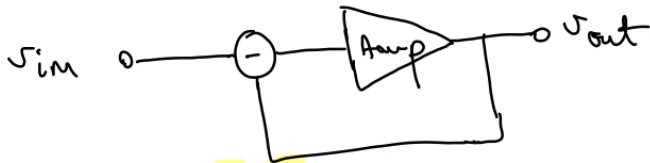

Considerăm AD ideal ↓

3) Conexiunea inversoare

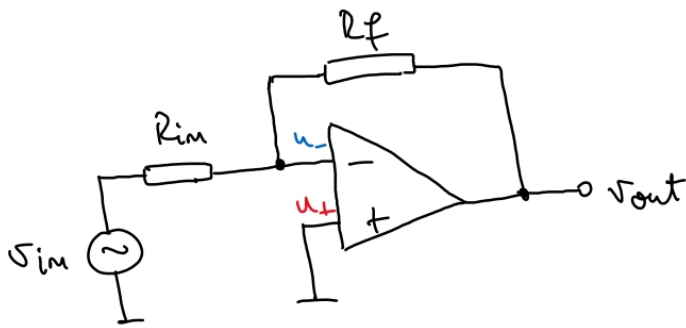


$$v_{out} = ? = f(v_{in}, R_{in}, R_f)$$

$$v_{out} = A_d(u_+ - u_-)$$

$$A_d = \infty$$

$$u_+ = 0$$

Schema echivalentă a intrării inversoare

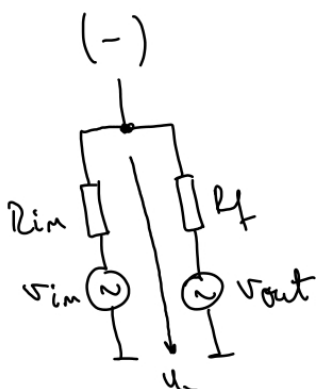

Γ. lui Millman

$$u_{ech} = \frac{\frac{R_1}{u_1} + \frac{R_2}{u_2} + \dots + \frac{R_n}{u_n}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}}$$

$$u_- = \frac{\frac{v_{in}}{R_{in}} + \frac{v_{out}}{R_f}}{\frac{1}{R_{in}} + \frac{1}{R_f}}$$

$$= \frac{\frac{v_{in} R_f + R_{in} v_{out}}{R_{in} R_f}}{\frac{R_{in} + R_f}{R_{in} R_f}} = \frac{v_{in} R_f + R_{in} v_{out}}{R_{in} + R_f}$$

$$v_{out} = \text{Ad} \left(0 - \frac{v_{in} R_f + R_{in} v_{out}}{R_{in} + R_f} \right)$$

$$v_{out} = \frac{-\text{Ad} R_f v_{in} - \text{Ad} R_{in} v_{out}}{R_{in} + R_f}$$

$$v_{out} (R_{in} + R_f) = -\text{Ad} R_f v_{in} - \text{Ad} R_{in} v_{out}$$

$$v_{out} (R_{in} + R_f + \text{Ad} R_{in}) = -\text{Ad} R_f v_{in}$$

$$v_{out} = \frac{-\text{Ad} R_f v_{in}}{\text{Ad} R_{in} + R_{in} + R_f}$$

$$v_{out} = \frac{-\text{Ad} R_f v_{in}}{\text{Ad} (R_{in} + \frac{R_{in} R_f}{\text{Ad}})}$$

0

$$v_{out} = - \frac{R_f}{R_{in}} \cdot v_{in}$$

$$v_{out} = A_{vow} \cdot v_{in}$$


$$A_{vow} = - \frac{R_f}{R_{in}}$$

$$u_- = \frac{v_{in} R_f + R_{in} v_{out}}{R_{in} + R_f} = \frac{v_{in} R_f + R_{in} \left(- \frac{R_f}{R_{in}} \cdot v_{in} \right)}{R_{in} + R_f} =$$


$$= \frac{v_{in} R_f - R_f v_{in}}{R_{in} + R_f} = 0$$

concluzie: dacă avem n . negativă $\Rightarrow u_+ \cong u_-$

*) Conexiunea neinversoare:

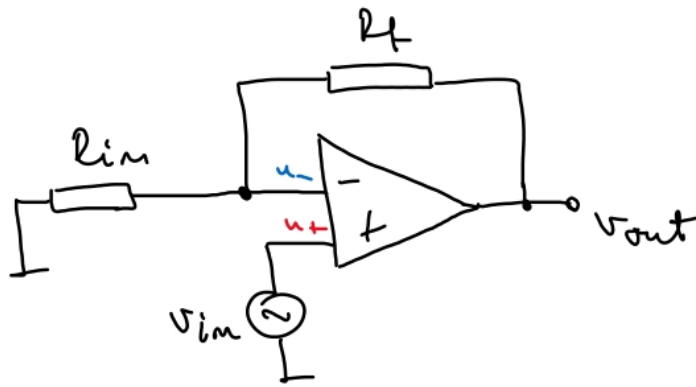

$$u_+ = v_{in}$$

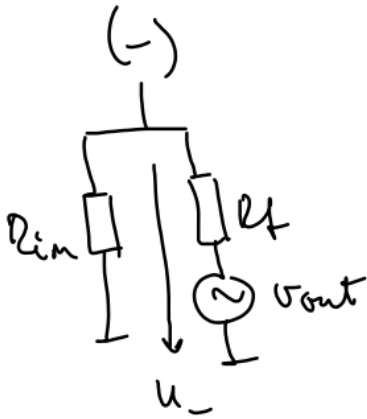

$$u_- = \frac{0}{R_{in}} + \frac{v_{out}}{R_f}$$

$$= \frac{\frac{1}{R_{in}} + \frac{1}{R_f}}$$

$$u_- = \frac{\frac{v_{out}}{R_f}}{\frac{R_{in} + R_f}{R_{in} R_f}} = v_{out} \cdot \frac{R_{in}}{R_{in} + R_f}$$

$$u_+ \approx u_- \Rightarrow v_{out} \frac{R_{in}}{R_{in} + R_f} = v_{in}$$

$$v_{out} = \frac{R_{in} + R_f}{R_{in}} \cdot v_{in}$$


$$v_{out} = \left(1 + \frac{R_f}{R_{in}}\right) v_{in}$$

$$v_{out} = A_{ueiaw} v_{in}$$

$$A_{ueiaw} = 1 + \frac{R_f}{R_{in}}$$

1) Conexiunea repetoare: "buffer"

f_{in} - f. mare
 f_{out} - f. mic

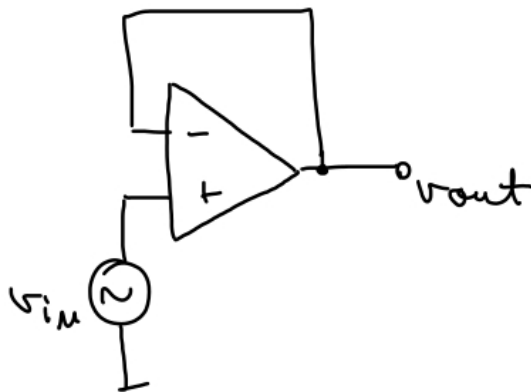


$$u_+ \approx u_-$$

$$v_{out} = v_{in}$$

$$A_{repetor} = 1$$

2) Conexiunea integratoare:

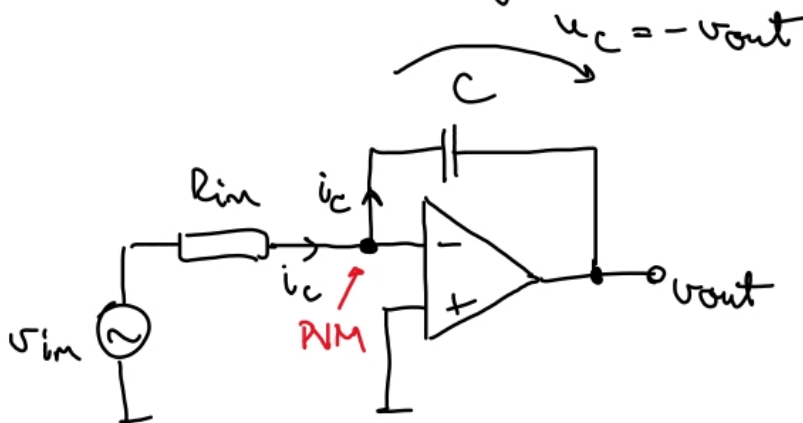

PVM = punct virtual de masă


Legea lui Ohm pt. capacități

$$\left. \begin{aligned} i_c &= C \cdot \frac{dv_c}{dt} \\ i_c &= \frac{v_{in}}{R_{in}} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{v_{in}}{R_{in}} = -C \cdot \frac{dv_{out}}{dt}$$

$$v_{in} dt = -R_{in} C \cdot dv_{out}$$

$$v_{out} = -\frac{1}{R_{in} C} \int_0^t v_{in} dt$$

1) Conexiunea derivatoare

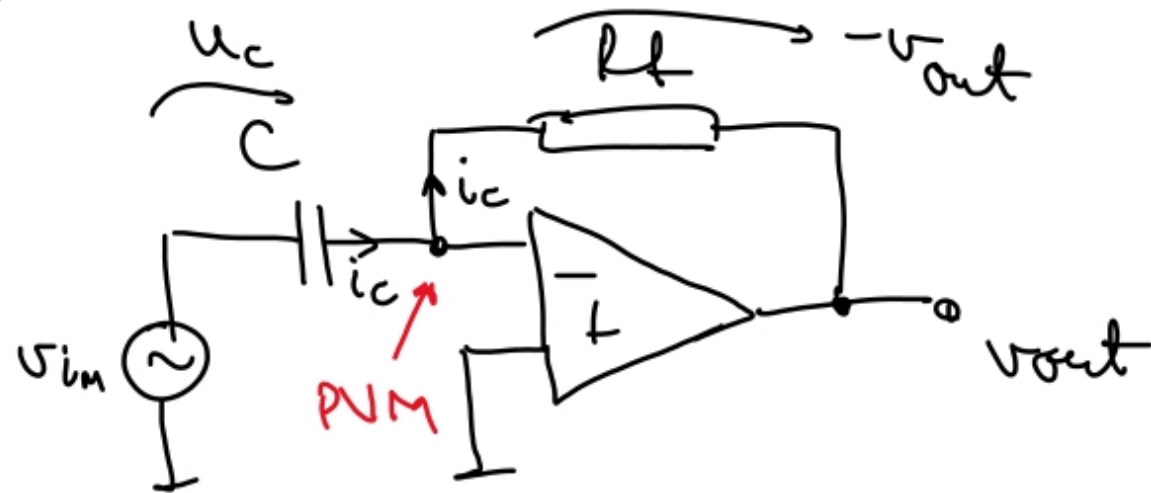

$$-v_{out} = R_f \cdot i_c$$
$$i_c = -\frac{v_{out}}{R_f}$$

$$i_c = C \cdot \frac{du_c}{dt} = C \cdot \frac{dv_{in}}{dt}$$

$$-\frac{v_{out}}{R_f} = C \cdot \frac{dv_{in}}{dt}$$

$$v_{out} = -RC \cdot \frac{dv_{in}}{dt}$$