

Seminar 1 electronică I

Filtre pasive, ("single pole filters")

① Determinați:

- funcția de transfer
(+ reprezentare grafică)

- defazajul + resp.
grafică


- tipul filtrului

- f_T (frecv. de tăiere), V_T

- panta filtrului

a) → vezi notite Lab 2


electronică I

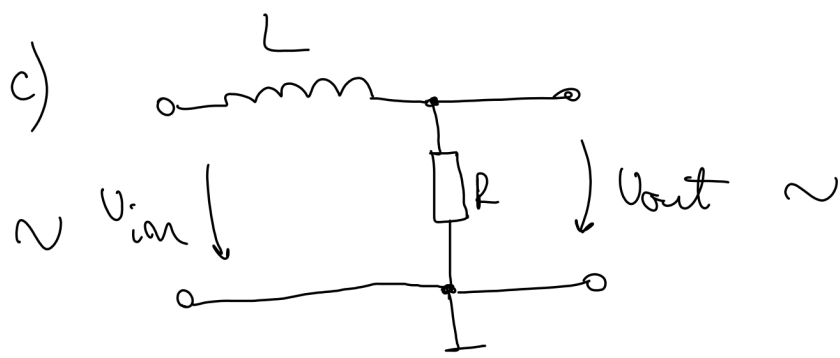

pt. L, C ideale
 $Z_L = j\omega L$, $\omega = 2\pi f$ | R ideal
 $Z_C = -\frac{j}{\omega C}$ | $Z_R = R$
 $j = \sqrt{-1}$

Funcția de transfer $\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = f(\omega)$
 $\varphi = \angle(f(\omega))$


Schema echivalentă

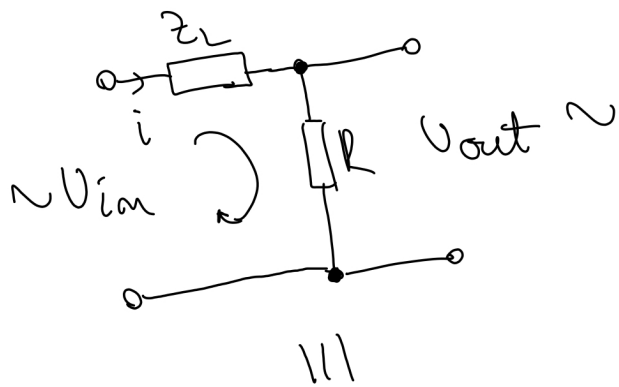

$$V_{in} = i(Z_L + R)$$

$$V_{out} = iR$$
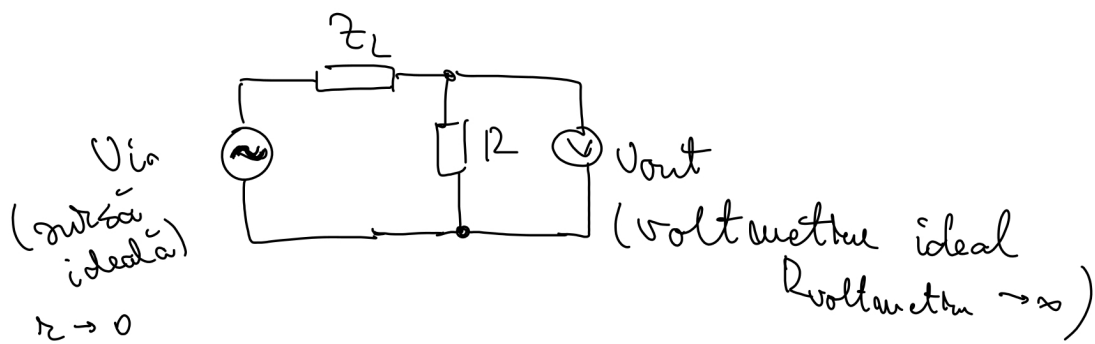
$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{iR}{i(Z_L + R)}$$



$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{R}{R(1 + \frac{Z_L}{R})} \rightarrow Z_L = j\omega L$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 + j \cdot \frac{\omega L}{R}}$$

$$\left| \frac{U_{out}}{U_{in}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\omega^2 L^2}{R^2}}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{4\pi^2 L^2}{R^2} \cdot \nu^2}}$$

- frecvența de tăiere → frec. la care $\left| \frac{U_{out}}{U_{in}} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}} = -3 \text{ dB}$.

$$\Gamma_L \text{ (dB)} = 10 \log_{10} \frac{P_{out}}{P_{in}} = 20 \log_{10} \frac{U_{out}}{U_{in}} = 20 \log_{10} \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$V = V_T \Rightarrow \left| \frac{U_{out}}{U_{in}} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1 + \frac{4\pi^2 L^2}{R^2} \cdot V_T^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow 1 + \frac{4\pi^2 L^2}{R^2} V_T^2 = 2$$

$$\frac{4\pi^2 L^2}{R^2} V_T^2 = 1$$

$$V_T^2 = \frac{R^2}{4\pi^2 L^2} \Rightarrow V_T = \frac{R}{2\pi L}$$


Filtreu

trece-jos (FT)

(LPF)

"Low-pass filter"

$$\left| \frac{U_{out}}{U_{in}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{V}{V_T} \right)^2}}$$

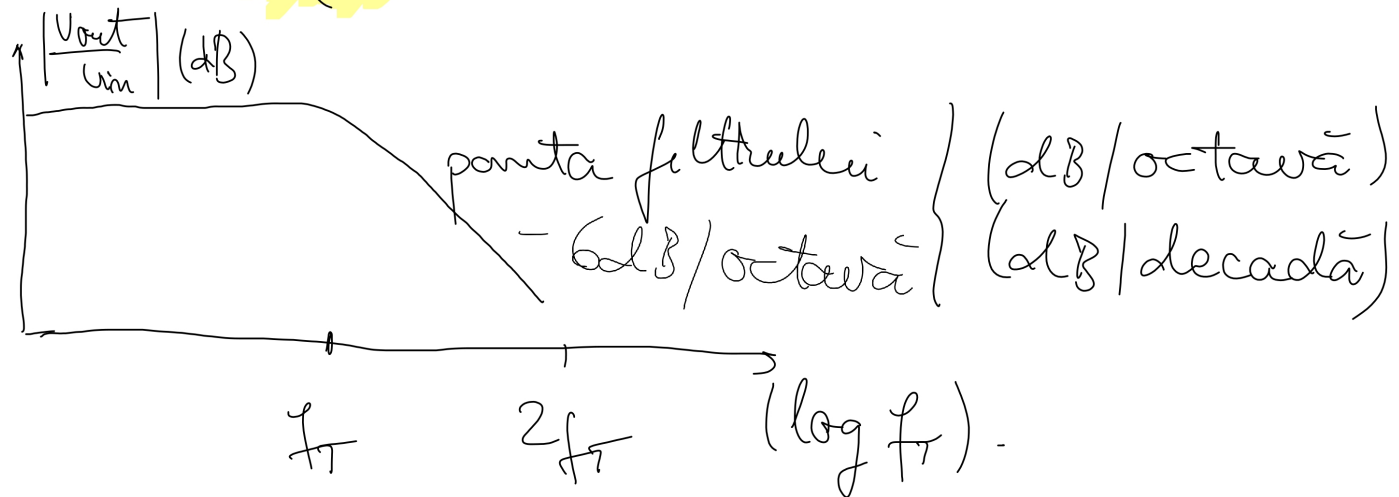


Vrem să proiectăm un filtru trece-jos cu $V_T = 50 \text{ kHz}$

$$R = 1 \text{ k}\Omega$$

$$V_T = \frac{R}{2\pi L} \Rightarrow L = \frac{R}{2\pi V_T} = \frac{1000 \Omega}{6.28 \cdot 50000 \text{ Hz}} = 3.18 \text{ }\mu\text{H}$$

$$z = a + jb = |z|e^{j\theta}$$

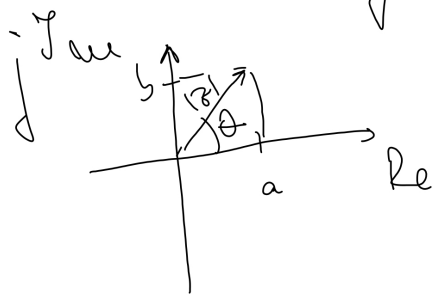

$$\theta = \arctg \frac{\text{Im}\{z\}}{\text{Re}\{z\}}$$

$$z_1 = |z_1|e^{j\theta_1}$$

$$z_2 = |z_2|e^{j\theta_2}$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \left(\frac{|z_1|}{|z_2|} \right) e^{j(\theta_1 - \theta_2)}$$

defazajul

funcția
de transfer

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 + j \cdot \frac{\omega L}{R}}$$

$$\theta_{out} = 0$$

$$\theta_{in} = \arctg \frac{\omega L}{R} = \arctg \frac{\underbrace{2\pi L}_{\frac{1}{C_T}} \cdot \underbrace{V}_{V_T}}{R} = \arctg \frac{V}{V_T}$$

$$\varphi = 0 - \arctg \frac{V}{V_T}$$

$$\varphi = -\arctg \frac{V}{V_T}$$