

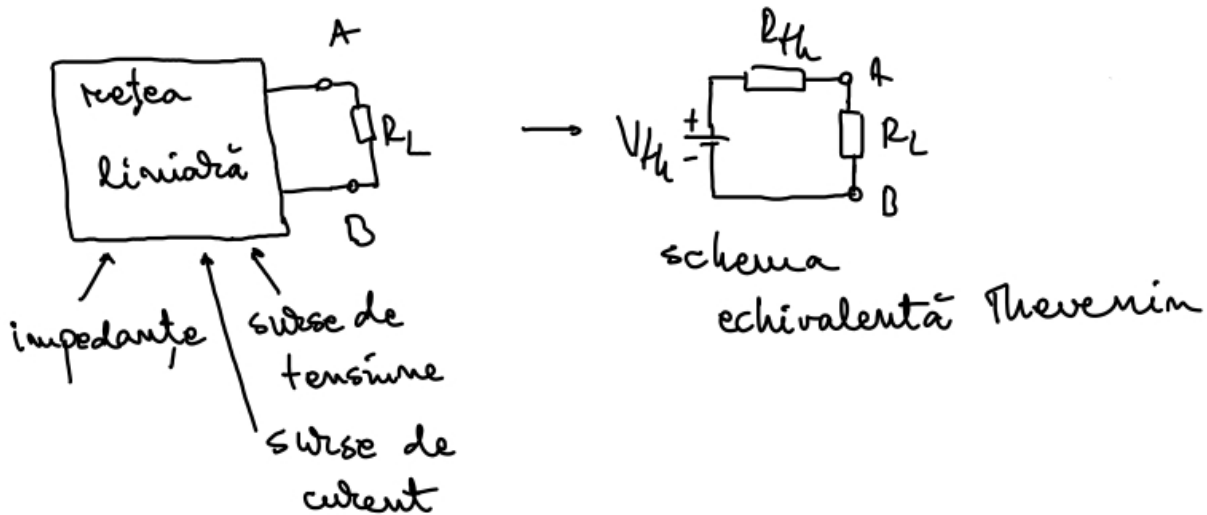
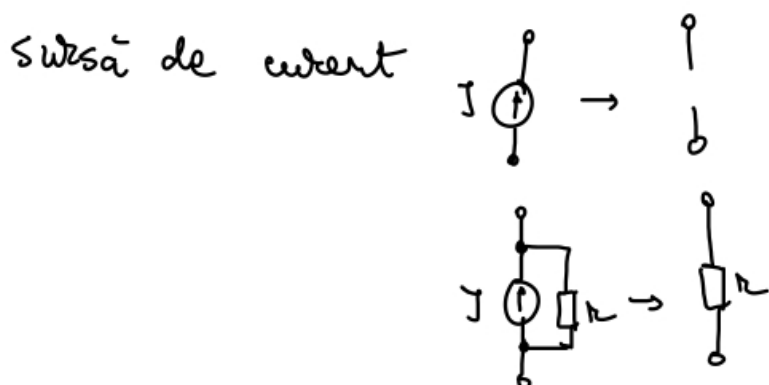


# Seminară nr. 2

## Teorema lui Thevenin:

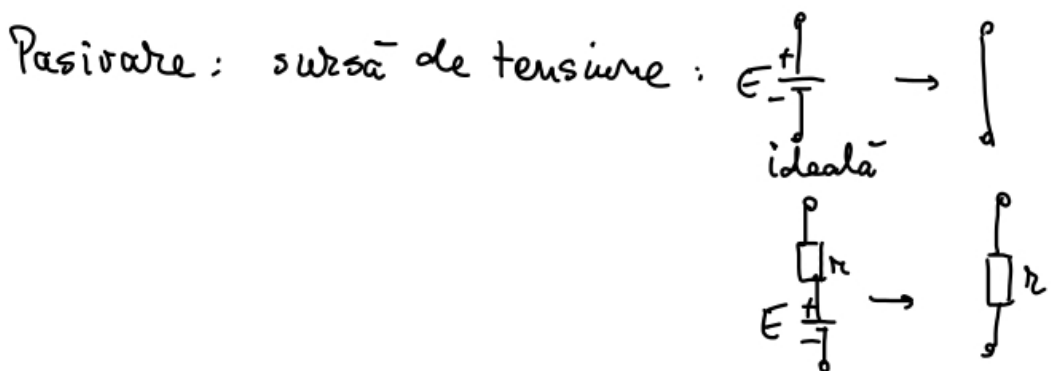


## Teorema lui Norton:

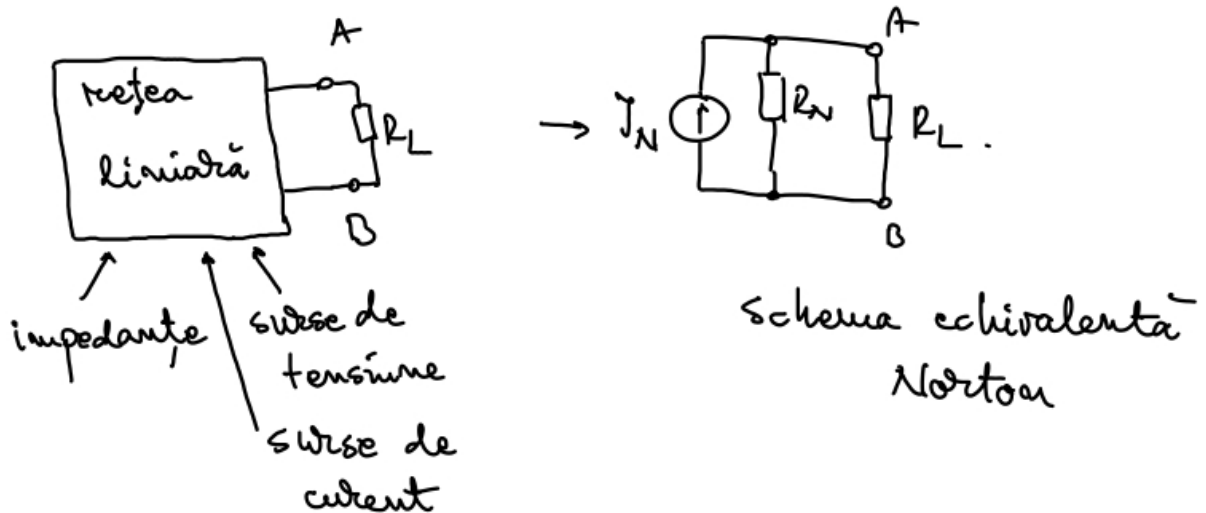


P1

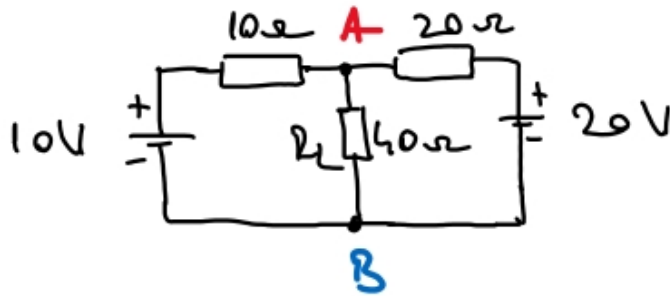Determinati circuitul echivalent Thevenin pentru schema de mai jos






$$V_{th} = ?$$

$$R_{th} = ?$$

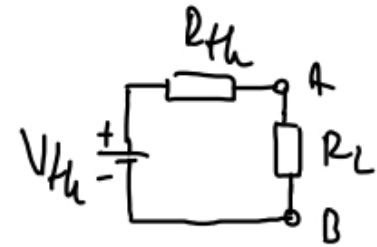

step 1:

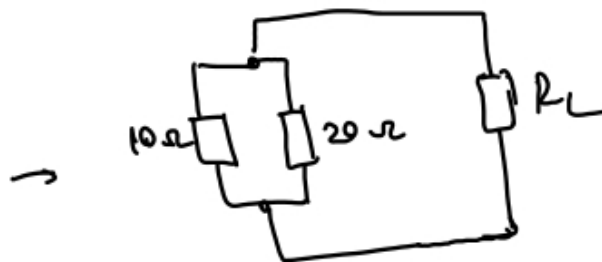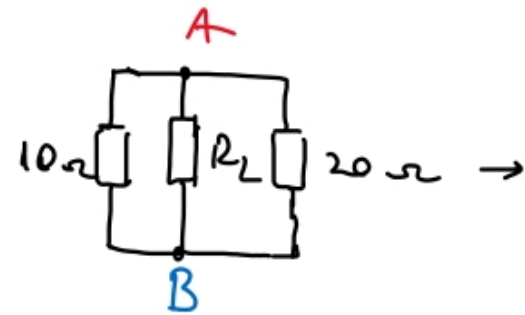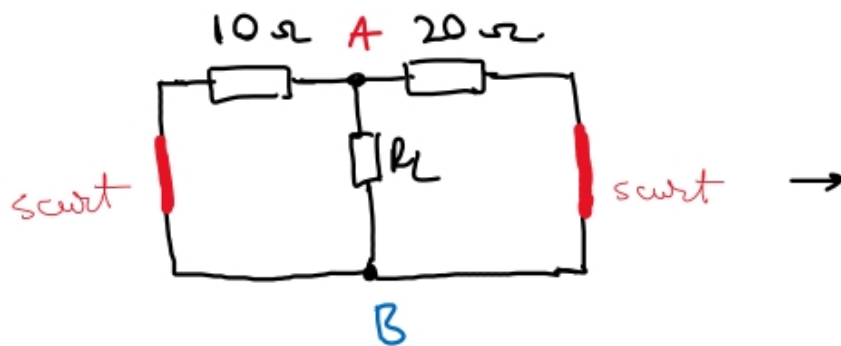Parivăm toate sursele și determinăm  $R_{th}$  (în serie cu  $R_L$ )




Rezistența în serie cu  $R_L$  este

$$10\Omega || 20\Omega$$

$$R_p = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{10 \times 20}{10 + 20} = \frac{200}{30} = 6.67\Omega$$

$$R_{th} = 6.67\Omega$$


step 2: determinăm  $U_{AB}$

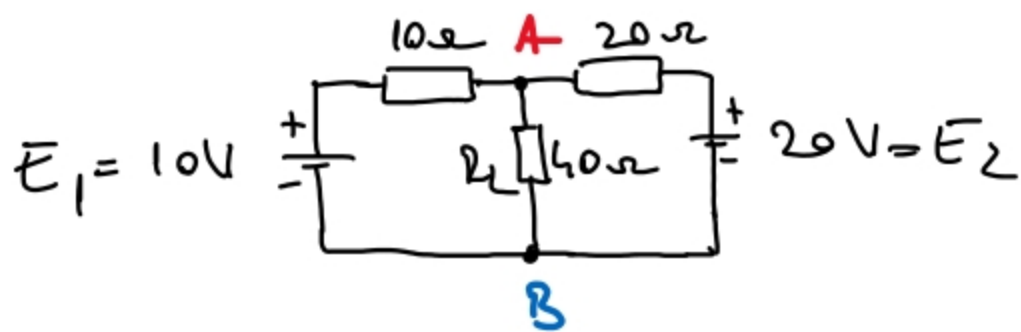

T. superpoziției:

$$U_{AB} = U_{AB}^{E_1} + U_{AB}^{E_2}$$

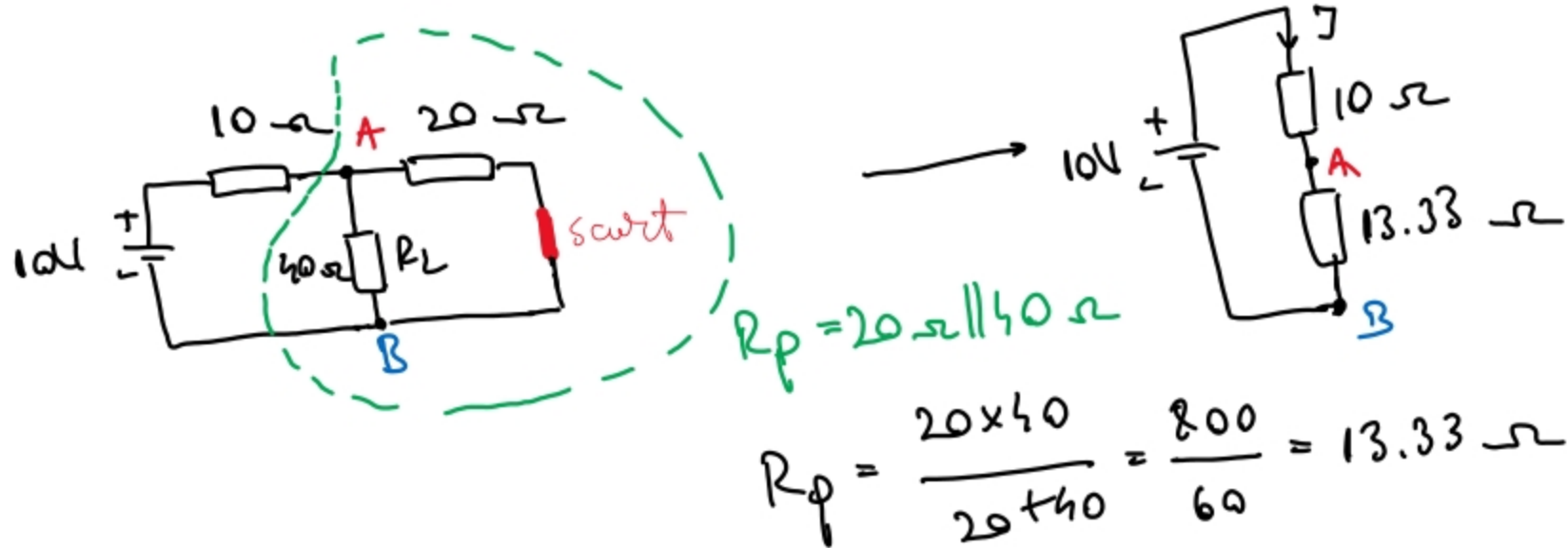$U_{AB}$  datorită lui  $E_1$  (parțim  $E_2$ ).



$$U_{AB}^{E_1} = I \times 13.33$$


$$10V = I(10 + 13.33)$$

$$\frac{U_{AB}^{E_1}}{10} = \frac{I \times 13.33}{I \times 23.33}$$

$$\Rightarrow U_{AB}^{E_1} = 10 \times 0.571$$


$$U_{AB}^{E_1} = 5.71V$$

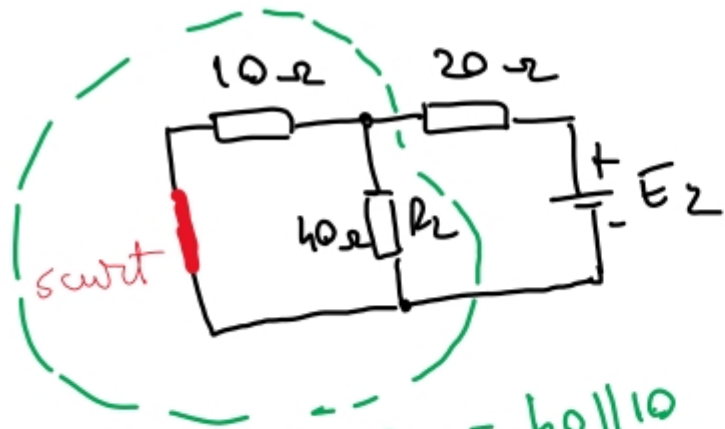$U_{AB}$  datorită lui  $E_2$  (parivăm  $E_1$ )



$$R_p = 40 \parallel 10$$
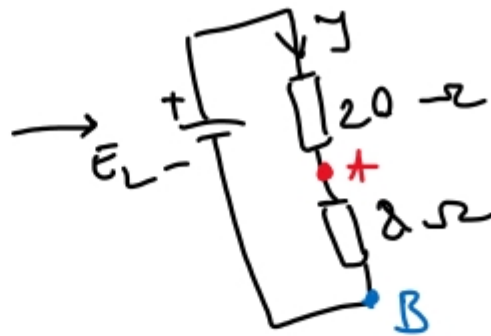
$$R_p = \frac{40 \times 10}{40 + 10} = \frac{400}{50} = 8 \Omega$$




$$20V = J(20 + 8)$$

$$U_{AB}^{E_2} = J \times 8$$

$$\frac{U_{AB}^{E_2}}{20V} = \frac{J \times 8}{J \times 28} \Rightarrow U_{AB}^{E_2} = 20 \times \frac{8}{28}$$

$$U_{AB}^{E_2} = 5.71V$$
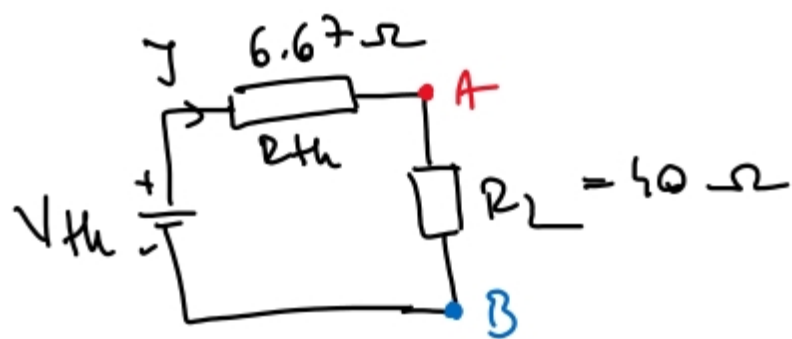
$$U_{AB} = U_{AB}^{E_1} + U_{AB}^{E_2} = 5.71 + 5.71 = 11.42V$$



$$U_{AB} = R_L \cdot J \Rightarrow$$


$$\Rightarrow J = \frac{U_{AB}}{R_L} = \frac{11.42}{40} = 0.286 \text{ A}$$

$$U_{R_{Th}} = J \cdot R_{Th} =$$

$$= 0.286 \times 6.67 = 1.91 \text{ V}$$

$$V_{Th} = U_{R_{Th}} + U_{AB} = 1.91 + 11.42 = 13.33 \text{ V}$$

Circuitul echivalent Thevenin:

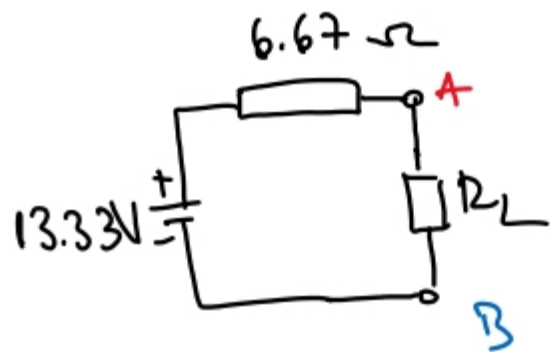


P2. Determinați circuitul echivalent Thevenin pentru schema' de mai jos

Metoda alternativă: înlocuim  $R_L$  cu  $\infty$  (întrerupere)  $\rightarrow$   
 $\rightarrow$  măsură în gol  $\rightarrow V_{\text{gol}} = V_{\text{th}}$


înlocuim  $R_L$  cu  $0$  (scurtcircuit)  $\rightarrow$

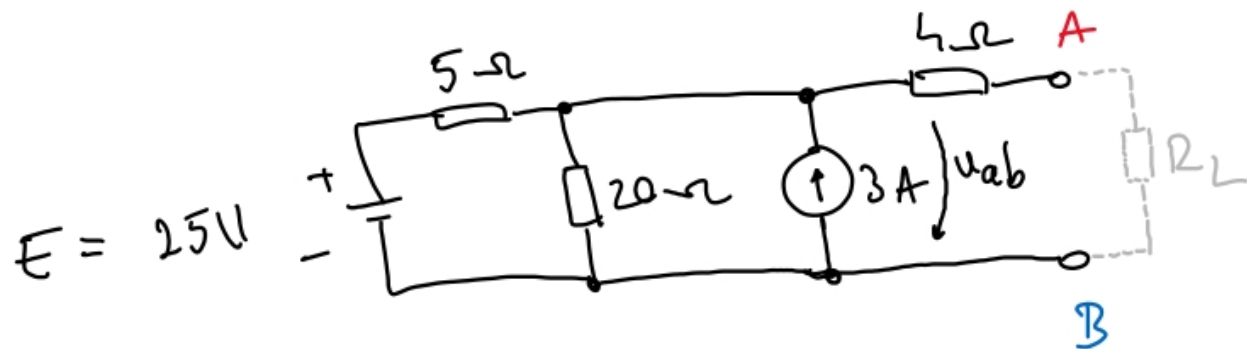$\rightarrow$  măsură în scurtcircuit  $\rightarrow I_{\text{sc}} \Rightarrow R_{\text{th}}$




$$U_{AB} = U_{\text{gol}} = V_{\text{th}} = U_{AB}^{(E)} + U_{AB}^{(3A)}$$

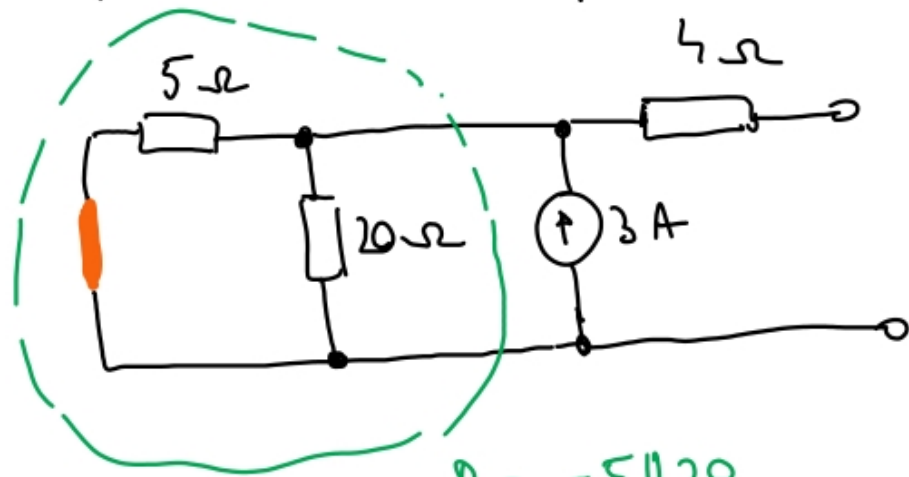T. superpozice: (parivám E) + proudem  $I_L = \infty$ .




$$R_p = 5 \parallel 20$$
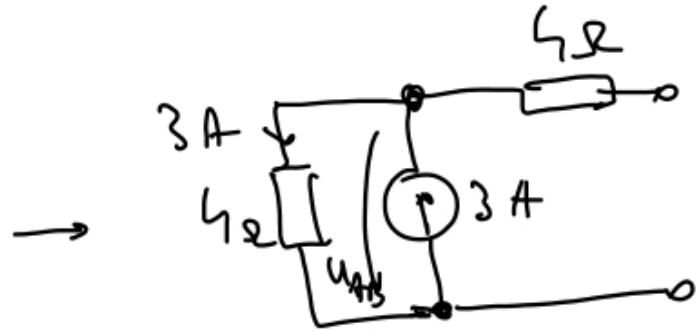
$$R_p = \frac{5 \times 20}{5 + 20} = \frac{100}{25} = 4 \Omega$$



$$u_{AB}^{(1)} = 4 \Omega \times 3 A = 12 V$$

7. superpozitiei (parișam 3A)

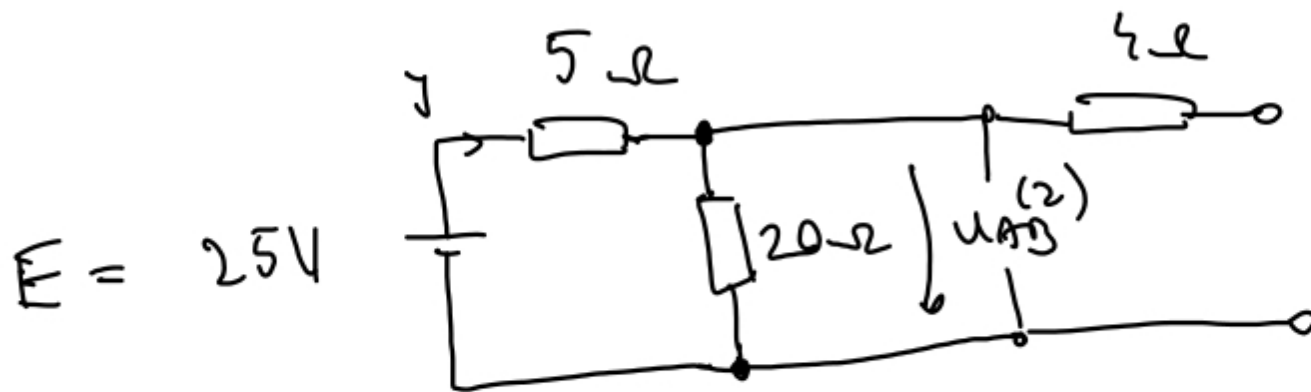

$$E = I (5 + 20)$$

$$U_{AB}^{(2)} = I \cdot 20$$


---

$$\frac{U_{AB}^{(2)}}{25} = \frac{I \cdot 20}{I \cdot 25} \Rightarrow U_{AB}^{(2)} = 20V$$


$$U_{th} = 12V + 20V = 32V$$



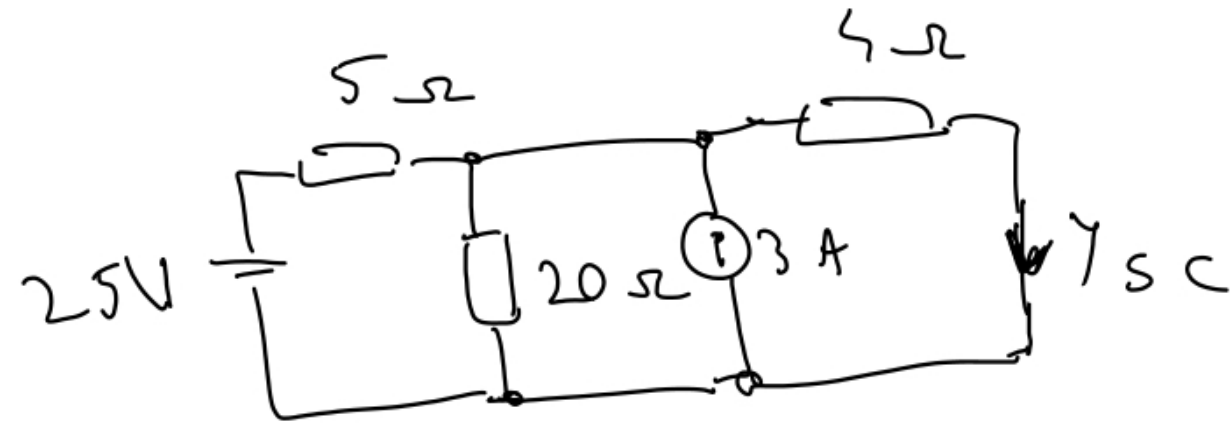Pentru determinarea  $I_{sc}$  punem  $R_L = 0$ .




$I$ , superpozitivei (pasivăm E)

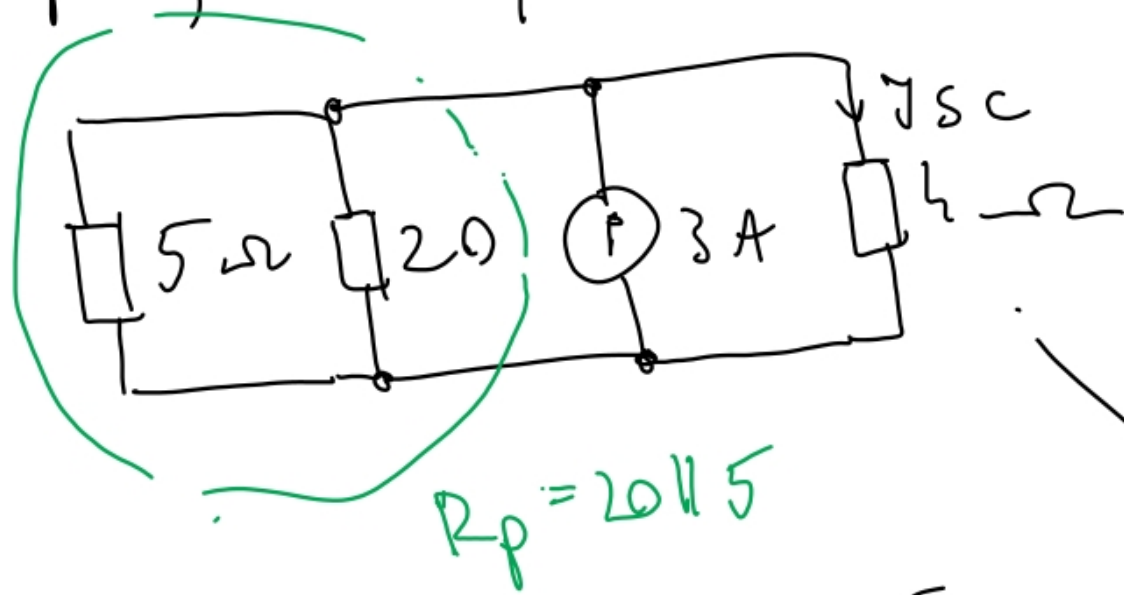

$$R_p = 20 \parallel 5$$

$$R_p = \frac{20 \cdot 5}{20 + 5} = \frac{100}{25} = 4 \Omega$$

$$I_{sc}^{(1)} = 1.5 A$$

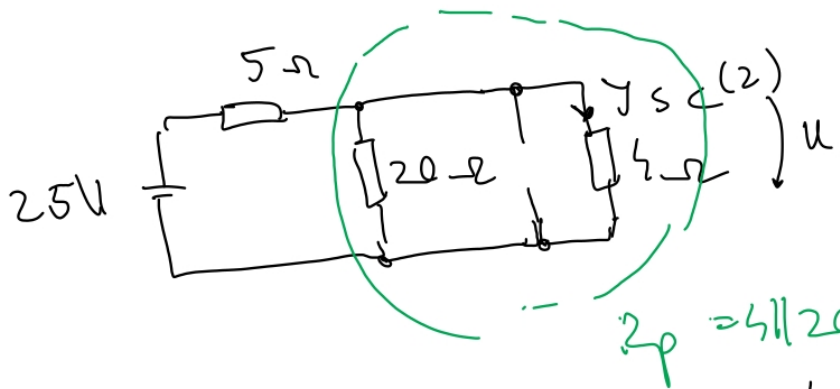

$$U = 4 \times I_{sc}^{(2)}$$

$$10 = 4 \times I_{sc}^{(2)}$$


$$I_{sc}^{(2)} = \frac{10}{4} = 2.5 \text{ A}$$

$$Z_p = 4 \parallel 20$$

$$R_p = \frac{4 \cdot 20}{24} = \frac{80}{24} = 3.33$$

$$U = 10 \text{ V}$$
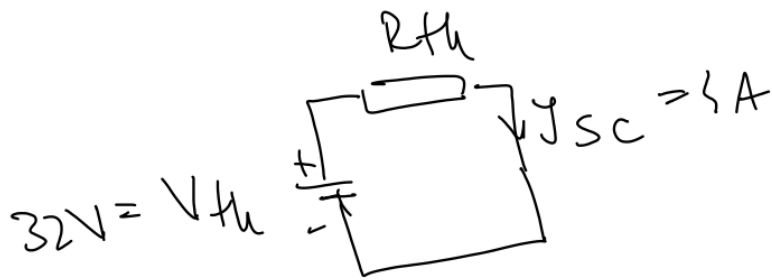
$$I_{sc} = I_{sc}^{(1)} + I_{sc}^{(2)} = 1.5 \text{ A} + 2.5 \text{ A} = 4 \text{ A}$$




$$V_{th} = R_{th} \cdot I_{sc}$$

(dacă  $R_L = 0$ )


$$R_{th} = \frac{V_{th}}{I_{sc}} = \frac{32 \text{ V}}{4 \text{ A}} = 8 \Omega$$

circuitul echivalent Thevenin

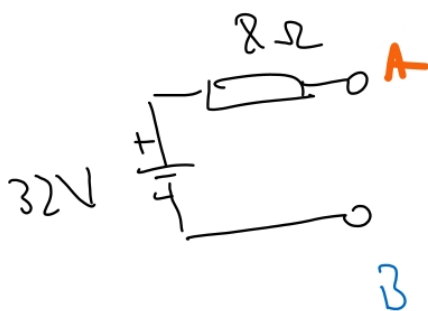

$$i_{sc} = 4 \text{ A}$$

circuitul echivalent Norton

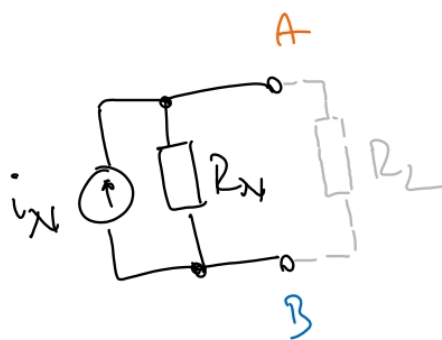

$$R_N = R_{th} = 8 \Omega$$

$$i_N = i_{sc} = 4 \text{ A}$$

$$V_{th} = i_N \cdot R_{th}$$