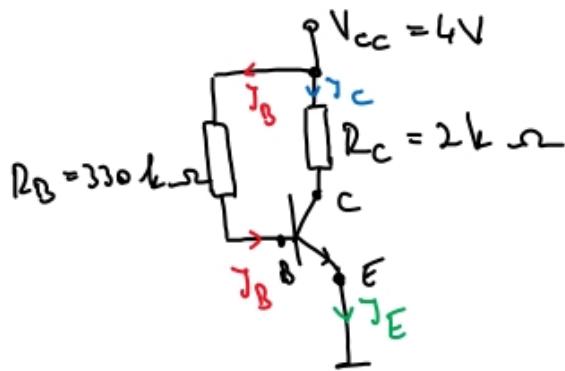


Seminar 4 electronica I

(P1)



$$\begin{aligned} \beta &= 100 \\ U_{BE} &\approx 0.7V \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_c &=? & U_{le} &=? \\ I_B &=? & U_{EB} &=? \\ I_E &=? & U_{CE} &=? \\ U_{BE} &=? & U_{CB} &=? \end{aligned}$$

$$U_{RB} = V_{cc} - U_{BE} = 4 - 0.7 = 3.3V$$

$$U_{RB} = I_B \cdot R_B \Rightarrow I_B = \frac{U_{RB}}{R_B} = \frac{3.3V}{330k\Omega} = \frac{3.3}{330 \times 10^3} A =$$

$$= \frac{3.3}{330} \times 10^{-3} A = 0.01 \times 10^{-3} A = 0.01 \mu A = 10 \mu A$$

$$I_c \approx \beta I_B = 100 \times 10 \mu A = 1 \mu A$$

$$I_E = I_B + I_C = 0.01 \mu A + 1 \mu A = 1.01 \mu A$$

$$0.4. I_E \approx I_C = 1 \mu A$$

$$U_{RC} = I_C \cdot R_C = 1 \mu A \cdot 2k\Omega = 10^{-5} A \cdot 2 \times 10^3 \Omega = 2V$$

$$V_{cc} = U_{RC} + U_{CE} \Leftrightarrow 4V = 2V + U_{CE} \Rightarrow U_{CE} = 2V$$

$$U_{CB} = U_{CE} - U_{BE} = 2V - 0.7V = 1.3V$$


P10.

$$I_1 = ?; R_C = ?; R_E = ?; \gamma_B = ?$$

$$\gamma_{C_0} = 2 \mu A; \beta = 100; V_{CE0} = 3V$$

$$V_{BE0} = 0.65V$$

$$I_2 = 10 k\Omega$$

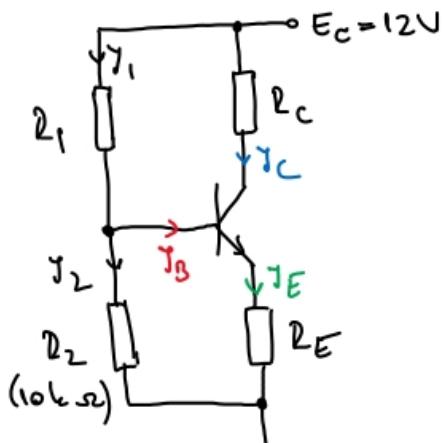

$$\gamma_C = \beta \gamma_B \Rightarrow$$

$$\Rightarrow I_D = \frac{\gamma_C}{\beta} = \frac{2 \mu A}{100} = 0.02 \mu A = 20 \mu A$$

$$I_E = I_C + I_B = 2 \mu A + 0.02 \mu A = 2.02 \mu A$$

Si in considerante practice:

$$R_E \approx \frac{1}{10} \cdot \frac{E_C}{\gamma_C} = \frac{1}{10} \cdot \frac{12V}{2 \mu A} = \frac{1}{10} \cdot 6 \cdot 10^3 =$$

$$= 6 \times 10^2 \Omega = 600 \Omega$$

$$E_C = \underbrace{U_{R_C}}_{3V} + U_{CE} + U_{R_E} \Leftrightarrow 12V = \gamma_C R_C + 3V + 2.02 \mu A \times 600 \Omega$$

$$12V = 2 \mu A \times R_C + 3V + 1.212V$$

$$7.788V = 2 \mu A \times R_C \Rightarrow R_C = \frac{7.788V}{2 \mu A} = 3.894 k\Omega$$

$$U_{R_2} = U_{BE} + U_{RE} = 0.65V + 1.212V = 1.862V$$

$$U_{R_2} = I_2 \times R_2 \Rightarrow I_2 = \frac{U_{R_2}}{R_2} = \frac{1.862V}{10 k\Omega} = 0.1862 \times 10^{-3} A$$

$$I_2 = 186.2 \mu A$$

$$I_1 = I_2 + I_B = 186.2 \mu A + 20 \mu A = 206.2 \mu A$$

$$U_{R_1} = 12 - U_{R_2} = 12V - 1.862V = 10.138V$$

$$U_{R_1} = R_1 \times I_1 \Rightarrow R_1 = \frac{U_{R_1}}{I_1} = \frac{10.138V}{206.2 \mu A} = 49.166 k\Omega$$


Amplificatoare cu TB:

PSF \rightarrow regime static
(DC)


$$\gamma_c = \beta \gamma_0 \Rightarrow U_{CE}, U_{BE} \dots$$

\rightarrow conexiuni ale TB:


.) Bază comună ("voltage gain")

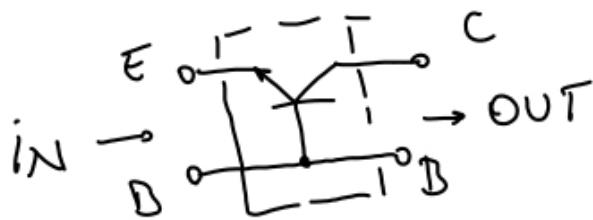

.) Colector comun ("current gain")

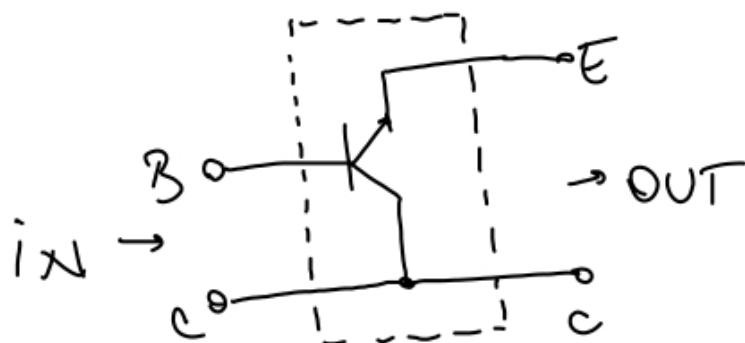

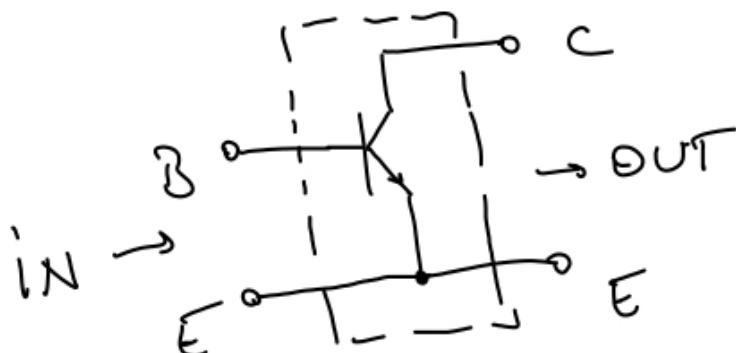.) Emitor comun ("current + voltage gain")



Parametrii amplificatoarelor

- factorul de amplificare

$$A_u = \frac{V_{out}}{V_{in}} \quad (\text{căstig în tensiune})$$

$$A_i = \frac{I_{out}}{I_{in}} \quad (\text{căstig în curent})$$


$$A_p = \frac{P_{out}}{P_{in}} \quad (\text{căstig în putere})$$

$$A_u (\text{dB}) = 20 \log_{10} \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$A_i (\text{dB}) = 20 \log_{10} \frac{I_{out}}{I_{in}}$$


$$A_p (\text{dB}) = 10 \log_{10} \frac{P_{out}}{P_{in}}$$

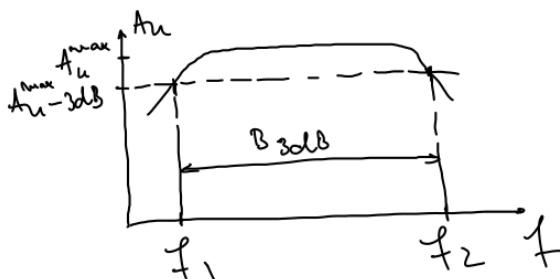- banda de trecere (B_{3dB}) ("bandwidth")



$$B_{3dB} = f_2 - f_1 \quad (\text{Hz})$$

- gama dinamica ("dynamic range")

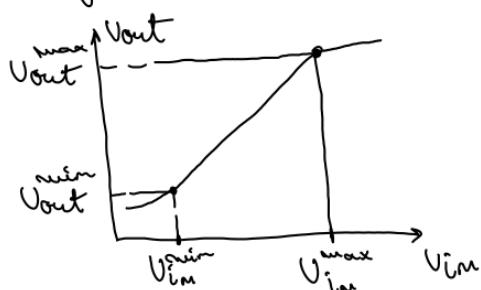

$$D = 20 \log_{10} \frac{\frac{V_{out\max}}{V_{out\min}}}{\frac{V_{in\max}}{V_{in\min}}} = 20 \log_{10} \frac{V_{out\max}}{V_{out\min}} \cdot \frac{V_{in\max}}{V_{in\min}}$$


- impedanța de intrare

$$Z_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}} \quad (\rightarrow)$$


- impedanța de ieșire

$$Z_{out} = \frac{V_{out}}{I_{out}}$$

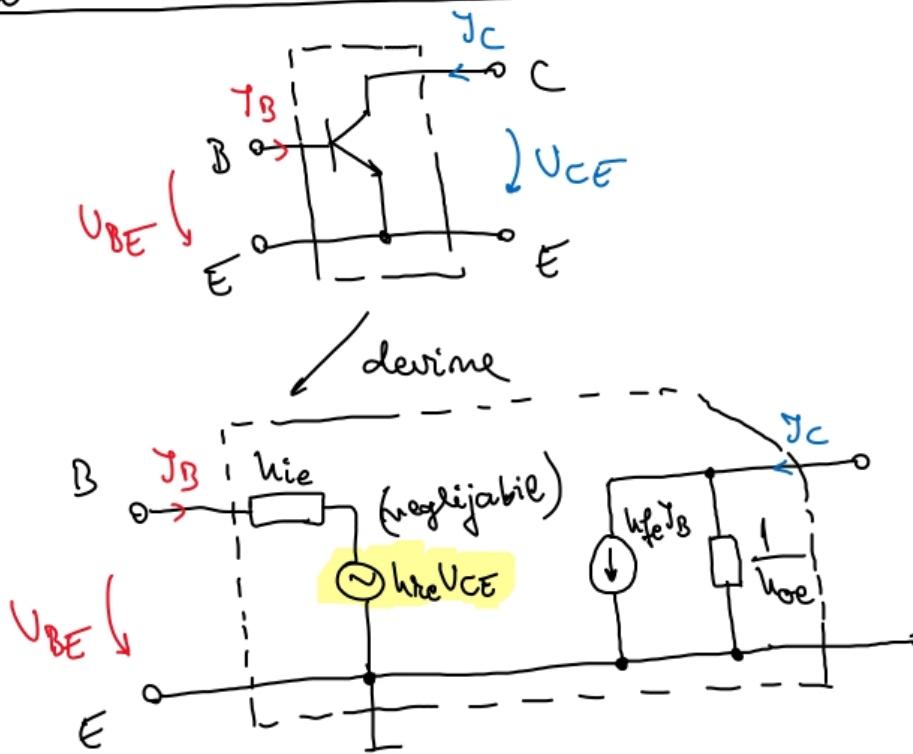Modelul hibrid al conexiunii emitor comun



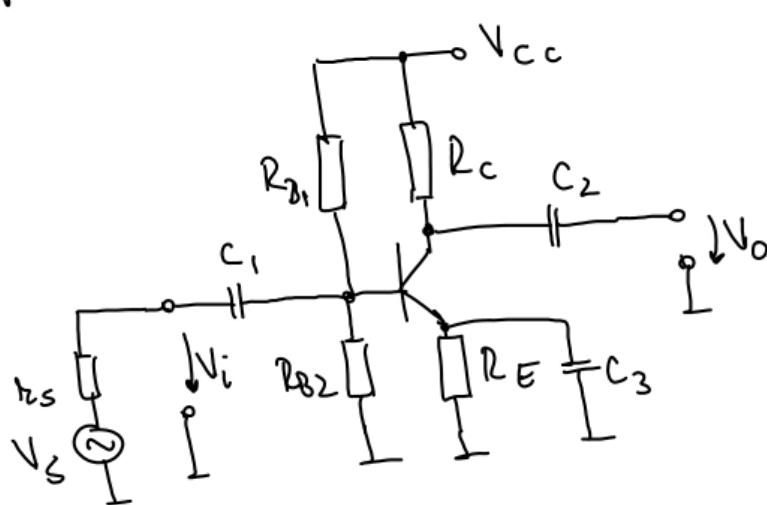Amplificatorul cu TB conexiune emitor comun






Vrem să aflăm
zări, zări
 A_u, A_i

Schema echivalentă DC



Schema echivalent AC:

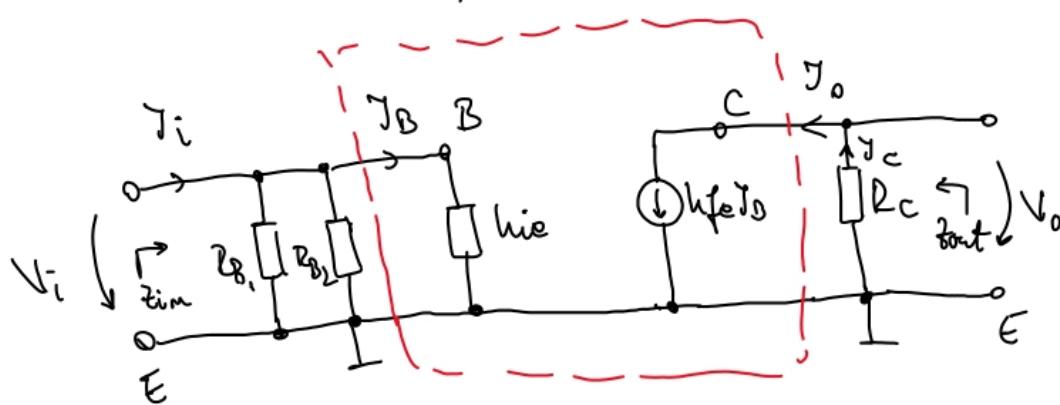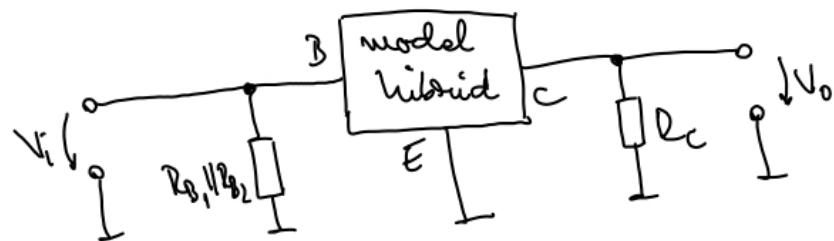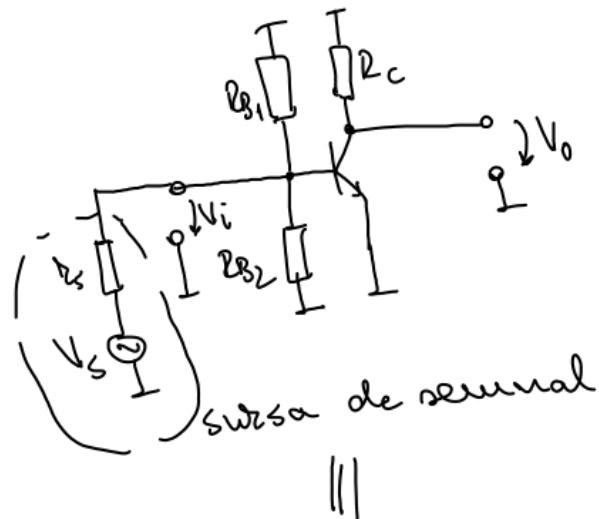

$$z_{in} = R_{B1} \parallel R_{B2} \parallel h_{ie}$$

$$\frac{1}{z_{in}} = \frac{1}{R_{B1}} + \frac{1}{R_{B2}} + \frac{1}{h_{ie}} = \frac{R_{B2}h_{ie} + R_{B1}h_{ie} + R_{B1}R_{B2}}{R_{B1}R_{B2}h_{ie}} \Rightarrow$$

$$z_{in} = \frac{R_{B1}R_{B2}h_{ie}}{R_{B1}R_{B2} + h_{ie}(R_{B1} + R_{B2})}$$

$$z_{out} = R_C$$

$$V_o = -\gamma_c \cdot R_c = -h_{fe} \cdot \gamma_B \cdot R_c$$

$$V_i = \gamma_B \cdot h_{ie}$$

$$A_u = \frac{V_o}{V_i} = -\frac{h_{fe} \cdot \gamma_B \cdot R_c}{\gamma_B \cdot h_{ie}} = -\frac{h_{fe}}{h_{ie}} \cdot R_c$$

$$A_i = \frac{\gamma_o}{\gamma_i} = \frac{\gamma_c}{\gamma_i} = \frac{h_{fe} \gamma_B}{\gamma_i} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \Rightarrow A_i = \frac{h_{fe} \cdot \gamma_B}{\gamma_B \cdot h_{ie}} = \frac{h_{fe}}{h_{ie}} \cdot \beta_{in}$$

$$\gamma_i = \frac{V_i}{Z_{im}} = \frac{\gamma_B \cdot h_{ie}}{Z_{im}}$$

$$A_i = \frac{h_{fe}}{h_{ie}} \cdot \frac{R_{B1} R_{B2} h_{ie}}{R_{B1} R_{B2} + h_{ie}(R_{B1} + R_{B2})} =$$

$$= \frac{h_{fe}}{h_{ie}} \cdot \cancel{h_{ie}} \cdot \frac{R_{B1} R_{B2}}{R_{B1} R_{B2} + \cancel{h_{ie}}(R_{B1} + R_{B2})} \approx 1$$

$$A_i \approx h_{fe}$$