

Tema seminar 2:

Determinați circuitele echivalente
Thevenin și Norton pentru schema de mai
jos.

