

2. Determinați coordonatele PSF în parametrii amplificatorului din schema de mai jos. Presupuneti tranzistorul în zona activă,  $U_{BE} = 0.7V$ ,  $\beta = 200$ .  
 PSF:  $I_C = ?$   $U_{CE} = ?$   $I_B = ?$   $I_E = ?$  (DC).

(AC) Amp:  $Z_i$ ,  $Z_o$ ,  $A_u$ ,  $A_i = ?$

