
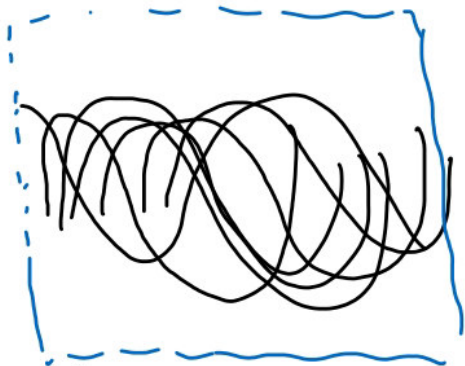


semnal sinusoidal. $A=2V$

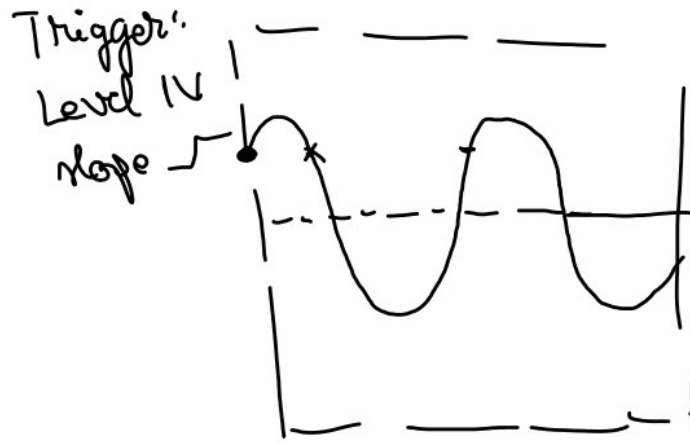


fără trigger

→ (osciloscop nem sincronizat)



semnale în electronica:

- tensiune variabilă în timp.

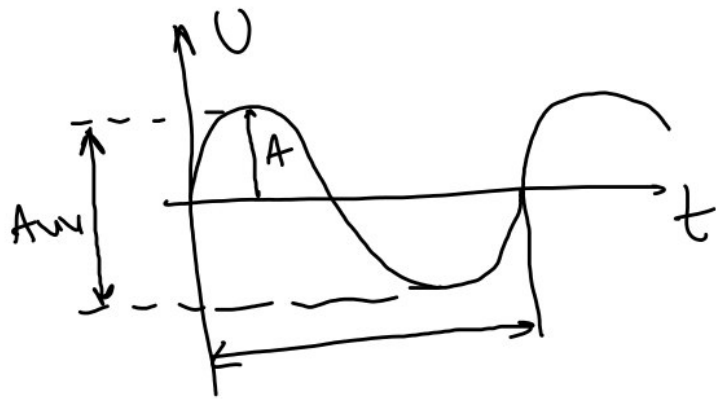


Amplitudinea A - (peak value
max value)

A_w - amplitudine vârf-la-vârf

RMS (Root Mean Square)

↳ val. efectivă

perioada T ⇒ frec. $f = \frac{1}{T}$

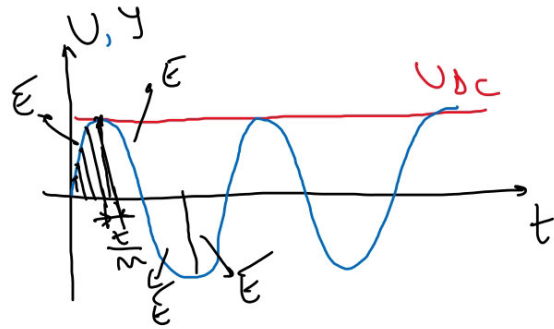

$$U_{DC} = R \cdot I_{DC} \Rightarrow P = U_{DC} \cdot I_{DC} \Rightarrow E = P_{DC} \cdot t$$


U_{RMS} depinde de forma semnalului:

semnal sinusoidal


$$U_{RMS} = \frac{A}{\sqrt{2}}$$

semnal triunghiular

$$U_{RMS} = \frac{A}{\sqrt{3}}$$

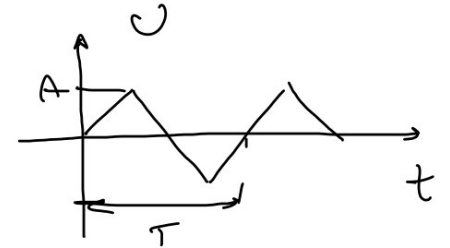

semnal dreptunghiular

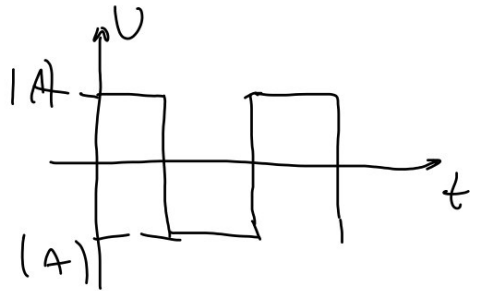


$$U_{RMS} = A$$


duty cycle

variază între 0 și A

$$U_{RMS} = \text{duty cycle} \cdot A$$

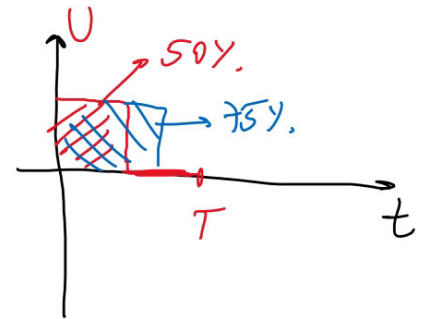


dc offset (dc shift)

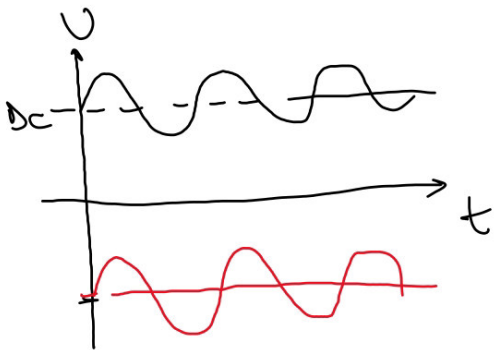

$$U_{RMS} = U_{DC} + \frac{A}{\sqrt{2}}$$

Studiul unui filtru trece-jos RC:

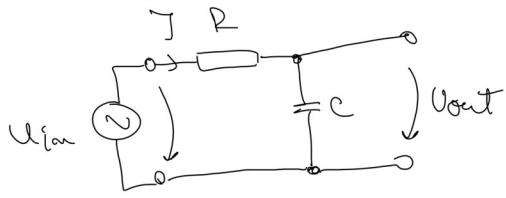

$$Z_C = -\frac{j}{2\pi f C}$$


$$U_{in} = I \cdot (R + Z_C)$$

$$U_{out} = I \cdot Z_C$$

Funcția de transfer

$$\left| \frac{U_{out}}{U_{in}} \right| = \left| \frac{A_{out}}{A_{in}} \right| = ?$$

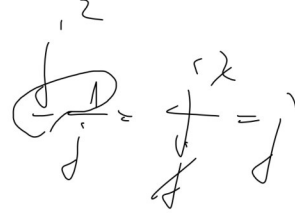Defazajul $\Delta\phi = \phi_{out} - \phi_{in} = ?$



$$\frac{U_{out}}{U_{in}} = \frac{jZ_C}{j(R + Z_C)} = \frac{Z_C}{Z_C \left(\frac{R}{Z_C} + 1 \right)}$$


$$= \frac{1}{1 + \frac{R}{Z_C}} = \frac{1}{1 - \frac{R}{\frac{j}{2\pi f C}}}$$

$$= \frac{1}{1 - \frac{jR}{2\pi f RC}} = \frac{1}{1 + j \cdot 2\pi f RC}$$

$$\left| \frac{U_{out}}{U_{in}} \right| = \left| \frac{1}{1 + j \cdot 2\pi f RC} \right| = \frac{1}{|1 + j \cdot 2\pi f RC|} = \frac{1}{\sqrt{1 + 4\pi^2 R^2 C^2 f^2}}$$

$$1 + 4\pi^2 R^2 C^2 f^2 = 2$$

$$4\pi^2 R^2 C^2 f^2 = 1$$

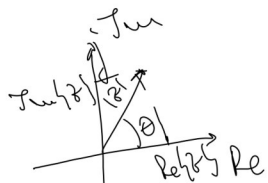

$$\frac{z_2}{z_1} = \frac{|z_2| e^{j\theta_2}}{|z_1| e^{j\theta_1}} = \frac{|z_2|}{|z_1|} \cdot e^{j(\theta_2 - \theta_1)}$$

$$\Delta\phi = 0 - \arctan 2\pi f RC$$

$$\Delta\phi = -\arctan 2\pi f RC$$

$$\tan \theta = \frac{\text{Im}(z)}{\text{Re}(z)}$$

$$\theta = \arctan \frac{\text{Im}}{\text{Re}}$$

$$f = f_T$$

$$\left| \frac{U_{out}}{U_{in}} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{1}{\sqrt{1 + 4\pi^2 R^2 C^2 f_T^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$f_T^2 = \frac{1}{4\pi^2 R^2 C^2}$$

$$f_T = \frac{1}{2\pi RC}$$

decibelul,

- nivelul unui semnal

amplificare + dB
atenuare - dB

$$m[\text{dB}] = 10 \log_{10} \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} = 10 \log_{10} \frac{U_{\text{out}}^2 R}{U_{\text{in}}^2 R} = 20 \log_{10} \frac{U_{\text{out}}}{U_{\text{in}}}$$

$$U_{\text{out}} = U_{\text{in}} \rightarrow 0 \text{ dB} \quad (\text{nici atenuare, nici amplificare})$$

$$U_{\text{out}} = 2 U_{\text{in}} \rightarrow m = 20 \log_{10} \frac{2 U_{\text{in}}}{U_{\text{in}}} = 0.3 \cdot 20 = +6 \text{ dB} \quad (\text{amplificare})$$

$$U_{\text{out}} = 0.5 U_{\text{in}} \rightarrow m = 20 \log_{10} \frac{0.5 U_{\text{in}}}{U_{\text{in}}} = -6 \text{ dB} \quad (\text{atenuare})$$

Frecvență de tăiere:

val. lui f pt. care

$$\left| \frac{U_{\text{out}}}{U_{\text{in}}} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}} = -3 \text{ dB}$$

$$\frac{A_{\text{out}}}{A_{\text{in}}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$20 \log_{10} \frac{A_{\text{out}}}{A_{\text{in}}} = -3$$

$$\log_{10} \frac{A_{\text{out}}}{A_{\text{in}}} = -\frac{3}{20}$$

$$\frac{A_{\text{out}}}{A_{\text{in}}} = 10^{-\frac{3}{20}} = 0.707$$

$$A_{\text{out}} = A_{\text{in}} \cdot 0.707 = \frac{A_{\text{in}}}{\sqrt{2}}$$

$$\left| \frac{U_{\text{out}}}{U_{\text{in}}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_T} \right)^2}}$$

$$\Delta \phi = + \arctg \cdot \frac{f}{f_T}$$