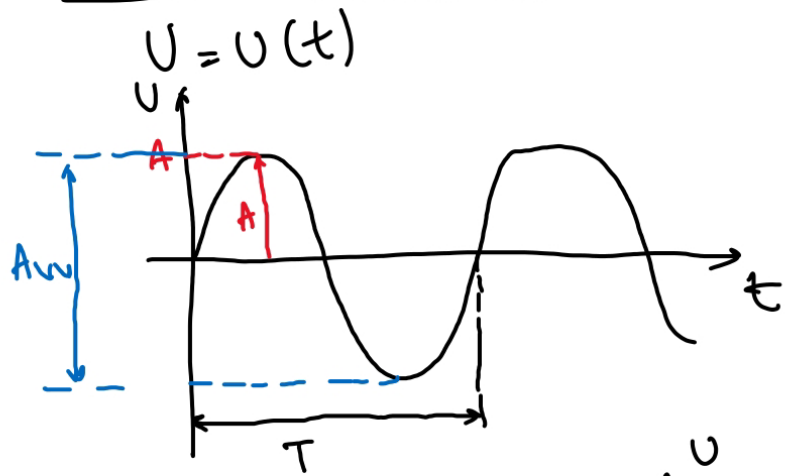


# Semnale în electronică:



Amplitudine  $A$  (peak value)

Amplitudine vârf- $\bar{a}$ -vârf,  $A_w$ .  
(peak-to-peak)

Perioada,  $T \Rightarrow$  Frecvența  $f$



Valoare medie sinus = 0.

Valoare efectivă (RMS), root mean square.

RMS - echivalentul DC al semnalului care produce aceeași energie (încălzire)

RMS - depinde de forma semnalului.

$220V \rightarrow U_{RMS}$



$50Hz$

sin


$U_{RMS} = \frac{A}{\sqrt{2}} \Rightarrow$

$\Rightarrow A = U_{RMS} \cdot \sqrt{2} = 310V$

La prubă!

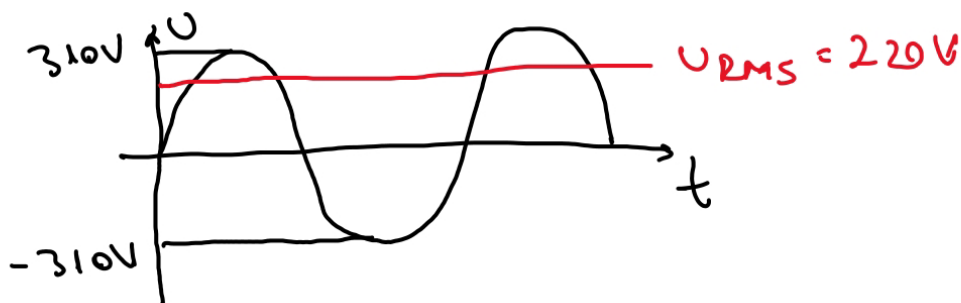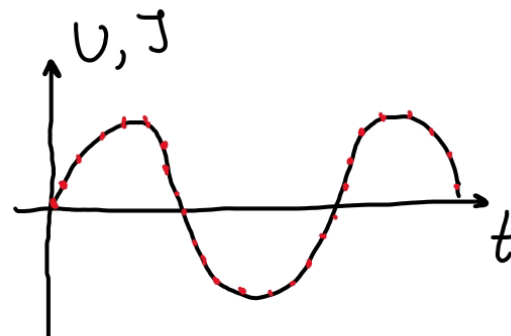


semnal triunghiular:

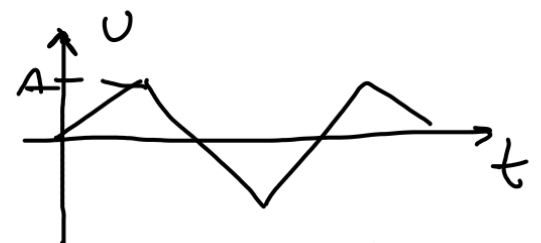

$U_{RMS} = \frac{A}{\sqrt{3}}$

"DC offset"

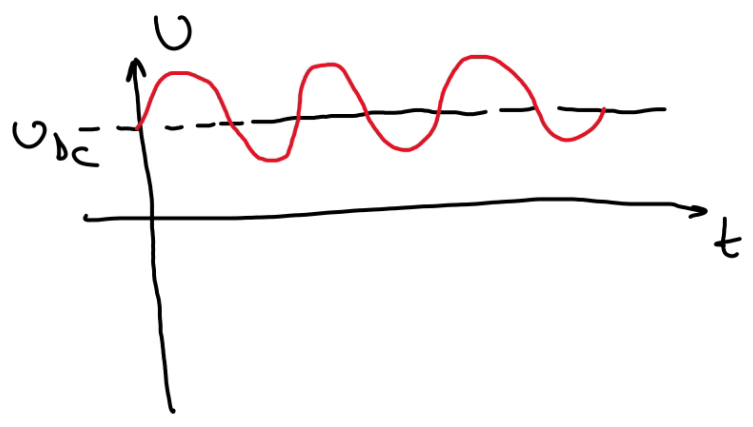
$$U_{gen} = U_{sin} + \underline{U_{DC}}$$



Duty cycle:

digital 0,1 → 0V, 5V


semnal dreptunghiular;

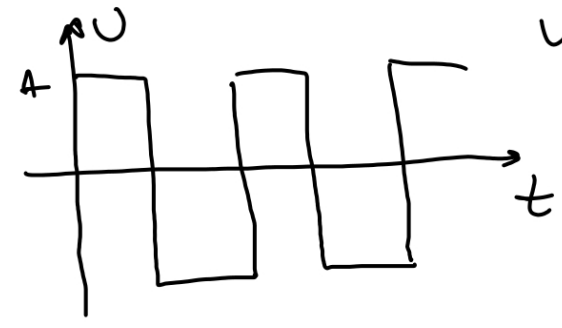

$$U_{RMS} = A$$



Generator de semnal;

$$A_{uv} = \underline{2A}!!!$$

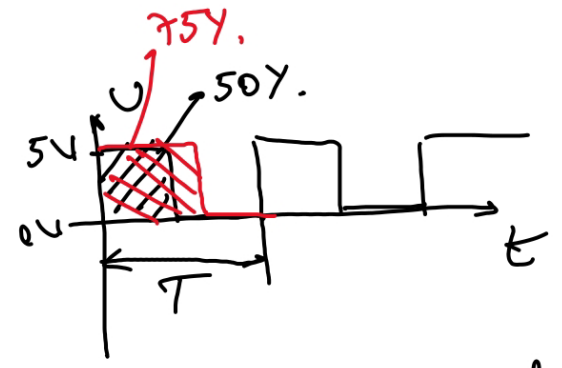


Atenu PWM → duty cycle 0-255 (0%) - (100%)
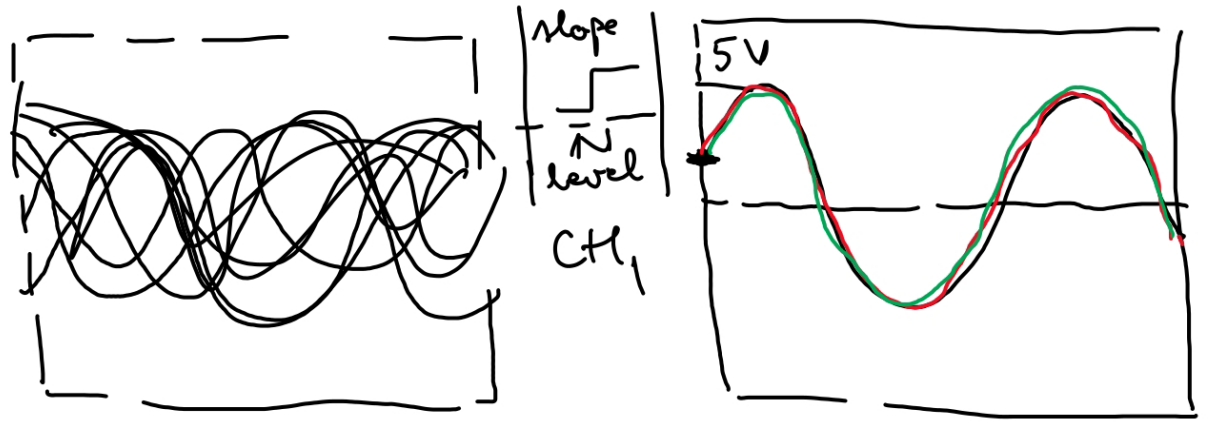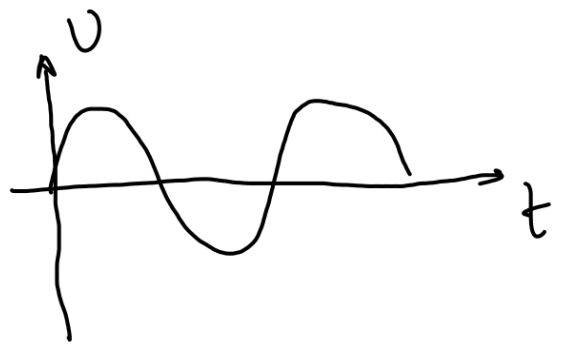
$$U_{RMS} = \text{duty cycle} \cdot A \quad \text{trigger}$$



untriggered  
(nerindrobuit)

# Filtrul trece-jos RC:

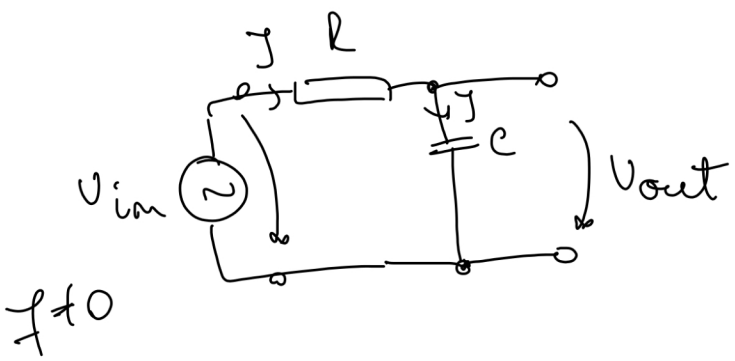

Funcția de transfer

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{A_{out}}{A_{in}} = \frac{A_{out}^{rms}}{A_{in}^{rms}} = \frac{A_{out}^{rms}}{A_{in}^{rms}} = f(\omega)$$

Defazajul

$$\Delta\phi = \phi_{out} - \phi_{in} = f(\omega)$$

$$C \rightarrow z_c = -\frac{j}{\omega C} \quad f - \text{prec.}, \quad \omega - \text{prec.}$$


$$V_{in} = I(R + z_c)$$

$$V_{out} = I \cdot z_c$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{I z_c}{I(R + z_c)} = \frac{z_c}{z_c \left(1 + \frac{R}{z_c}\right)} =$$

$$= \frac{1}{1 - \frac{R}{z_c}}$$

$$-\frac{1}{j} = \frac{j}{j} = j$$

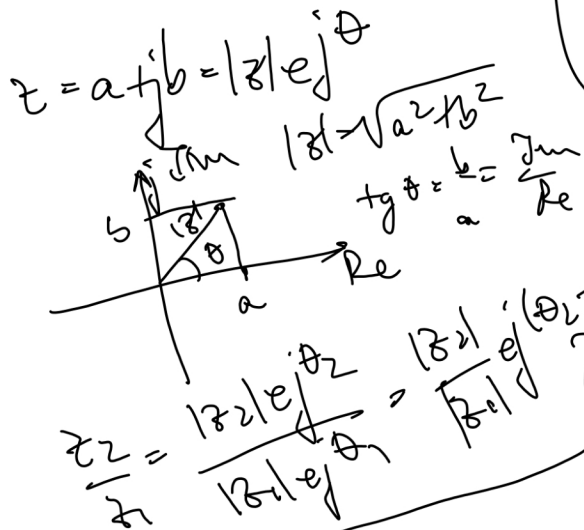

$$= \frac{1}{1 + j \cdot R \cdot 2\pi f C} = \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{1}{|1 + j\omega RC|} = \frac{1}{\sqrt{1 + 4\pi^2 f^2 R^2 C^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{f}{f_c}\right)^2}}$$

$$\Delta\phi = 0 - \arctg \cdot 2\pi f RC = -\arctg 2\pi f RC = \Delta\phi = -\arctg \frac{f}{f_c}$$

Decibel:

$$n [dB] = 10 \log_{10} \frac{P_{out}}{P_{in}} = 10 \log_{10} \frac{\frac{V_{out}^2}{R}}{\frac{V_{in}^2}{R}} = 20 \log_{10} \frac{V_{out}}{V_{in}}$$

$$V_{out} = V_{in} \Rightarrow m = 20 \log_{10} 1 = 0 \text{ dB (nici amplificare, nici atenuare)}$$

$$V_{out} = 2V_{in} \Rightarrow m = 20 \log_{10} 2 = +6.02 \text{ dB (amplificare)}$$

$$V_{out} = \frac{V_{in}}{2} \Rightarrow m = 20 \log_{10} 0.5 = -6.02 \text{ dB (atenuare)}$$

frecvența de tăiere:  $f_T \Rightarrow m = -3 \text{ dB}$ .

$$f = f_T \Rightarrow \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{1}{\sqrt{1 + 4\pi^2 f_T^2 R^2 C^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$20 \log_{10} \left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = -3$$

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = 10^{-\frac{3}{20}} = 0.707$$

$$V_{out} = V_{in} \cdot 0.707$$

$$\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$1 + 4\pi^2 f_T^2 R^2 C^2 = 2$$

$$\Rightarrow 4\pi^2 f_T^2 R^2 C^2 = 1$$

$$f_T = \frac{1}{2\pi RC}$$