

Laboratorul 3:

Studiul portilor logice cu transistori

1. Porti logice cu TB (BJT)


2. Porti logice de tip CMOS

Complementary Metal-Oxide -
semiconductor

Junctiunea p-n (dioda).


- semiconductori ($\Delta E_g \leq 3$ eV)

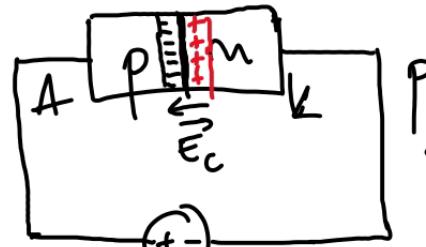sc tip p - dopat cu iampurări acceptoare
tip n - iamp p, donoare





pol.
directă

Explicat



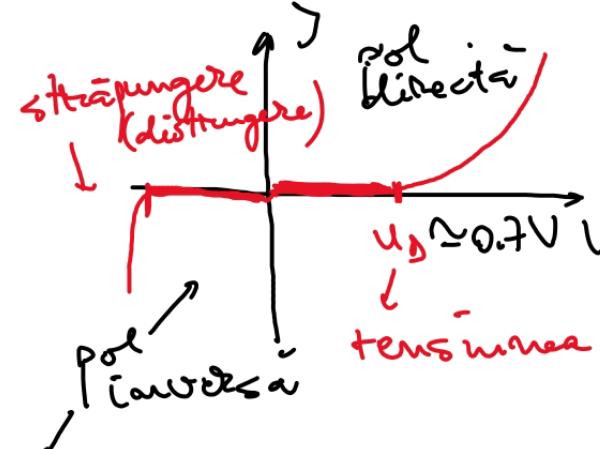


tensiunea de deschidere

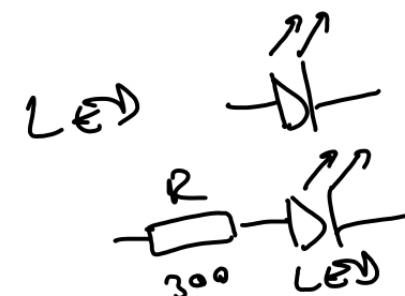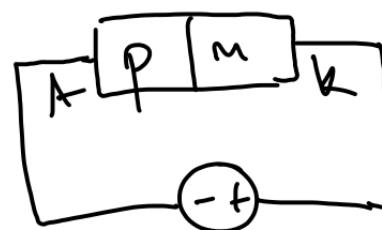

Transistorul bipolar

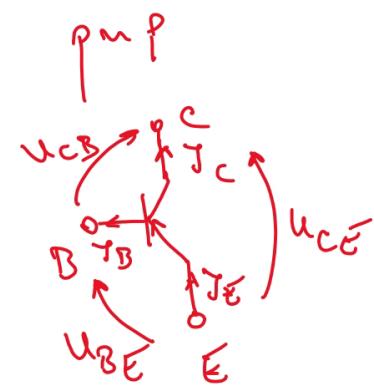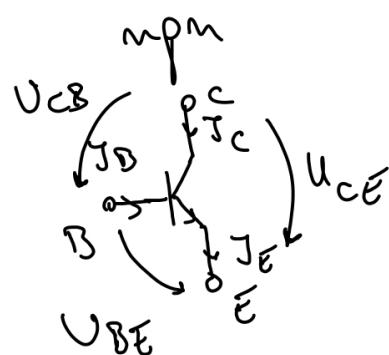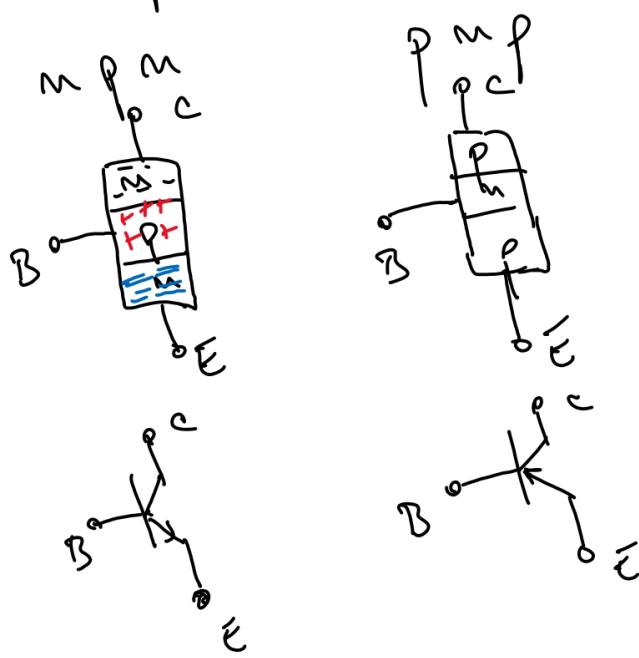- componentă activă
- dispozitiv comandat în curent




Transistorul

comutator electronic (blocat/saturat)

amplificator

$$J_B \cdot J_T \rightarrow J_C \approx \beta \cdot J_B \quad (\mu A) \quad \beta - \text{fact. de ampl.} \quad 10 - 10^3$$

Regimuri de funcționare:

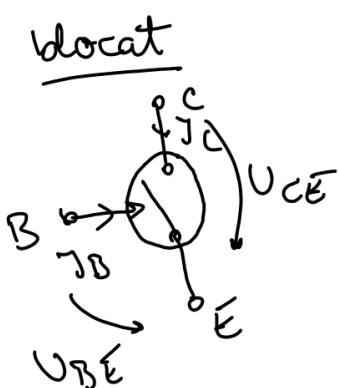


$$J_B \approx 0$$

$$U_{BE} < 0.7V$$

$$J_C = 0$$
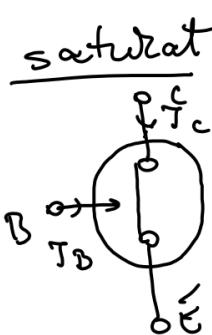
$$U_{CE} \approx V_{cc} \quad (+\text{de aliv})$$




$$J_B - \text{mare}$$

$$U_{BE} \approx 0.7V$$

$$J_C \approx \beta \cdot J_B = \text{max}$$

$$U_{CE} \approx 0 - 0.2V$$

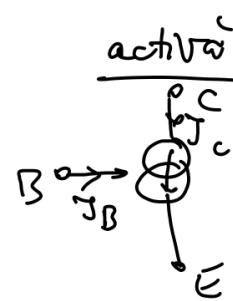


$$U_{CE} > 0$$

$$J_C \approx \beta \cdot J_B$$

$$U_{BE} \approx 0.7V$$

Porti logice cu TB:

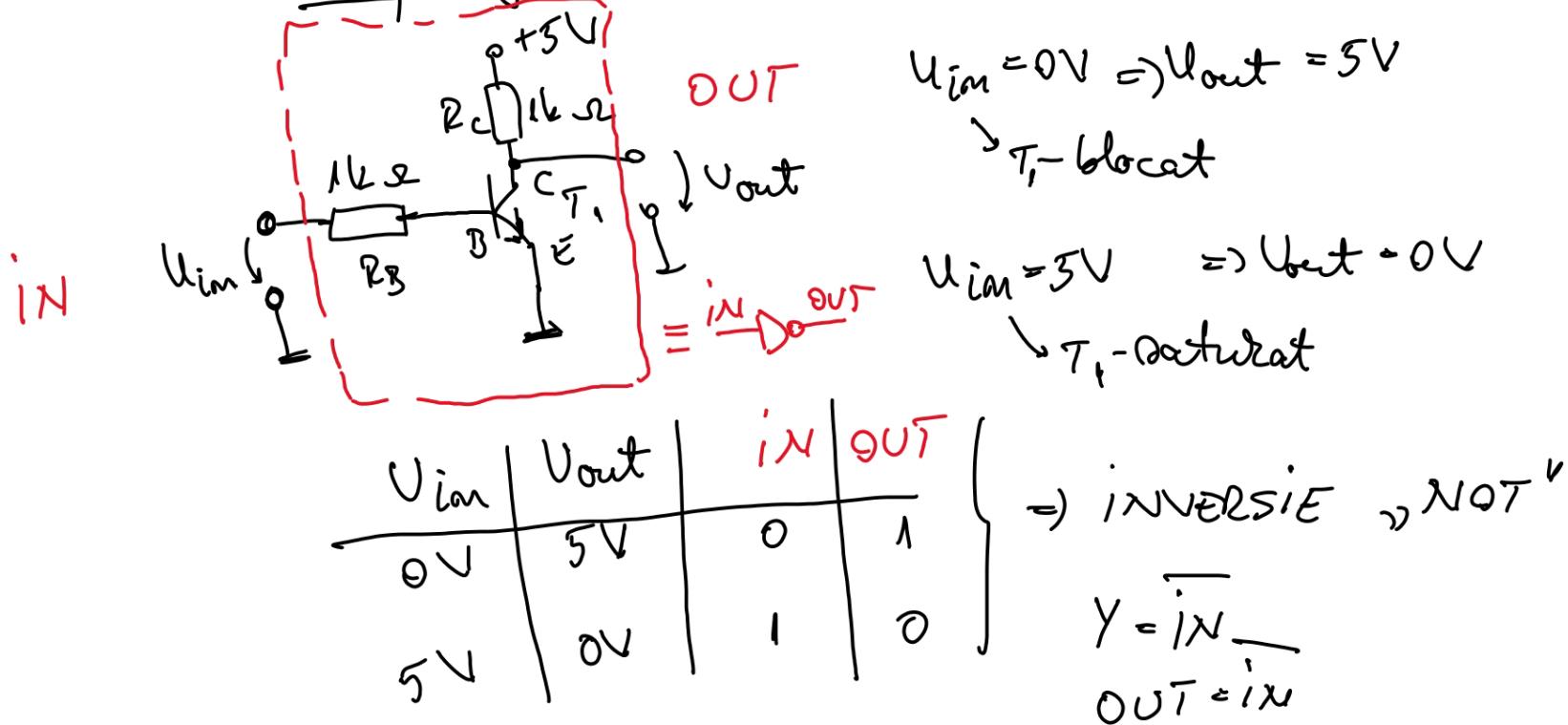

Xilele logice TTL

in: 0 (LOW) : 0-0.8V
 1 (HIGH) : 2-5V

OUT: 0 (LOW) : 0-0.5 V
 1 (HIGH) : 2.7-5V


Tensiunea de alimentare +5V

$U_{in}(V)$	$U_{out}(V)$
0	5
5	0.907

in	OUT
0	1
1	0

$LED\ in$	$LED\ OUT$
ON	OFF
OFF	ON

Portă AND (și) cu TB

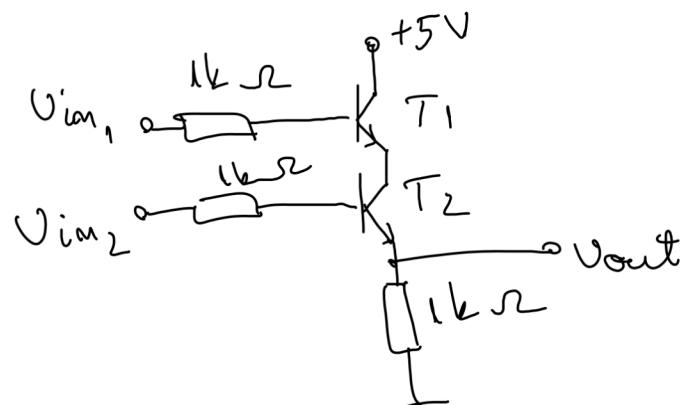

$$\begin{aligned} V_{in_1} = 0 \Rightarrow T_1 \text{ blocat} \\ V_{in_2} = 0 \Rightarrow T_2 \text{ blocat} \end{aligned} \quad \left\{ \Rightarrow V_{out} = 0 \right.$$

$$\begin{aligned} V_{in_1} = 5V \Rightarrow T_1 \text{ sat} \\ V_{in_2} = 0V \Rightarrow T_2 \text{ blocat} \end{aligned} \quad \left\{ \Rightarrow V_{out} = 0 \right.$$

$$\begin{aligned} V_{in_1} = 0V \Rightarrow T_1 \text{ blocat} \\ V_{in_2} = 5V \Rightarrow T_2 \text{ sat} \end{aligned} \quad \left\{ \Rightarrow V_{out} = 0 \right.$$

$$\begin{aligned} V_{in_1} = 5V \Rightarrow T_1 \text{ sat} \\ V_{in_2} = 5V \Rightarrow T_2 \text{ sat} \end{aligned} \quad \left\{ \Rightarrow V_{out} = 5V \right.$$

Portă logică de tip CMOS:

Transistori cu efect de câmp de tip MOS. (TECMOS, MOSTET)

enhancement-type

TECMOS cu canal înălță (normal - OFF)

dispozitive controlate în tensiune

Nivel logice IN:

0 (LOW) : 0 - 1.5V

1 (HIGH) : 3.5 - 5V

OUT

0 : 0 - 0.05V

1 : 4.95 - 5V