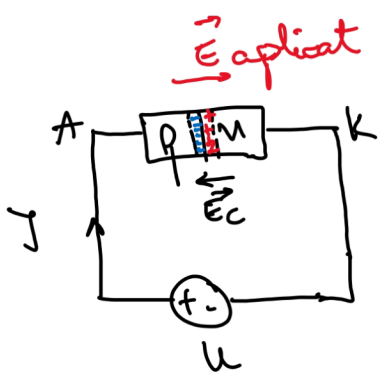


# Laborator 3 electronica I:

## Porti logice cu transistori:


- porti logice cu TB (BJT)  $\rightarrow$  bipolar junction transistor
- porti logice de tip CMOS  $\rightarrow$  transistori cu efect de câmp de tip MOS (MOSFET) Field-effect transistor
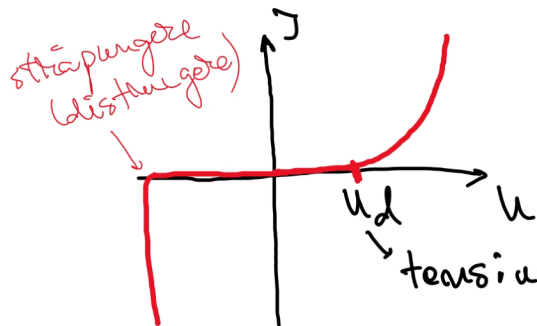
## Jonctiunea p-n:




semiconductor p - dopat cu elemente acceptoare  
goluri ca purtători majoritari  
si nedopat - concentratii egale de electroni si goluri

semiconductor n - dopat cu elemente donoare  
electroni ca purtători majoritari





tensiune de deschidere ( $\approx 0.7V$ )

diode semiconductorare  
LED

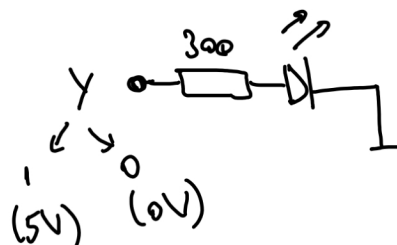

1 logic LED ON  
0 logic LED OFF



# Tranzistorul bipolar (TB, BJT) :

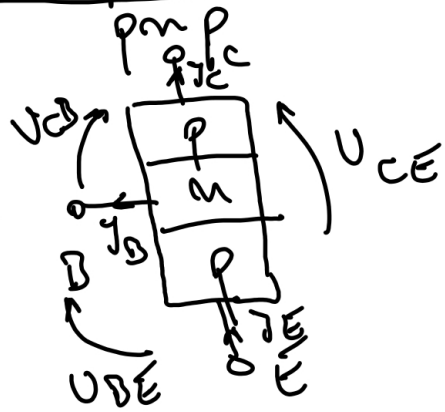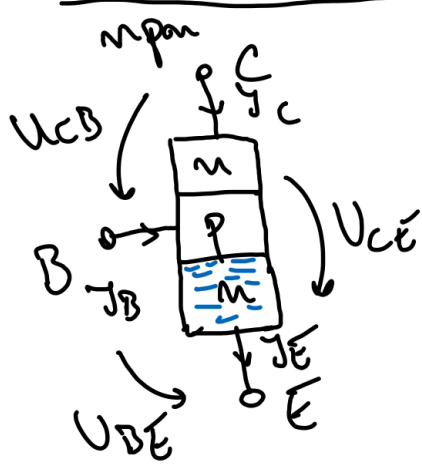

$$I_E \approx I_C$$

$$I_C \approx \beta \cdot I_B$$

$$\beta = 10 - 1000$$

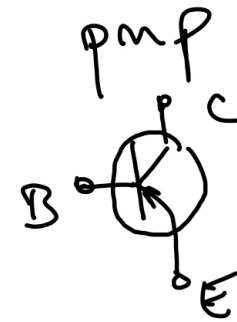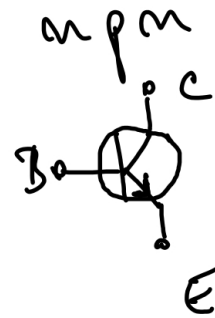

dispozitiv controlat in curent  
controlam \$I\_C\$ prin \$I\_B\$  
\$\mu A\$ \$\mu A\$  
(small signal).

## Regimuri de functionare ale TB:


### BLOCAT

$$I_B = 0$$

$$U_{BE} < 0.7V \text{ (ud)}$$

$$I_C = 0$$

$$U_{CE} \approx E_C \text{ (logic)}$$

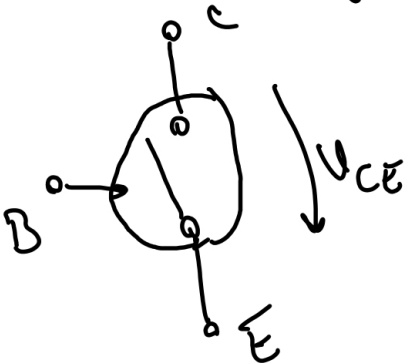


### SATURAT

$$I_B \text{ - mare}$$

$$I_C = \max \langle \beta I_B \rangle$$

$$U_{BE} \approx 0.7V$$

$$U_{CE} = 0 - 0.2V \text{ (0 logic)}$$

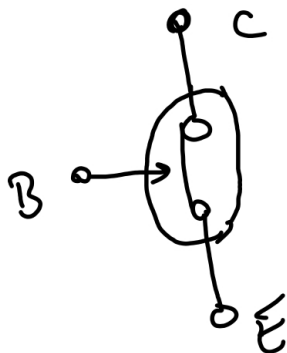


### ACTIV

$$U_{CE} > 0$$



$$U_{BE} \approx 0.7V$$

$$I_B \text{ - mici mic mic mare}$$

$$I_C = \beta \cdot I_B$$

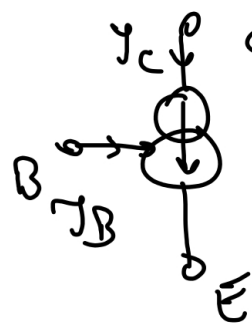


Porti logice elementare cu TB:

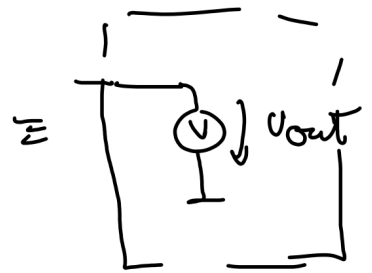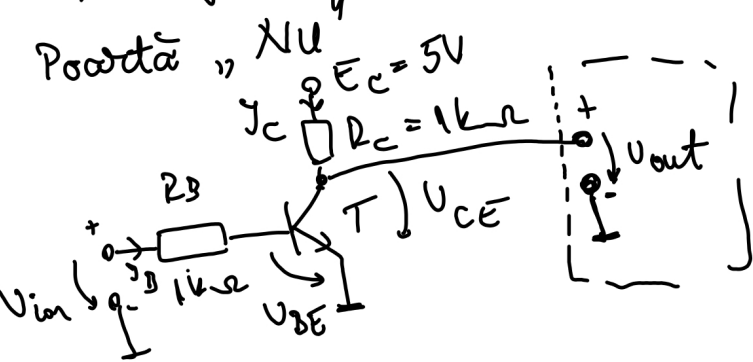

$U_{in}$	$U_{out}$	stare T
0V	5V	Blocat
5V	0V	saturat

IN	OUT	$\Rightarrow$ NOT
0	1	(NAND)
1	0	

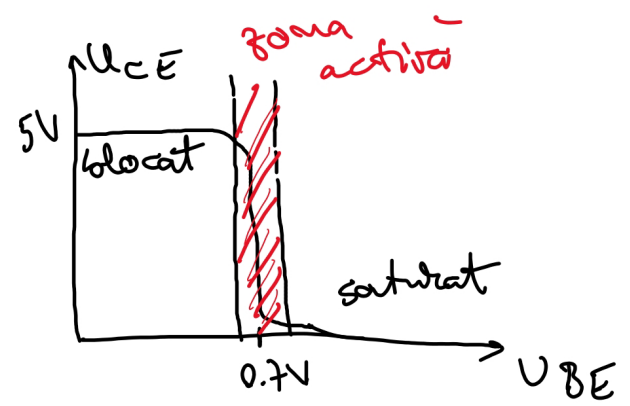

$U_{in} = 0V \Rightarrow I_B = 0, U_{BE} = 0$   
 T blocat  
 $I_C = 0 \Rightarrow U_{out} = 5V$

$U_{in} = 5V \Rightarrow I_B$  finit  
 $U_{BE} \approx 0.7V$   
 T saturat  
 $I_C - max$   
 $U_{out} \approx 0$

ITL

<u>IN:</u>	<u>OUT:</u>
0: 0 - 0.8V	0: 0 - 0.5V
1: 2 - 5V	1: 2.7 - 5V

Valiam - 4.9 - 5.25V

Transistorul cu efect de câmp de tip MOS:

MOSFET cu canal indus. (enhancement mode).

CMOS

$V_{DD} = 5 - 18V$

IN:

0: 0 - 1.5V

1: 3.5 - 5V

OUT:

0: 0 - 0.05V

1: 4.95 - 5V