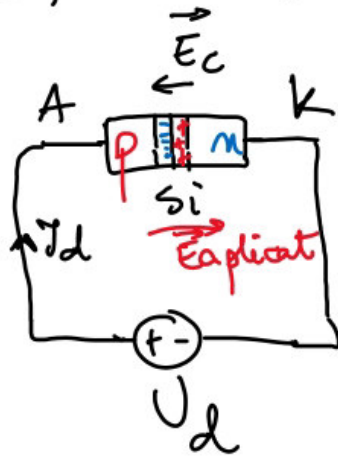


Laborator nr. 3:


Porți logice cu transistoari:

- porți - cu TB
- cu IECMOS (MOSFET)

Joncțiunea p-n:



străpungere
(distruge)

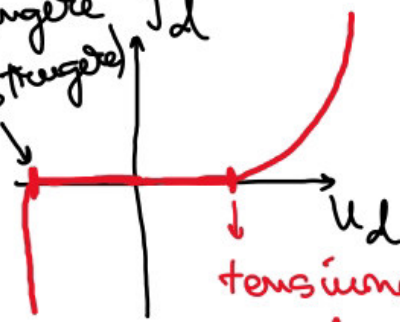

tensiune de deschidere (0.7V pt. Si)

Si intrinsec (nedopat)

- nr. egal de electroni și goluri

Si-p (dopat cu impurități acceptoare)

goluri ca purtători majoritari

Si-n (dopat cu impurități donoare)


electroni ca purtători majoritari



diodă semiconductoră



LED
(Light Emitting Diode)

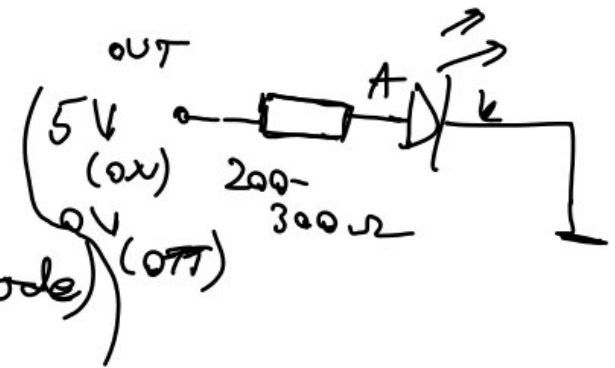


Transistorul bipolar (TB, BJT) → poartă TTL


(Transistor-
Transistor Logic)

- dispozitiv comandat în current


prin I_B (mic) controlăm I_C (mare)

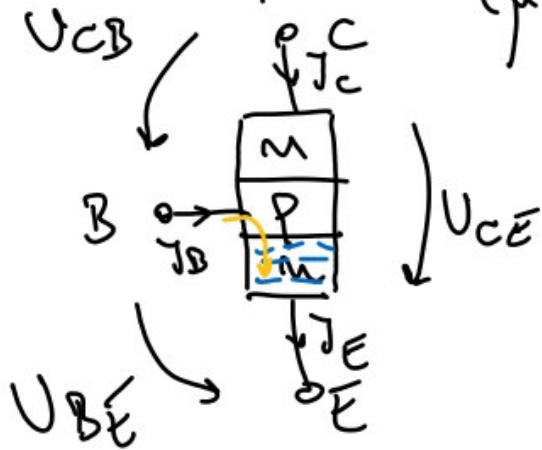

NPN

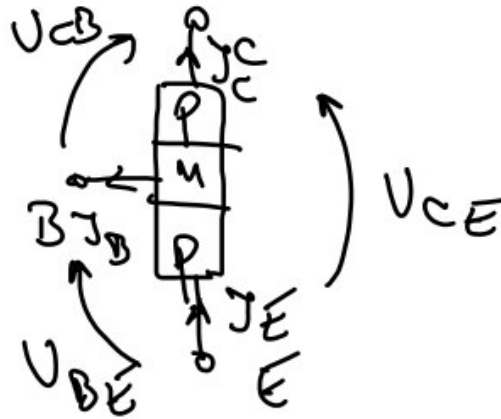

PNP

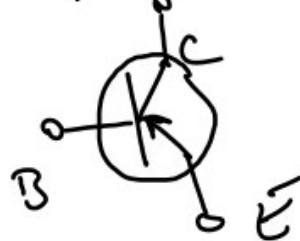

$$I_C \approx \beta \cdot I_B ; I_E \approx I_C$$

$$\beta = 10 - 1000$$

Regimuri de funcționare ale TB:


blocat

joncțiunea BE
nu este deschisă

$$U_{BE} < 0.7V$$

$$I_B = 0 \Rightarrow I_C = 0$$

$$U_{CE} \approx E_C$$

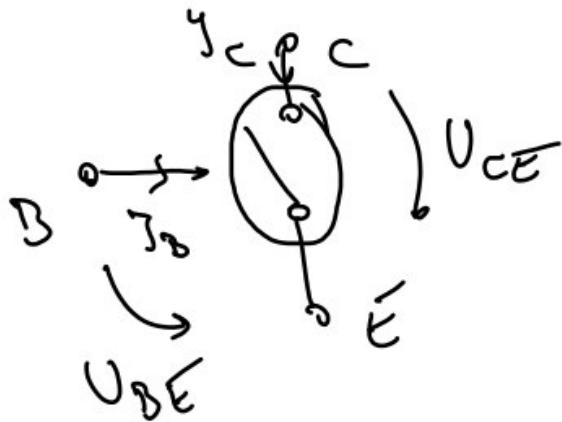

saturat

$$U_{BE} \approx 0.7V$$


(BE deschis)

I_B - f. mare

I_C - maxim

$$I_C < \beta \cdot I_B$$

$$U_{CE} \approx 0 - 0.2V$$

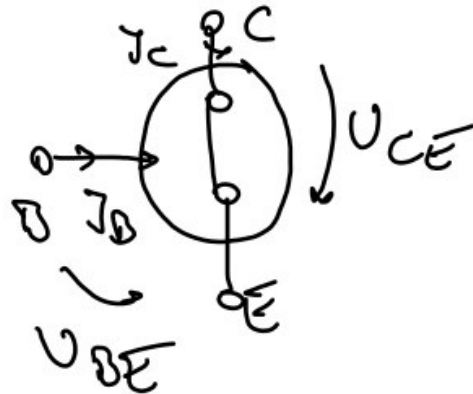


activ (amplificator)

$$U_{BE} \approx 0.7V$$


I_B - mic
mic mare

$$I_C \approx \beta I_B$$

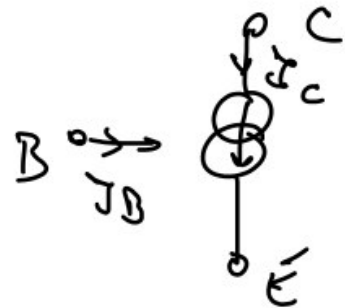

$$U_{CE} > 0$$

Porti logice cu TB:

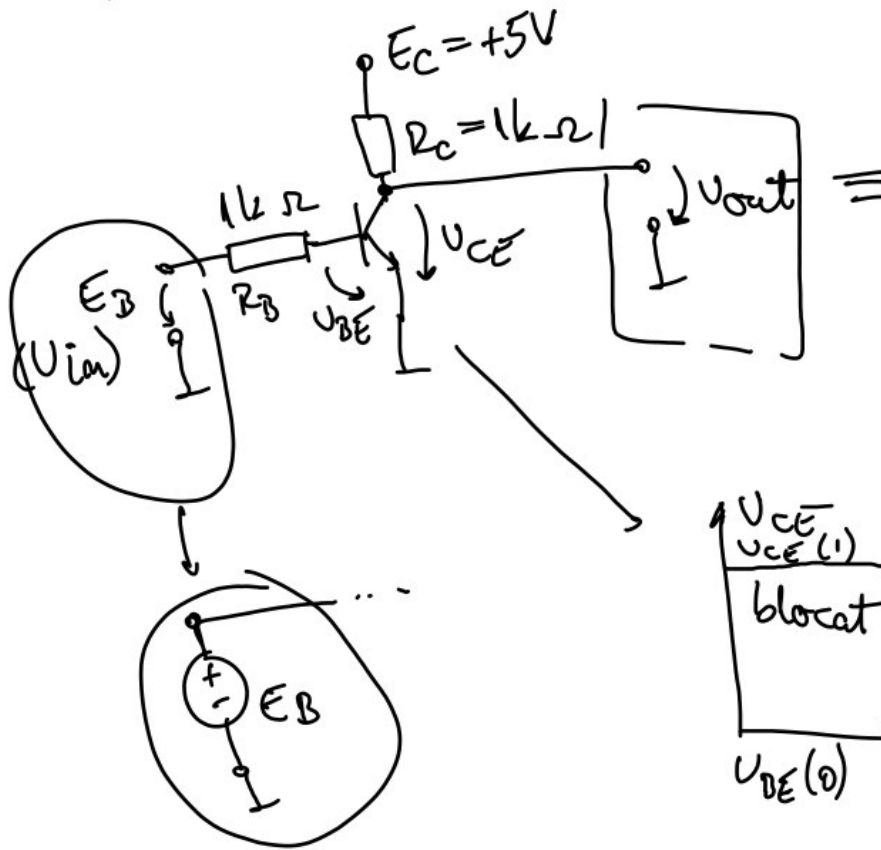


T blocat

$U_{in} (V)$	$U_{out} (V)$
0	5V
5	0V

T saturat

IN	OUT
0	1
1	0

⇒ INVERSAR.
„NOT“

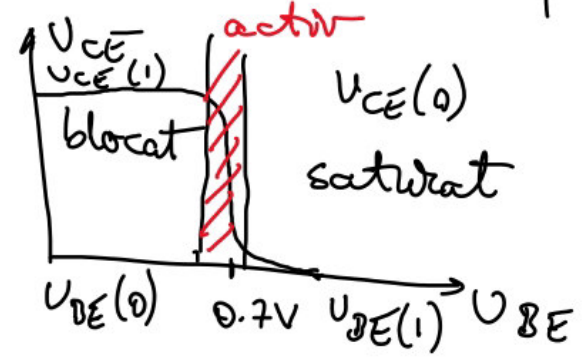

Porti TTL:

IN
0: 0 - 0.8V
1: 2 - 5V

OUT
0: 0 - 0.5V
1: 2.7 - 5V

Porti logice cu CMOS:

TECMOS - dispozitive comandate în tensiune

$V_{GS} \rightarrow$ controlăm I_D

$$\boxed{V_{GS} = V_G - V_S = \quad = \quad =}$$

Porta CMOS (a)

T_1 ON


$$V_{in} = 0V$$

\uparrow
 \parallel

$$T_1: V_{GS} = V_G - V_S = 0V - 5V = -5V < 0$$

$$T_2: V_{GS} = 0V - 0V = 0V \Rightarrow T_2 = \text{OFF}$$

Schemă echiv. pt. $V_{in} = 0V$

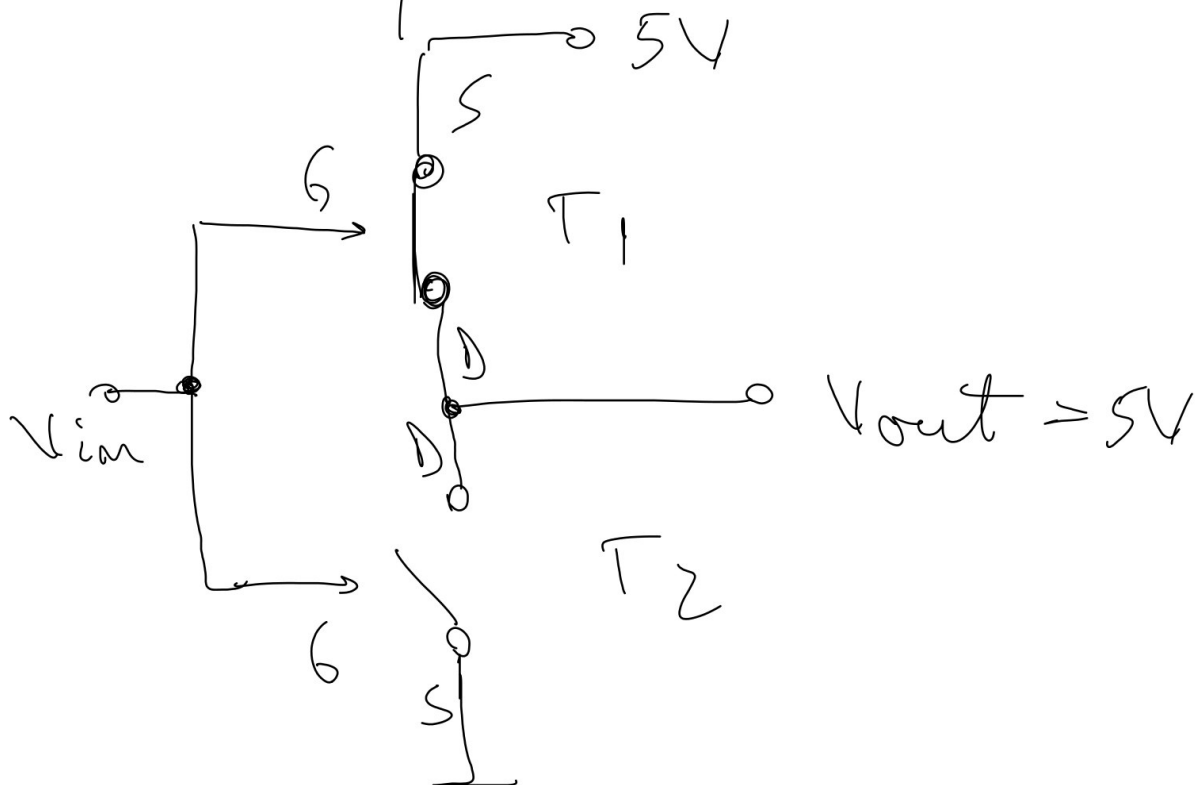


$$V_{in} = 5V$$

$$T_1: V_{GS} = 5V - 5V = 0V \Rightarrow T_1 = \text{OFF}$$

$$T_2: V_{GS} = 5V - 0V = 5V \Rightarrow T_2 = \text{ON}$$

Schema circuit, pt. $V_{in} = 5V$

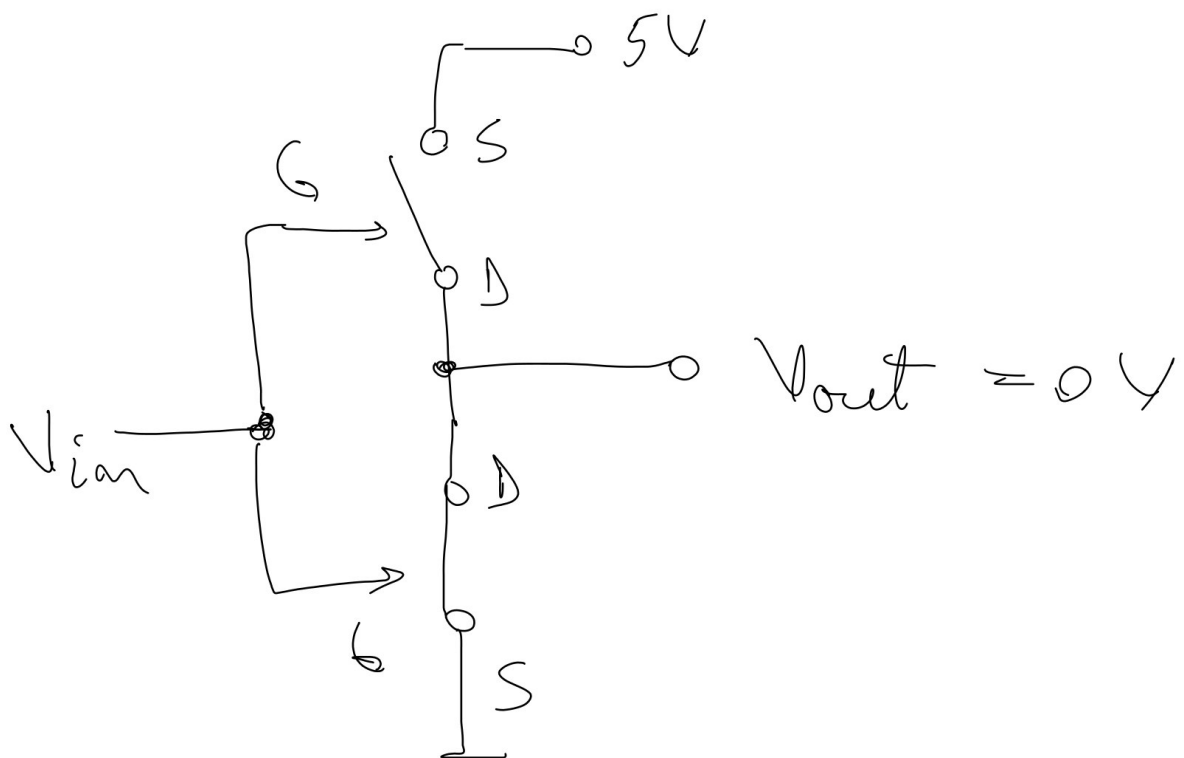

V_{in}	V_{out}	T_1	T_2
0V	5V	ON	OFF
5V	0V	OFF	ON

NOT