


Laborator nr. 4:

(a) Teorema: $X + X \cdot Y = X$ → verificare experimentală!
OUT-S **OUT-Δ**

Pașul 1: Schemele cu porți.


$\begin{matrix} \text{+} \\ | \\ \text{-} \end{matrix} \equiv \begin{matrix} \text{+} \\ | \\ \text{-} \end{matrix} \Rightarrow$ firele nu sunt legate între ele

schema stânga:

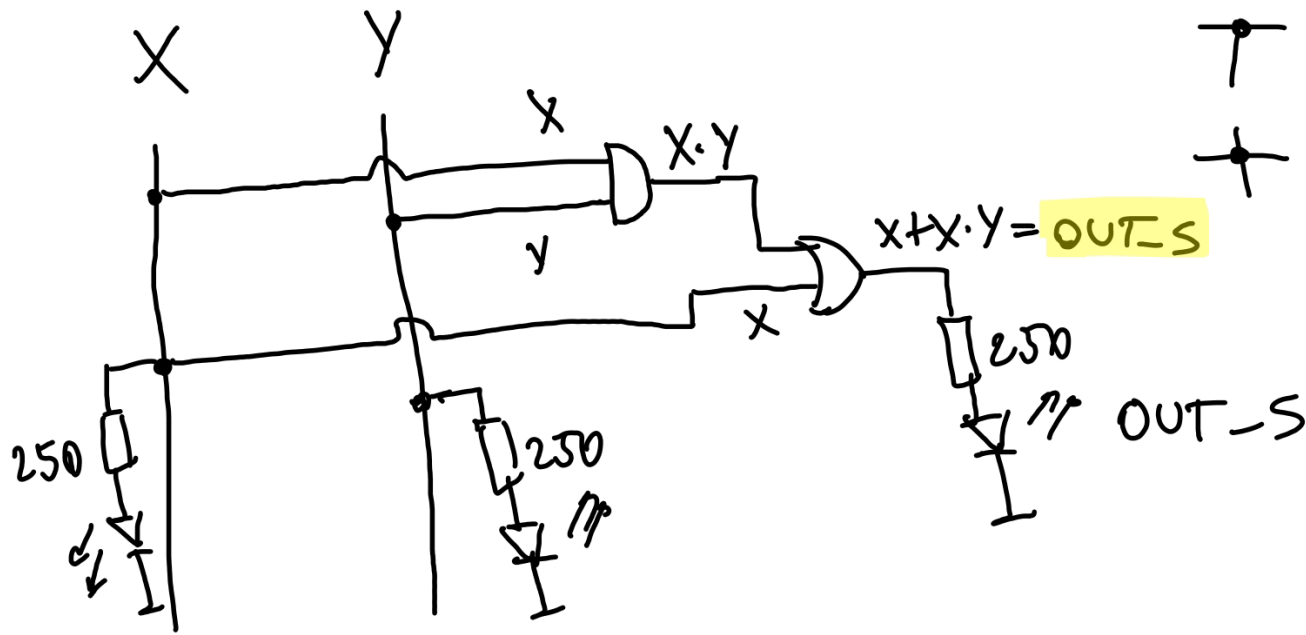

$\begin{matrix} \text{+} \\ | \\ \text{-} \end{matrix} \left. \begin{matrix} \text{+} \\ | \\ \text{-} \end{matrix} \right\}$ firele sunt legate între ele

schema dreapta:

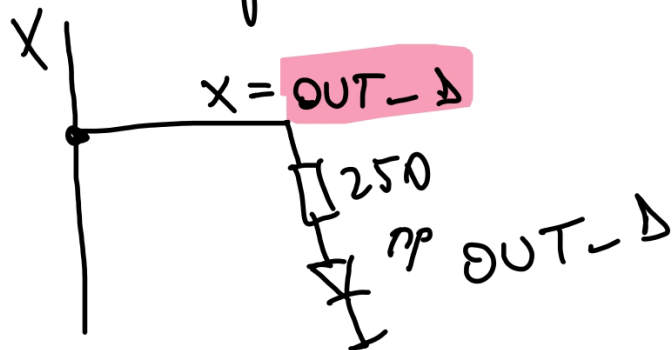


Pasul 2: Tabelul de adevăr completat pe baza măsurătorilor!

X	Y	OUT_S	OUT_Δ
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	1	1

$$\Rightarrow \text{OUT}_S = \text{OUT}_\Delta$$

Teorema este
validă

Rezistori de pull-up/pull-down:

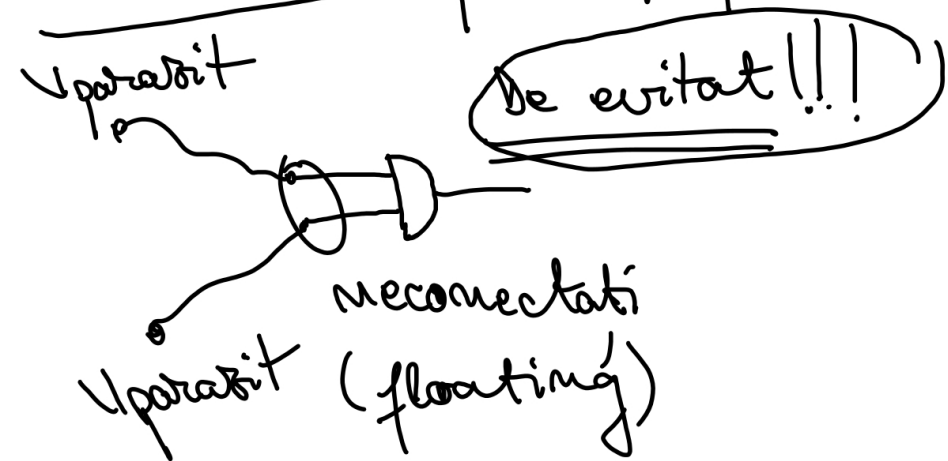


Soluția: rezistori de pull-down/pull-up.

Pull-down → mențin intrarea la 0 logic dacă nu avem 1 logic aplicat pe intrare


Pull-up → mențin intrarea la 1 logic dacă nu avem 0 logic aplicat pe intrare

Resistori de pull-downs

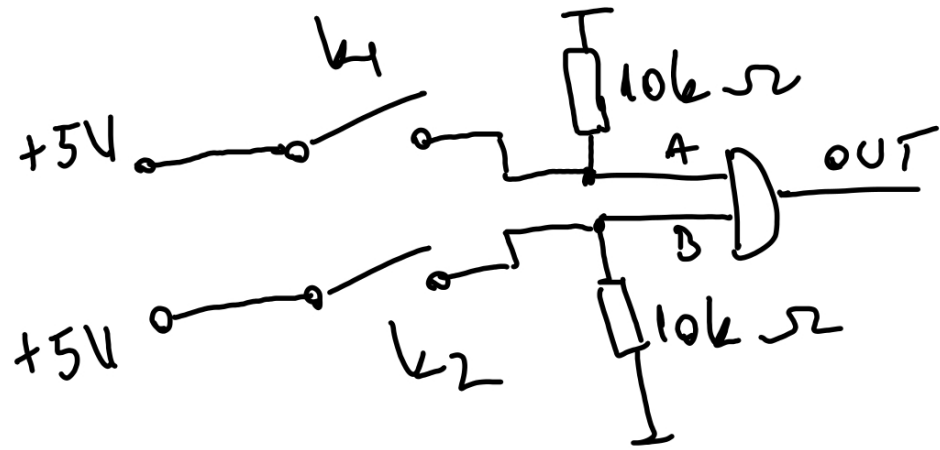

K_1 deschis $\Rightarrow A = 0V \Rightarrow 0$ logic
 K_1 închis $\Rightarrow A = 5V \Rightarrow 1$ logic.

Resistori de pull-up

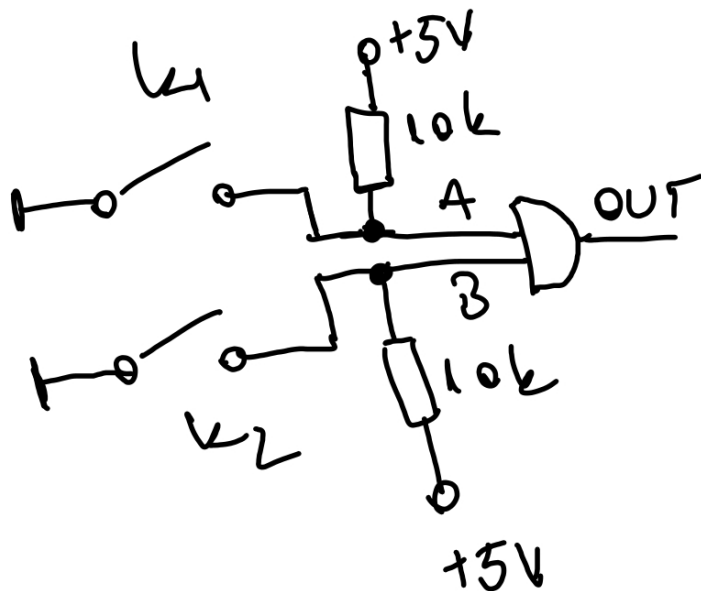


K_1 deschis $\Rightarrow A = 5V \Rightarrow 1$ logic
 K_2 închis $\Rightarrow A = 0V \Rightarrow 0$ logic

Teorema 1.6:

$$\underbrace{X + \bar{X}Y}_{\text{OUT}_S} = \underbrace{X + Y}_{\text{OUT}_D}$$

Pașul 1: schemele cu porți logice.

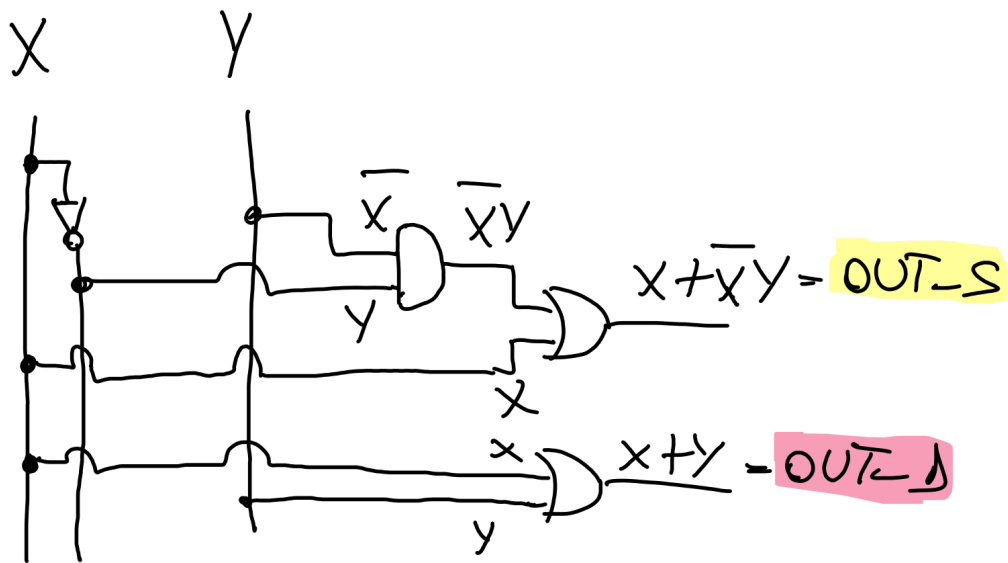

Pașul 2: Tabelul de adevăr:

X	Y	OUT _S	OUT _D
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

$$\Rightarrow \text{OUT}_S = \text{OUT}_D$$

Teorema este
validă