

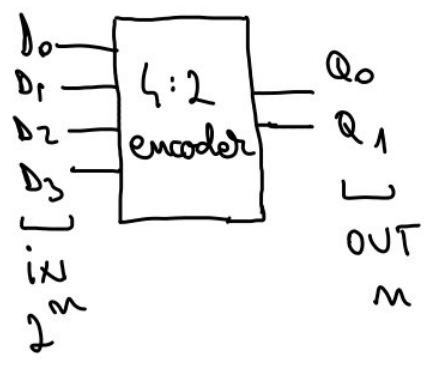


Seminar nr. 5

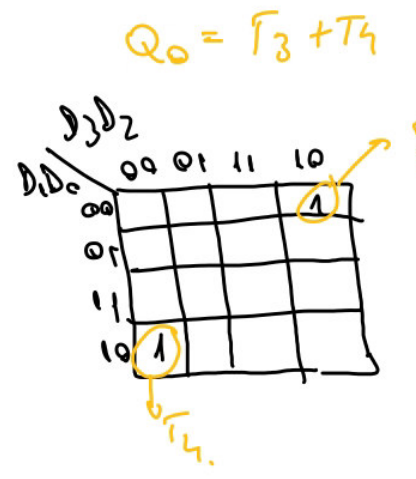Codificator binar (codificator de adresa)
 ("binary encoder")
 encoder 4:2



D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	Q ₁	Q ₀
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

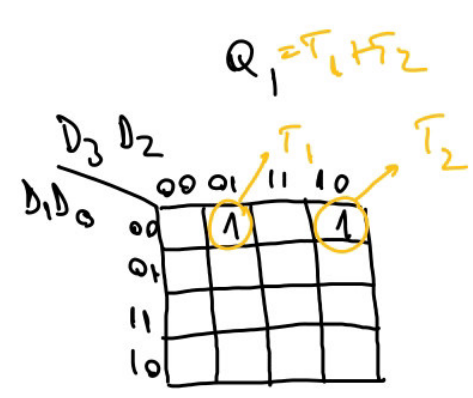

$$(A \oplus B = A\bar{B} + \bar{A}B)$$


$$\overline{A \oplus B} = AB + \bar{A}\bar{B}$$

$$\text{SOP: } Q_1 = \bar{D}_3 D_2 \bar{D}_1 \bar{D}_0 + D_3 \bar{D}_2 \bar{D}_1 \bar{D}_0 =$$

$$= \bar{D}_1 \bar{D}_0 (D_3 D_2 + D_3 \bar{D}_2) = \bar{D}_1 \bar{D}_0 (D_3 \oplus D_2)$$

$$Q_0 = \bar{D}_3 \bar{D}_2 D_1 \bar{D}_0 + D_3 \bar{D}_2 \bar{D}_1 \bar{D}_0 =$$

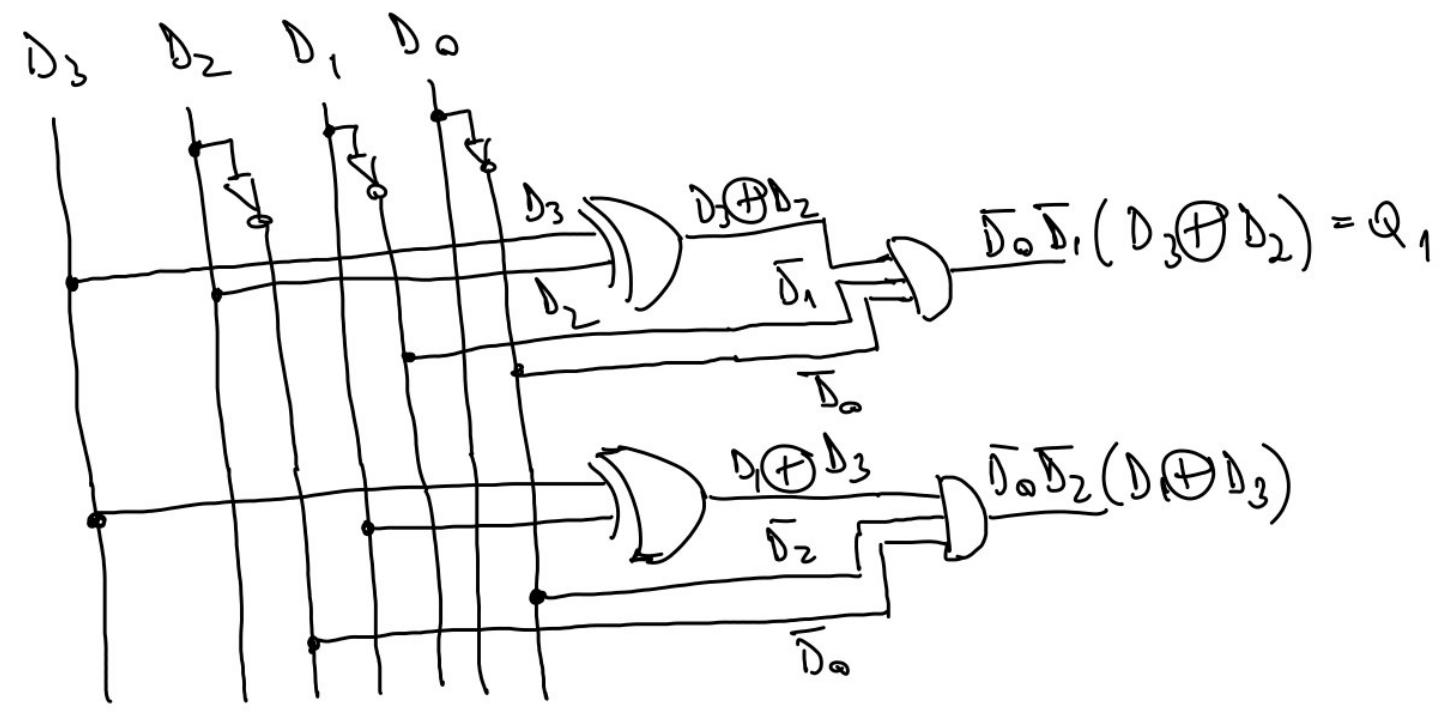
$$= \bar{D}_0 \bar{D}_2 (D_3 D_1 + D_3 \bar{D}_1) = \bar{D}_0 \bar{D}_2 (D_1 \oplus D_3)$$





Priority encoder

D_3	D_2	D_1	D_0	Q_1	Q_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	X	0	1
0	1	X	X	1	0
1	X	X	X	1	1

$$Q_1 = D_2 + D_3$$

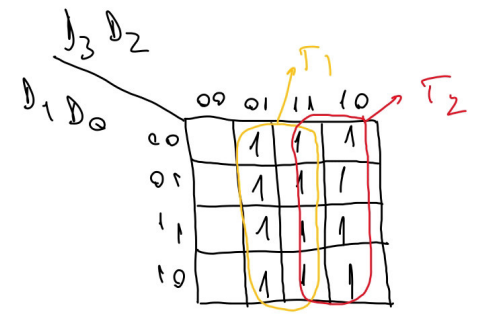

$$Q_0 = D_3 + D_1 \bar{D}_2 \bar{D}_3$$

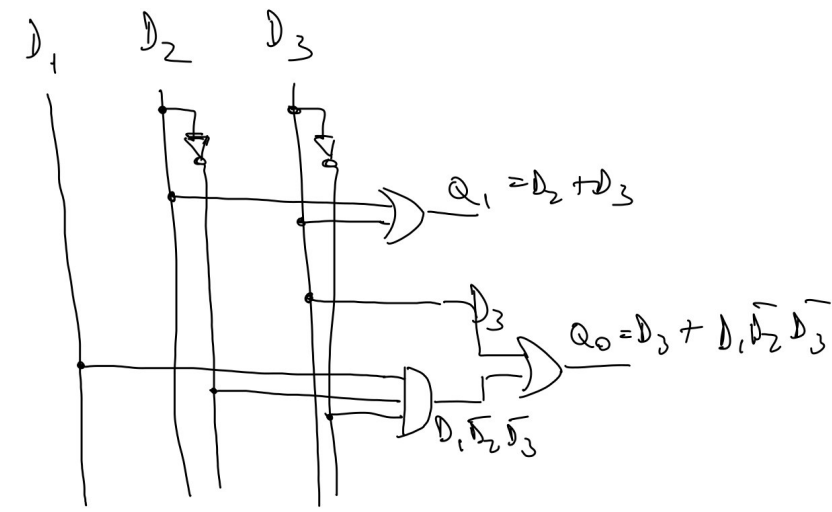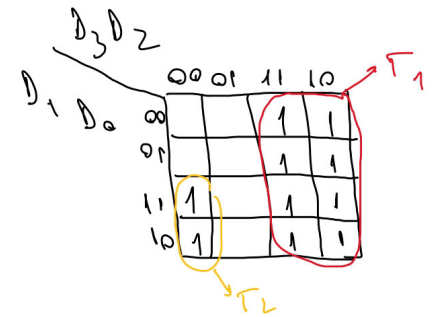


Circuite logice secvențiale:

- starea ieșirilor depinde atât de starea intrărilor cât și de stările precedente de la ieșire.

→ memorie.

Circuitul basculant bistabil RS :

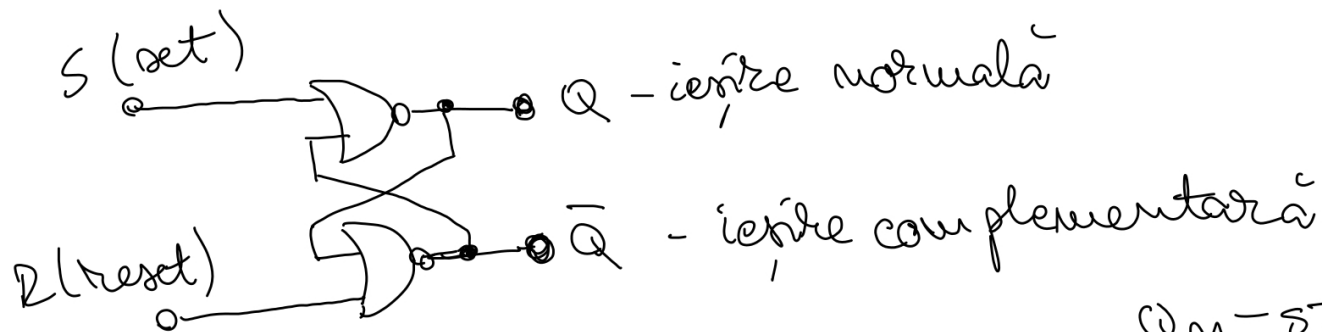


Q_n - starea actuală
 Q_{n-1} - starea precedentă

S	R	Q_n	\bar{Q}_n
0	0	Q_{n-1}	\bar{Q}_{n-1}
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	?	?


(no change) latch.
reset
set

→ undefined (illegal state)


switch debouncing.

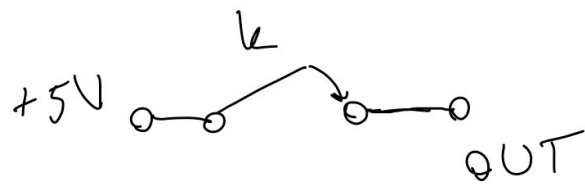



ideal

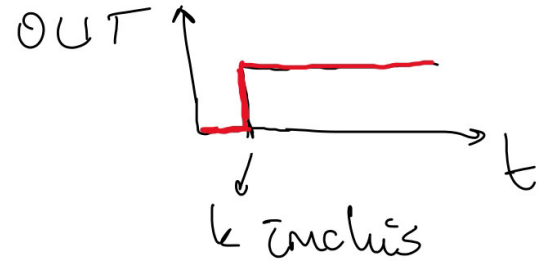


real

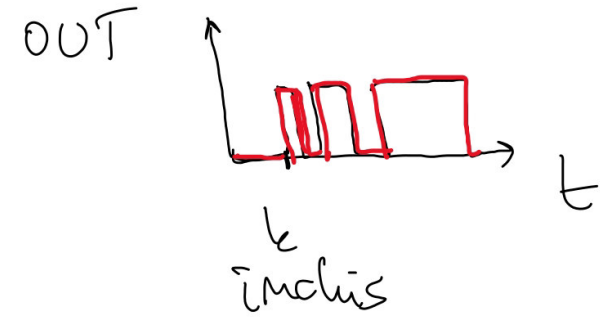

Solutia:

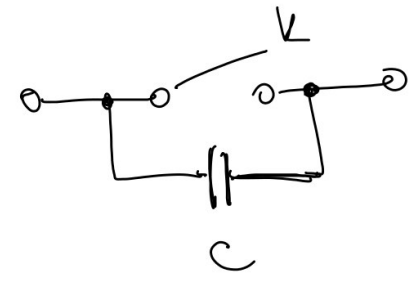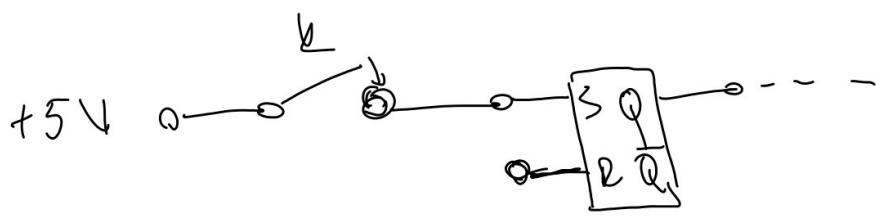


CBB RS cu poarta ("gated RS")

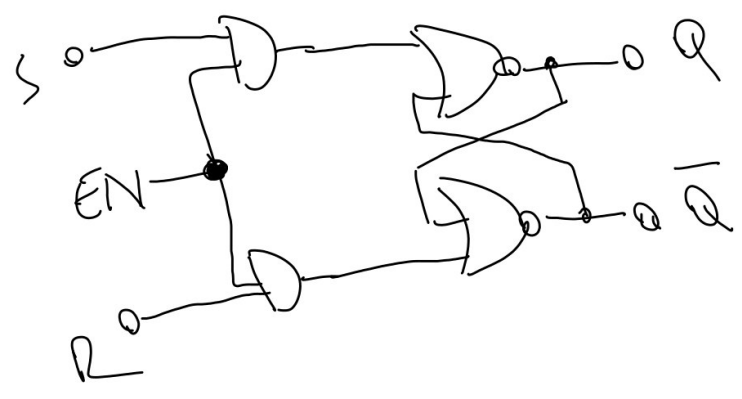


EN	S	R	Q_n	$\overline{Q_n}$
1	0	0	Q_{n-1}	$\overline{Q_{n-1}}$
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	?	?
0	0	0	Q_{n-1}	$\overline{Q_{n-1}}$ (latch)
0	0	1	latch	latch
0	1	0	latch	latch
0	1	1	latch	latch



CBB JK (Jam-keep / Jack Kilby).

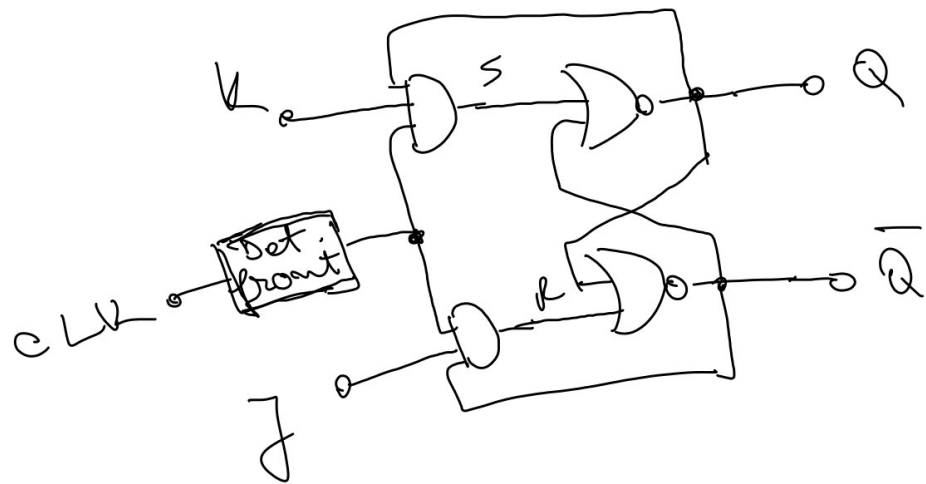


front descator

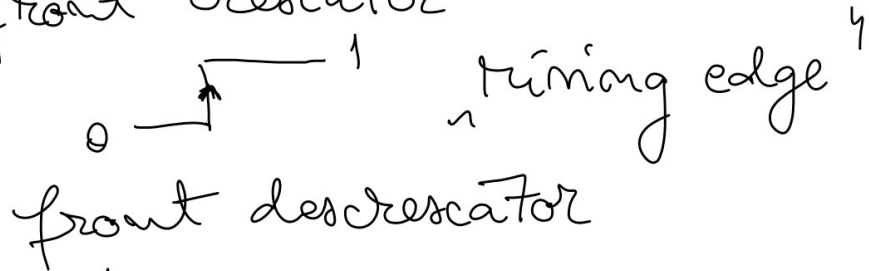

front descator

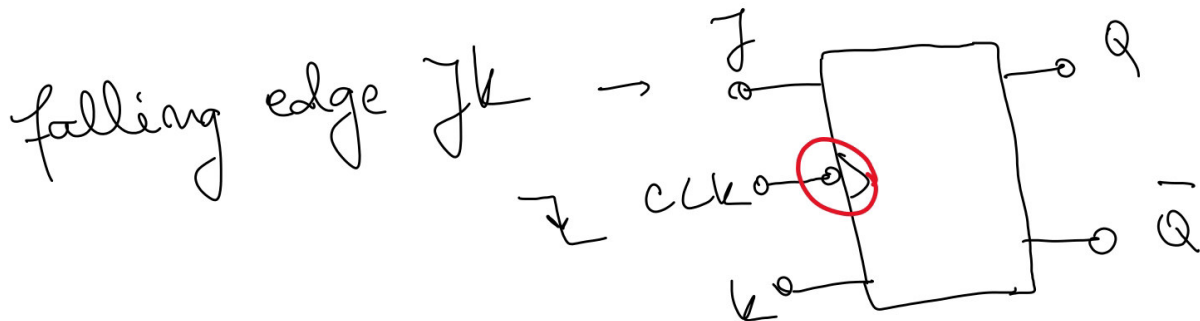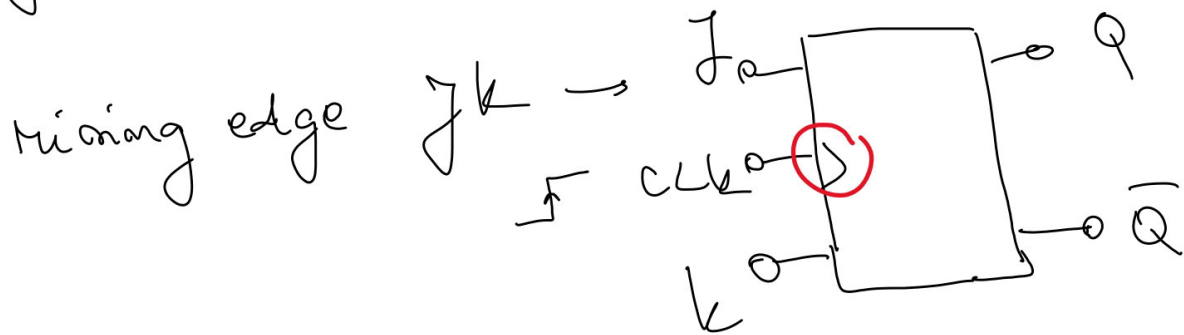


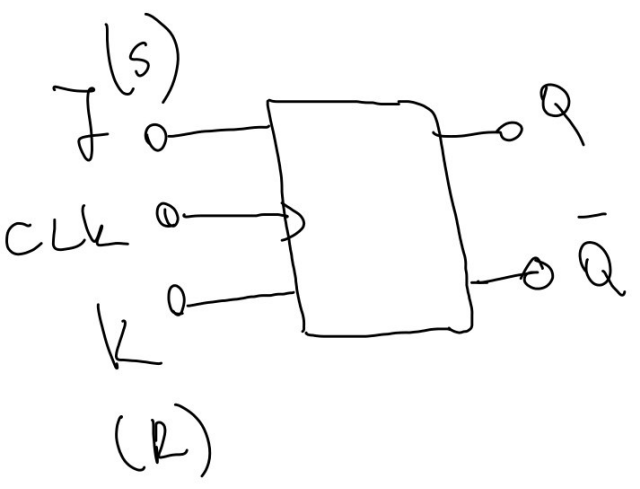Tabelul de adevărat pentru un CBS JK cu front descător.




CLK	J	K	Q_n	\bar{Q}_n	
↓	0	0	Q_{n-1}	\bar{Q}_{n-1}	latch
↓	0	1	0	1	keep (reset)
↓	1	0	1	0	keep (set)
↓	1	1	\bar{Q}_{n-1}	Q_{n-1}	toggle
x	0	0	latch		
x	0	1	latch		
x	1	0	latch		
x	1	1	latch		

Bistabilul „T” (toggle) :

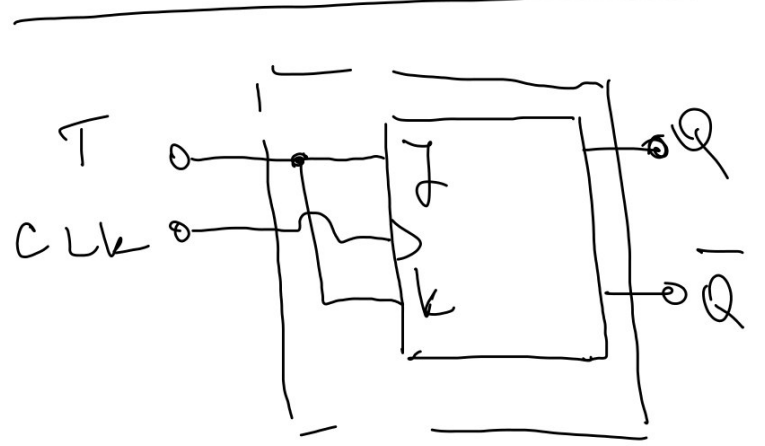


CLK	T	Q_n	\bar{Q}_n	
↓	0	Q_{n-1}	\bar{Q}_{n-1}	latch
↓	1	\bar{Q}_{n-1}	Q_{n-1}	toggle
x	0	latch		
x	1	latch.		

Bistabilul "D" (data)

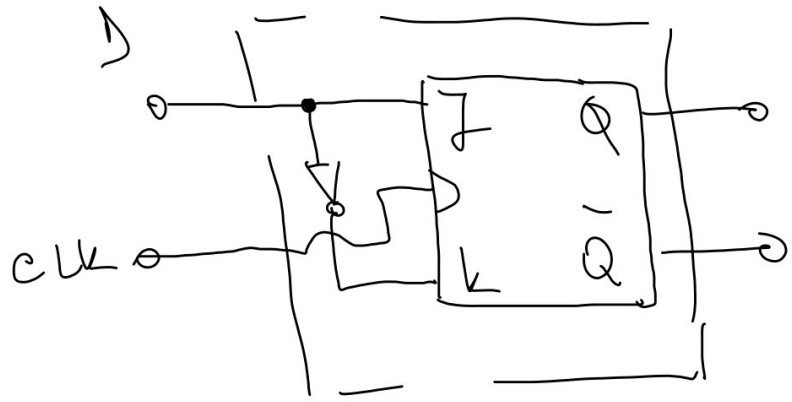


CLK	D	Q _n	Q _{n+1}
↑	0	0	1
↑	1	1	0
X	0	latch	
X	1	latch	


Numărător MOD-2 cu CBB T

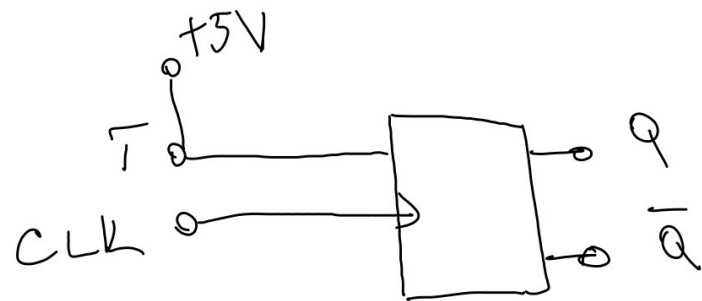

Presupunem $Q=0$ la $t=0$

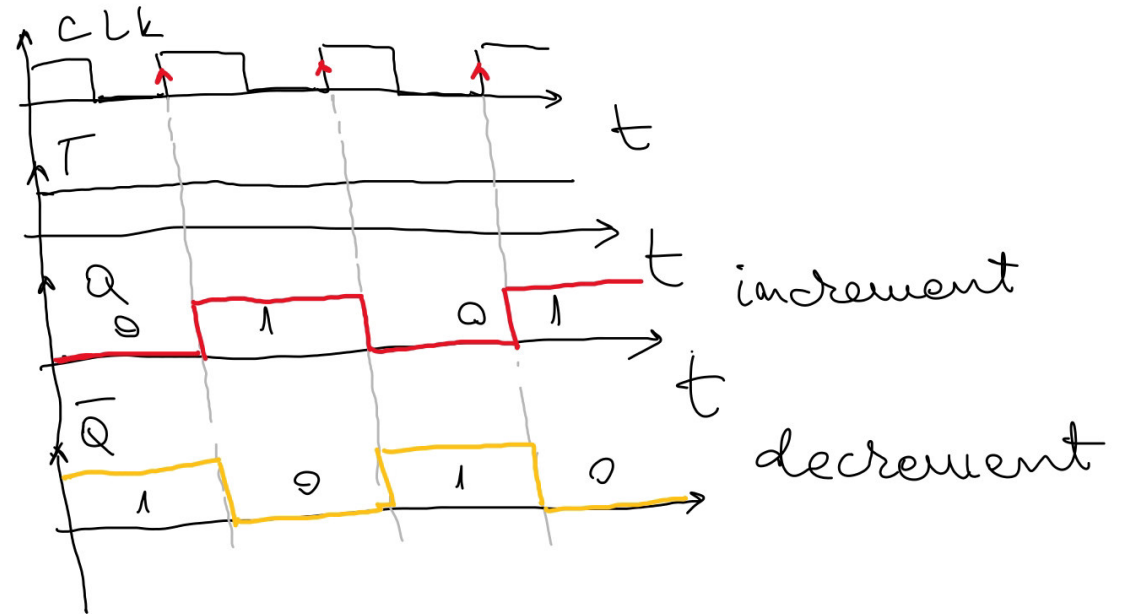

Numărător asincron MOD-4:

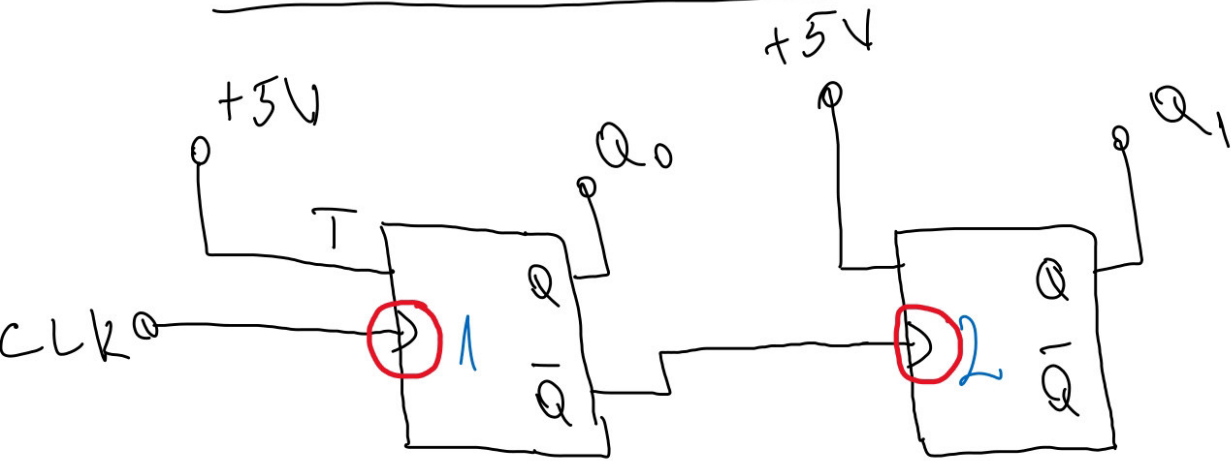

CLK	Q ₁ (MSB)	Q ₀ (LSB)
0	0	0
1	0	1
2	1	0
3	1	1

