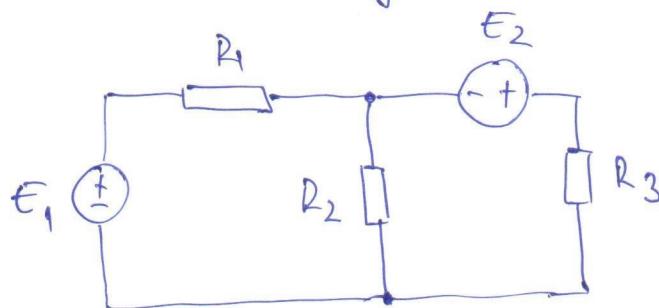



Tema 1 Electromecanica I

Temele de predare: 13.10.2020.


- ① Determinați valorile tensiunilor U_{R_2} și U_{R_3} din schema de mai jos. Se dă $E_1 = 20\text{ V}$, $U_{R_1} = 5\text{ V}$, $E_2 = 10\text{ V}$.



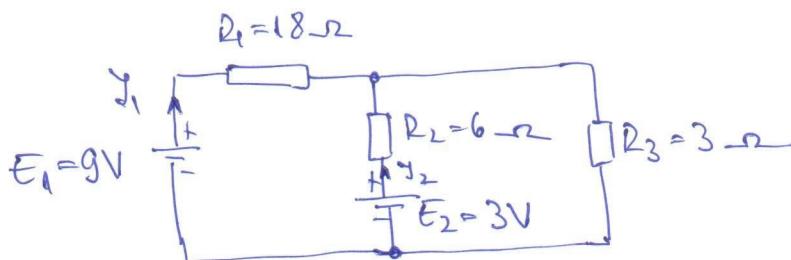- ② Determinați valorile curentilor I_1 și I_2 din schema de mai jos.



③.

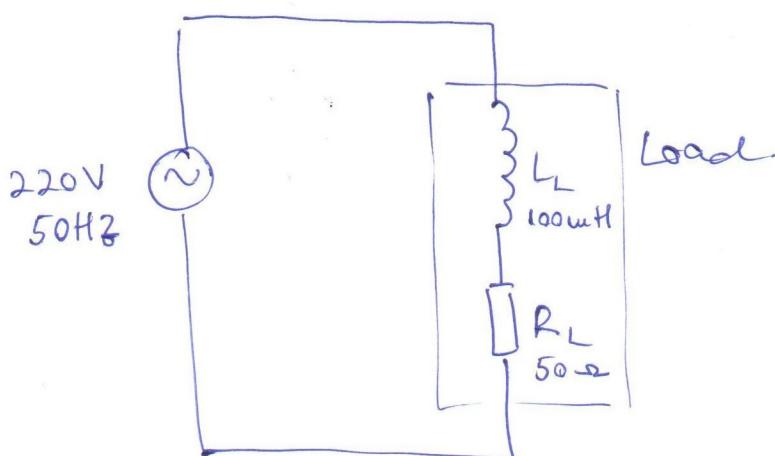

$$Y = ?$$

$$P = ?$$

$$Q = ?$$

$$S = ?$$