

Temă: Realizati un RAM  $4 \times 4$  biti folosind un decodor  $2 \times 4$  si  
(schemă bloc + implementare în Logisim) celule RAM de  
1 bit.