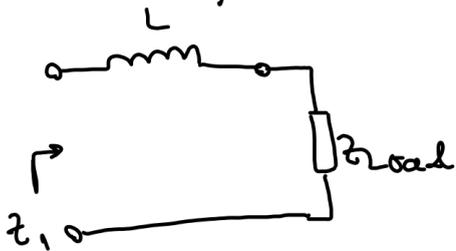


Curs 9:

Adaptarea impedanței („impedance matching)

Adaptarea impedanței → minimizarea lui Γ (minimizarea pierderilor prin reflexie)

Efectul inductanței serie



impedanța unui inductor

$$Z_{ind} = j\omega L$$

$$Z_{ind} = j \frac{\omega L}{Z_0}$$

$$Z_i = Z_{load} + Z_{ind} = R + jX + j \cdot \frac{\omega L}{Z_0}$$

$$Z_i = R + j \left(X + \frac{\omega L}{Z_0} \right)$$

Efectul unui inductor serie → deplasare pe cercul de rezistență constantă în sensul acelor de ceasornic („clockwise”).

Ex: $Z_L = 1 - 2j$; $f = 16 \text{ kHz}$; $L = ?$ pentru ca Z_i să fie adaptată

($Z_0 = 50 \Omega$)

$$Z_i = 1 + j \left(-2 + \frac{\omega L}{Z_0} \right) = 1$$

adaptare („matching) → $\text{Im}\{Z_i\} = 0$


$$-2 + \frac{\omega L}{Z_0} = 0 \Rightarrow \frac{\omega L}{Z_0} = 2$$

$$L = \frac{2 Z_0}{\omega} = \frac{2 \times 50}{2\pi \times 10^4} = \frac{50}{\pi} \times 10^{-9} \text{ H}$$

$$L = 15.92 \text{ nH}$$

Efectul unei capacități serie:
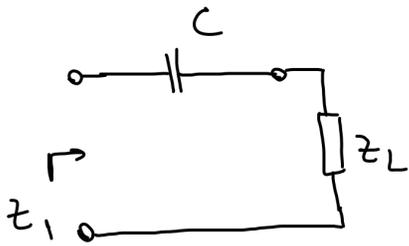
$$z_c = -\frac{j}{\omega C} \Rightarrow z_c = -\frac{j}{\omega C z_0}$$



$$z_L = R + jX$$
$$z_c = -\frac{j}{\omega C z_0}$$

$$z_1 = z_L + z_c = R + jX - \frac{j}{\omega C z_0}$$

$$z_1 = R + j\left(X - \frac{1}{\omega C z_0}\right)$$

Efectul unei capacități serie \rightarrow deplasare pe cercurile de rezistență constantă în inversul sensului acelor de ceasornic (counterclockwise).

Exemplu: $z_L = 0.3 + j$; $f = 500 \text{ MHz}$; $C = ?$ pentru ca $z_L = 0.3$.
(z_L adaptat)

$$z_1 = z_L + z_c = 0.3 + j\left(1 - \frac{1}{\omega C z_0}\right)$$

$$z_L \text{ adaptat} \Rightarrow 1 - \frac{1}{\omega C z_0} = 0$$

$$\frac{1}{\omega C z_0} = 1$$

$$\omega C z_0 = 1$$

$$C = \frac{1}{\omega z_0} = \frac{1}{2\pi \times 50 \times 500 \times 10^6} =$$


$$= \frac{1}{2\pi \times 25 \times 10^9} = \frac{1}{50\pi} \times 10^{-9}$$

$$C = 0.0064 \times 10^{-9} = 6.4 \times 10^{-12} \text{ F} =$$
$$= 6.4 \text{ pF.}$$

Ce am putea să adaptăm Z_L astfel încât $Z_1 = 1$

Soluția: adaptare cu linie de transmisie + C serie
(Tx line)

Linie de transmisie \rightarrow deplasate pe cercul $S \times |L| = \text{const.}$
(n towards generator)

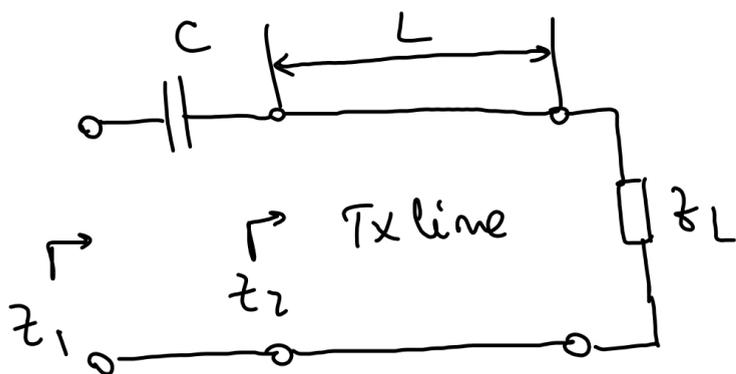

Din diagrama Smith

$$L = 0.064 \lambda$$

$$Z_2 = 1 + 2.2j$$

$$Z_1 = 1 + j \left(2.2 - \frac{1}{\omega C Z_0} \right)$$

$$2.2 - \frac{1}{\omega C Z_0} = 0$$


$$\frac{1}{\omega C Z_0} = 2.2$$

$$\frac{1}{C} = 2.2 \omega Z_0 \Rightarrow C = \frac{1}{2.2 \omega Z_0}$$

$$C = \frac{1}{2.2 \times 2\pi \cdot 500 \times 10^6 \times 50} = \frac{1}{4.4\pi \times 25} \times 10^{-9} = 2.9 \text{ pF.}$$


The Complete Smith Chart

Black Magic Design

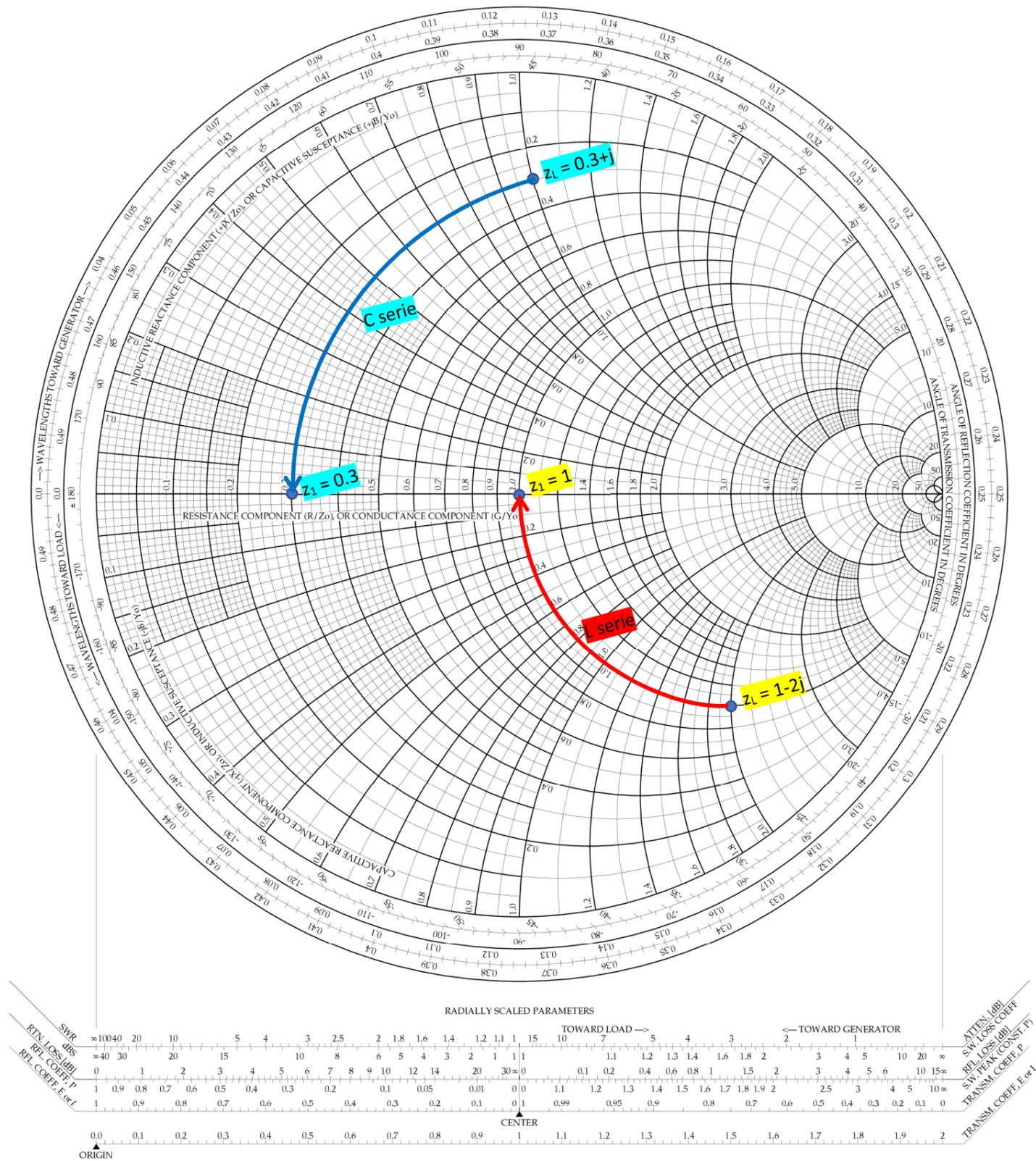

The Complete Smith Chart

Black Magic Design

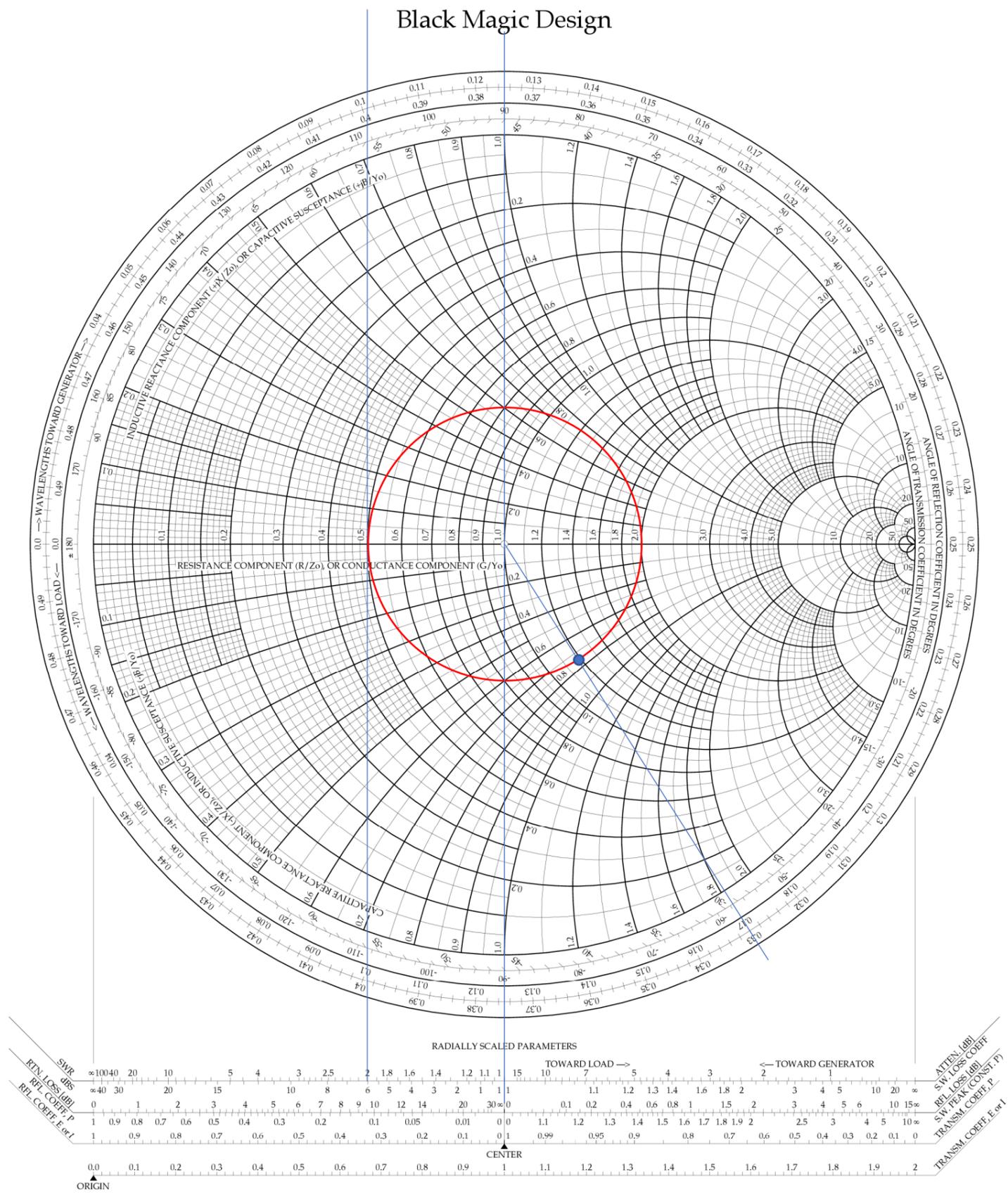

The Complete Smith Chart

Black Magic Design

