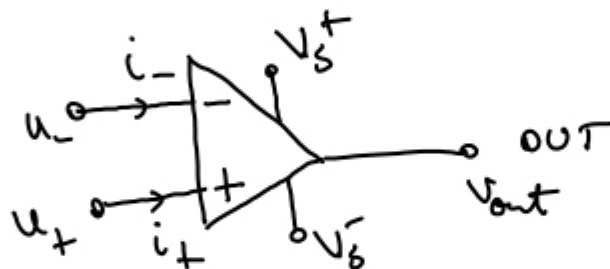


Amplificatorul operational in procesele de masura.

A.O. → circuit integrat

- BJT
- JFET
- MOSFET

Amplificatorul operational ideal



$$V_{out} = A_d (u_+ - u_-)$$

A_d - factorul de amplificare
in bucla deschisa
 A_d - open-loop gain



Caracteristicile AO ideal:

$A_d \rightarrow \infty$ $i_- = 0$
 $Z_{in} \rightarrow \infty$ $i_+ = 0$
 $Z_{out} \rightarrow 0$

$A_d \rightarrow \infty$, V_{out} - finit $\rightarrow u_+ - u_- = 0 \rightarrow u_+ = -u_-$




Conexiuni ale amplificatorului operațional:

- reacție pozitivă

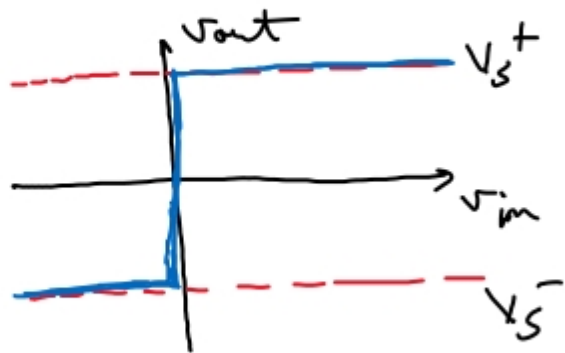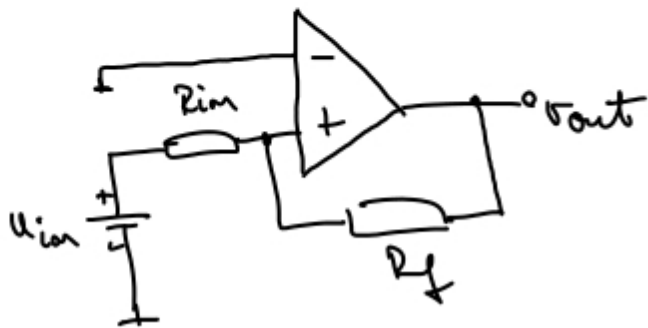

- reacția negativă ("negative feedback").

Conexiunea inversoare:

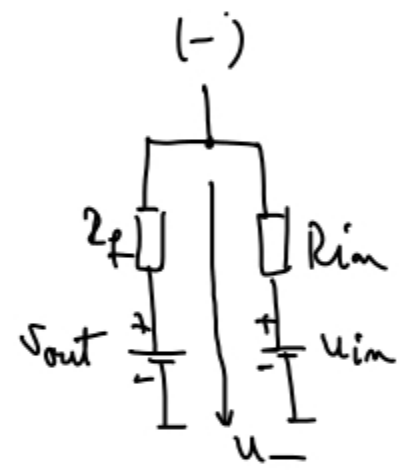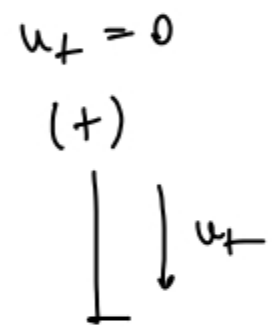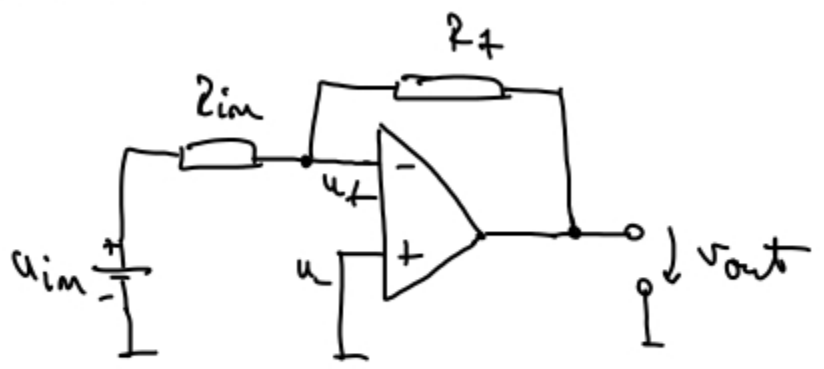

Ț. lui Millman:

$$u_- = \frac{\frac{u_{in}}{R_{in}} + \frac{v_{out}}{R_f}}{\frac{1}{R_{in}} + \frac{1}{R_f}}$$

$u_+ = u_- \Rightarrow u_- = 0 \Rightarrow$

$$\frac{\frac{u_{in}}{R_{in}} + \frac{v_{out}}{R_f}}{\frac{1}{R_{in}} + \frac{1}{R_f}} = 0 \Rightarrow$$


$\frac{u_{in}}{R_{in}} = -\frac{v_{out}}{R_f} \Rightarrow$

$\Rightarrow v_{out} = -\frac{R_f}{R_{in}} u_{in} \Rightarrow$



$\Rightarrow v_{out} = A \cdot u_{in}$

$A = -\frac{R_f}{R_{in}}$

Conexiunea neinversoare:

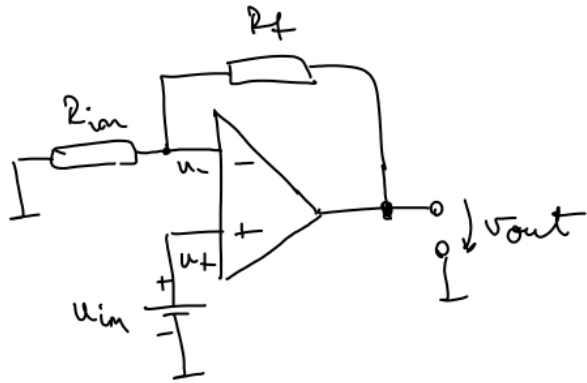

$$u_+ = u_{in}$$

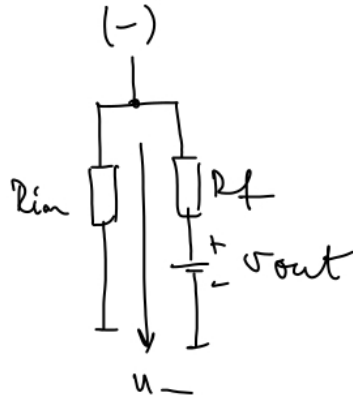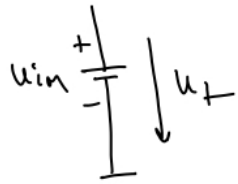

$$u_- = \frac{\frac{0}{R_{lim}} + \frac{v_{out}}{R_f}}{\frac{1}{R_{lim}} + \frac{1}{R_f}} = \frac{\frac{v_{out}}{R_f}}{\frac{1}{R_{lim}} + \frac{1}{R_f}}$$

$$u_+ = u_- \Rightarrow$$

$$\Rightarrow u_{in} = \frac{\frac{v_{out}}{R_f}}{\frac{1}{R_{lim}} + \frac{1}{R_f}} \Rightarrow \frac{v_{out}}{R_f} = u_{in} \left(\frac{1}{R_{lim}} + \frac{1}{R_f} \right)$$



$$v_{out} = u_{in} \left(\frac{R_f}{R_{lim}} + \frac{R_f}{R_f} \right) \Rightarrow v_{out} = \left(1 + \frac{R_f}{R_{lim}} \right) \cdot u_{in}$$

A


$$v_{out} = A \cdot u_{in}$$

$$A = 1 + \frac{R_f}{R_{lim}}$$

Conexiunea diferențială 1

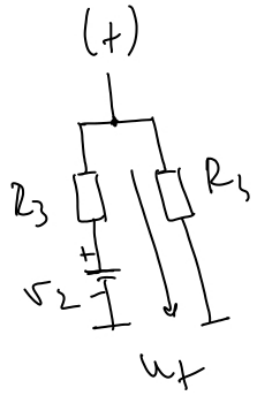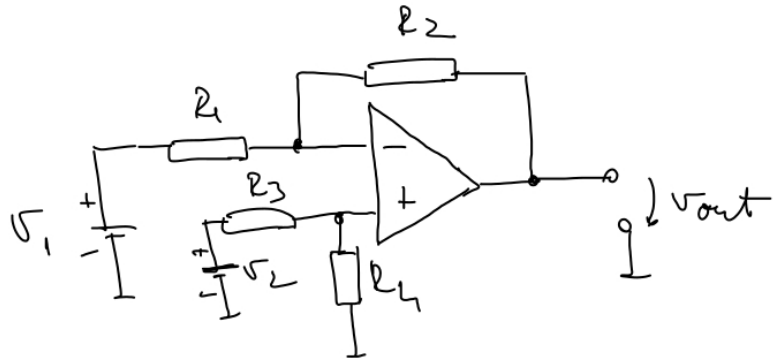
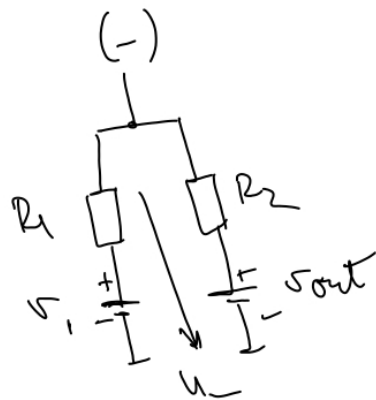
$$u_+ = \frac{\frac{V_2 + \frac{0}{R_4}}{\frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_4}} = \frac{\frac{V_2}{R_3}}{\frac{R_3 + R_4}{R_3 R_4}} = \frac{V_2 R_4}{R_3 + R_4}$$



$$u_- = \frac{\frac{v_{out}}{R_2} + \frac{V_1}{R_1}}{\frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_1}} = \frac{\frac{v_{out} R_1 + V_1 R_2}{R_1 R_2}}{\frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2}} = \frac{v_{out} R_1 + V_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

$$u_+ = u_- \rightarrow \frac{V_2 R_4}{R_3 + R_4} = \frac{v_{out} R_1 + V_1 R_2}{R_1 + R_2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v_{out} R_1 + v_1 R_2 = \frac{R_1 + R_2}{R_3 + R_4} \cdot v_2 R_4$$

$$v_{out} = \frac{R_1 + R_2}{R_3 + R_4} \cdot v_2 \cdot \frac{R_4}{R_1} - v_1 \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

De regulă

$$R_3 = R_1$$
$$R_4 = R_2$$


$$v_{out} = \frac{\cancel{R_1 + R_2}}{\cancel{R_1 + R_2}} \cdot v_2 \cdot \frac{R_2}{R_1} - v_1 \cdot \frac{R_2}{R_1}$$

$$v_{out} = \frac{R_2}{R_1} (v_2 - v_1)$$

$$v_{out} = A (v_2 - v_1)$$

$$A = \frac{R_2}{R_1}$$

Amplificatorul de instrumentatie:

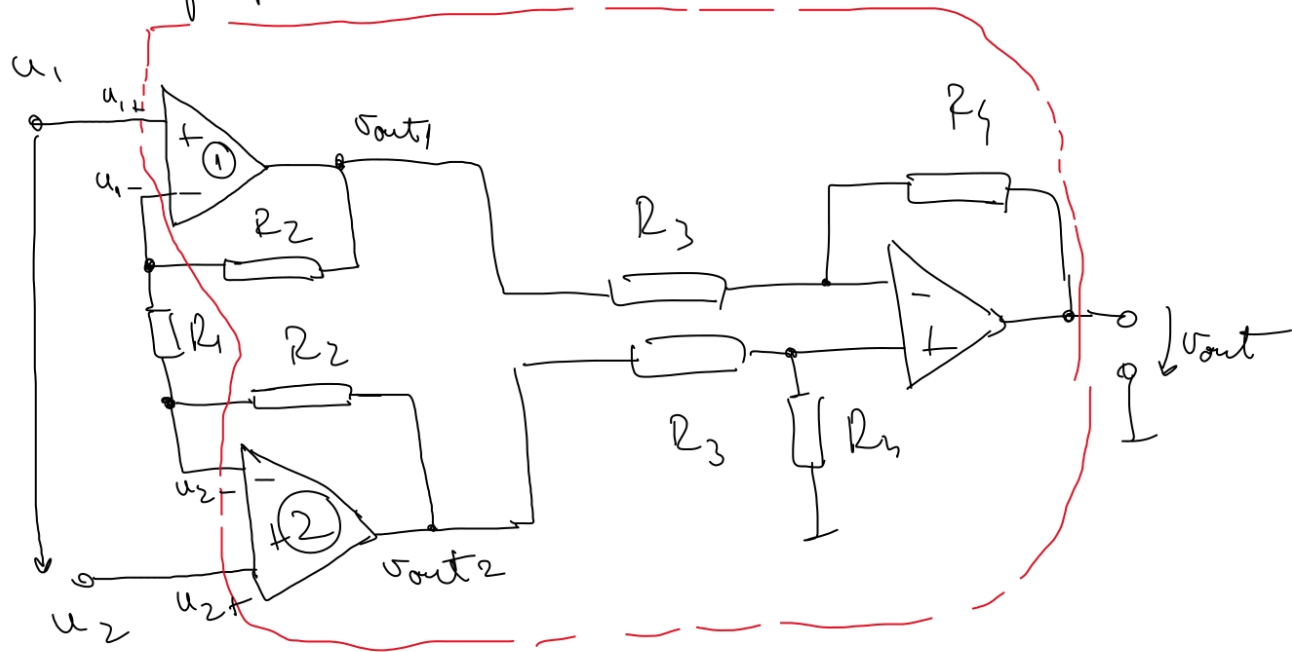


$$v_{out1} = A_d (u_{1+} - u_{1-})$$

$$v_{out2} = A_d (u_{2+} - u_{2-})$$

$$u_{1+} = u_1$$

$$u_{2+} = u_2$$

$$u_{id} = u_1 - u_2 = u_{1+} - u_{2+}$$

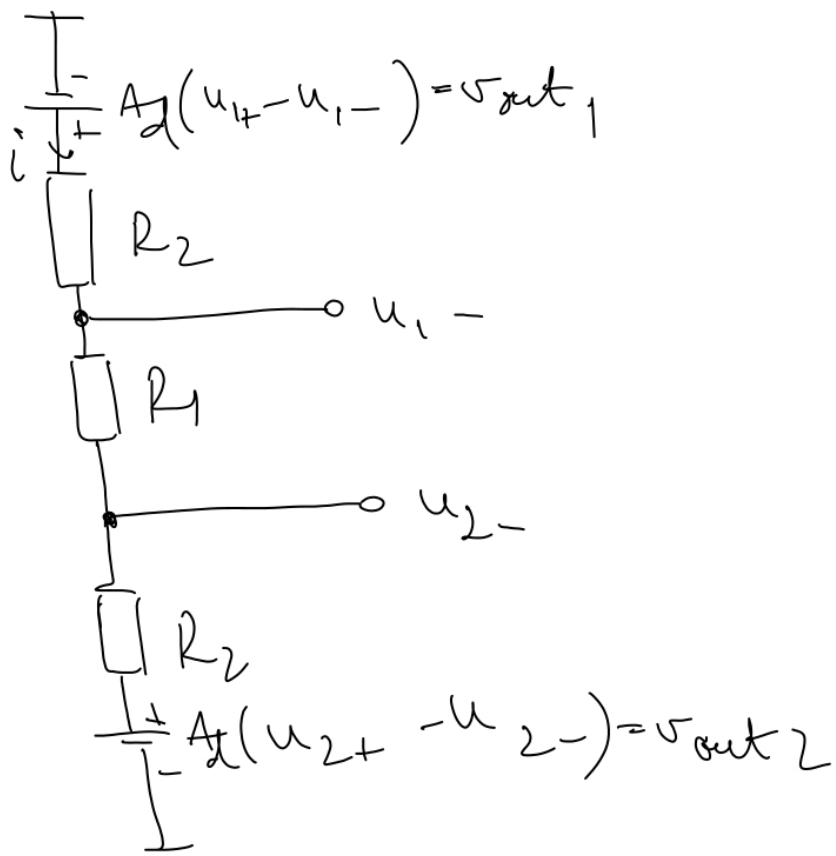

$$v_{out1} - v_{out2} = i(R_1 + 2R_2)$$

$$iR_1 = u_{1-} - u_{2-}$$

$$i = \frac{A_d \cdot u_{id} - iR_1 A_d}{R_1 + 2R_2}$$

$$i(R_1 + 2R_2) + iR_1 A_d = A_d \cdot u_{id}$$

$$i(R_1 + 2R_2 + A_d R_1) = A_d \cdot u_{id}$$

$$i = \frac{A_d \cdot u_{id}}{R_1 + 2R_2 + A_d R_1}$$

$$i = \frac{u_{id} \cdot A_d}{A_d \left(\frac{R_1 + 2R_2}{A_d} + R_1 \right)}$$

≈ 0

$$i = \frac{u_{id}}{R_1}$$

$$v_{out} = \frac{R_4}{R_3} (v_{out2} - v_{out1})$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{-i(R_1 + 2R_2)}$

$$v_{out} = -\frac{R_4}{R_3} \cdot i(R_1 + 2R_2)$$

$$v_{out} = -\frac{R_4}{R_3} \cdot \frac{v_{id}}{R_1} (R_1 + 2R_2)$$

$$v_{out} = -\frac{R_4}{R_3} \frac{(v_1 - v_2)(R_1 + 2R_2)}{R_1}$$

$$v_{out} = \frac{R_4}{R_3} (v_2 - v_1) \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right)$$

$$v_{out} = A_{inst.} (v_2 - v_1)$$

$$A_{inst.} = \frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right)$$

R_1, R_3, R_2 - fixe pe chip -