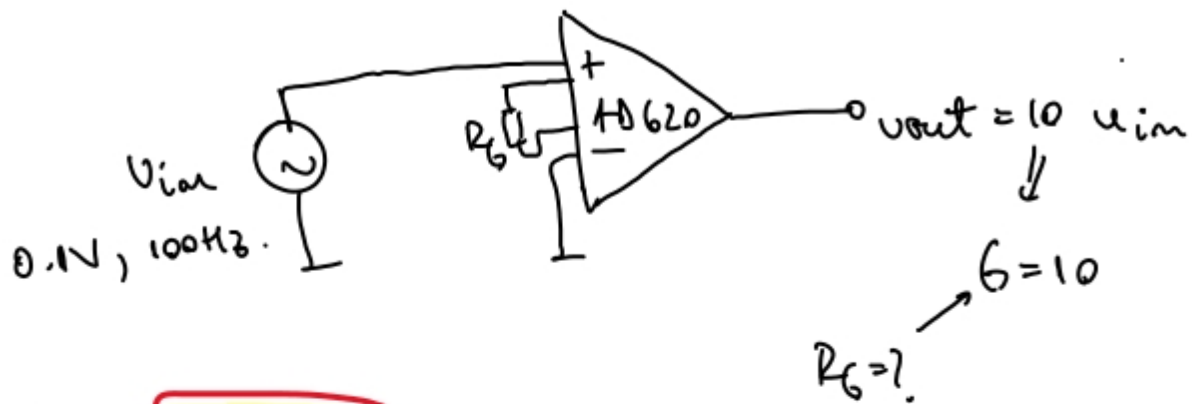


Übers 3 sis:



im **datasheet:**

$$G = \frac{49.4 \text{ k}\Omega}{R_6} + 1$$

$$R_6 = \frac{49.4 \text{ k}\Omega}{G - 1} \quad \left. \begin{array}{l} \\ G = 10 \end{array} \right\} \Rightarrow R_6 = \frac{49.4 \text{ k}\Omega}{9} = 5.49 \text{ k}\Omega$$


im convert, $R_6 = 5.6 \text{ k}\Omega \pm 5\% \Rightarrow$

$$\Rightarrow R_{\min} = 5.32 \text{ k}\Omega ; R_{\max} = 5.88 \text{ k}\Omega$$

$$G = 10.29 \rightarrow 9.40$$

Caracteristicile amplificatorului operational real:

A.O. ideal

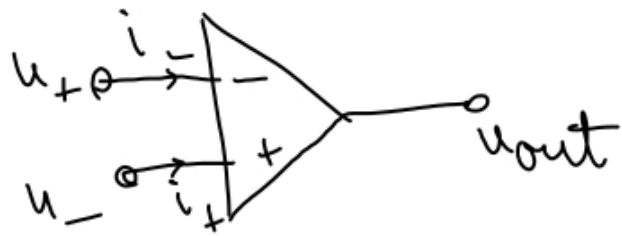

$$v_{out} = A_d (u_+ - u_-)$$

$$A_d \rightarrow \infty$$


$$Z_{in} \rightarrow \infty$$

$$Z_{out} = 0$$

$$i_+ = 0$$

$$i_- = 0$$

Input offset voltage:

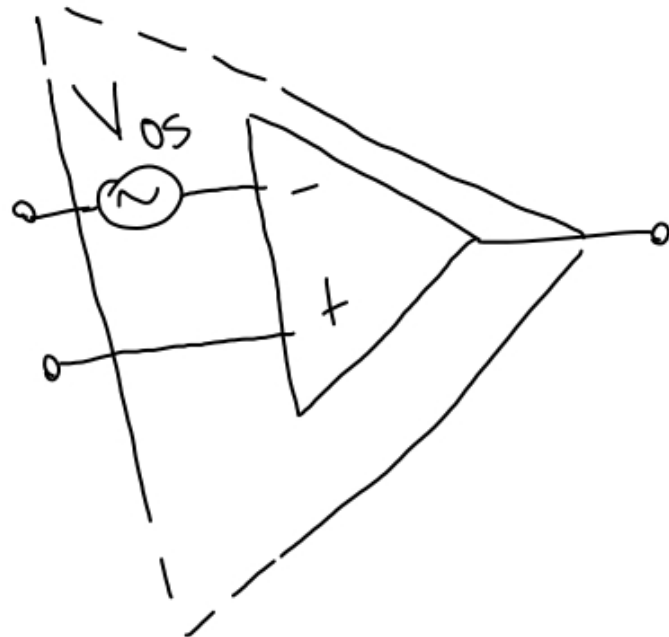


V_{os} - input offset voltage.

Stabilitate ($V/month$)
($V/^\circ C$).


Input offset current

$i_b^{+,-}$ - bias currents

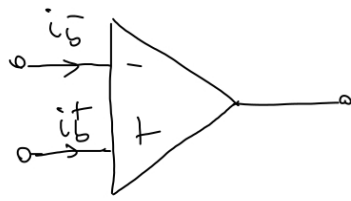


A.O. cu TB $\rightarrow i_b \sim \mu A$

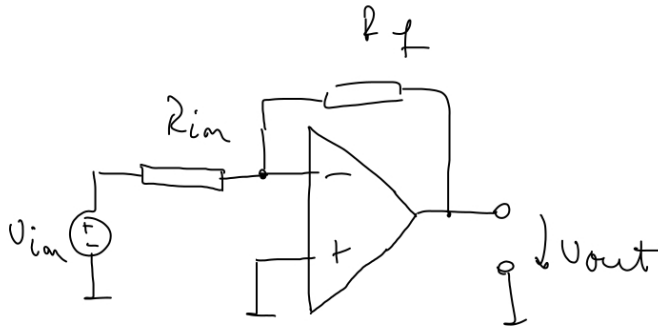A.O. cu TECJ $\rightarrow i_b \sim \mu A$




parivătam v_{in}

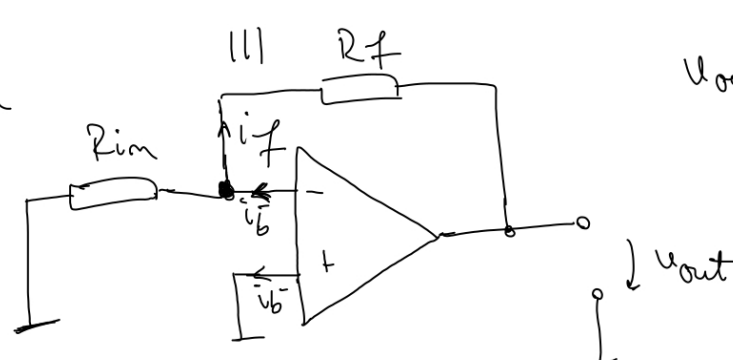

$$v_{out} = i_b^- \cdot R_f$$

pentru minimizarea efectelor i_b^- , i_b^+

R_c - rezistor de compensare

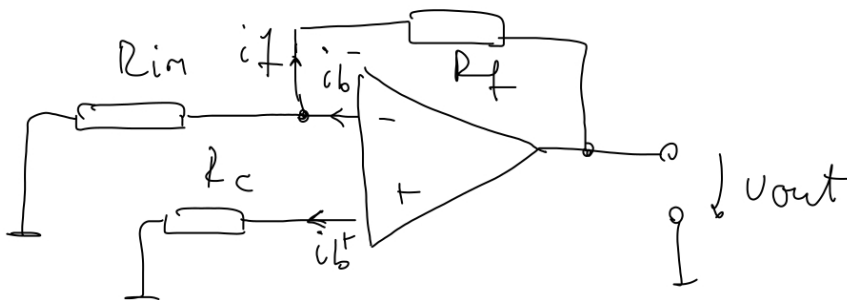

$$i_b^+ \approx i_b^-$$

$$R_c = R_{in} \parallel R_f$$



de regulă \rightarrow "input offset current"

$$i_{off} = i_b^+ - i_b^-$$

$$\text{Dacă } v_{in} = 0 \Rightarrow v_{out} = i_{off} \cdot R_f = (i_b^+ - i_b^-) R_f$$


Output voltage swing:

A.O. ideal

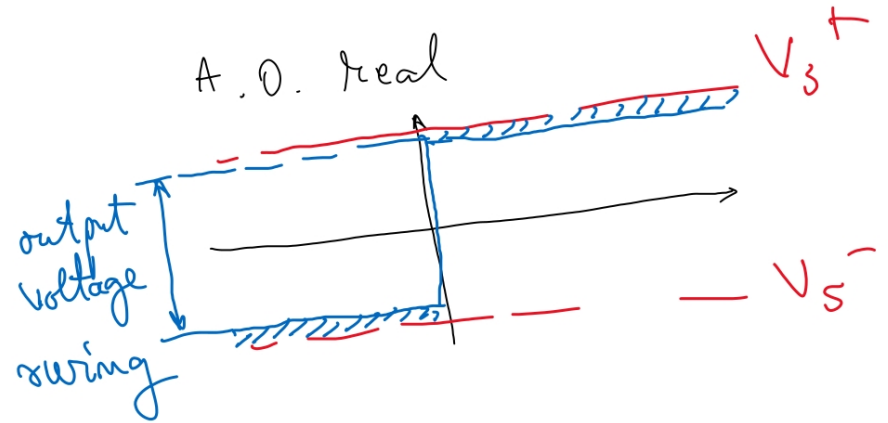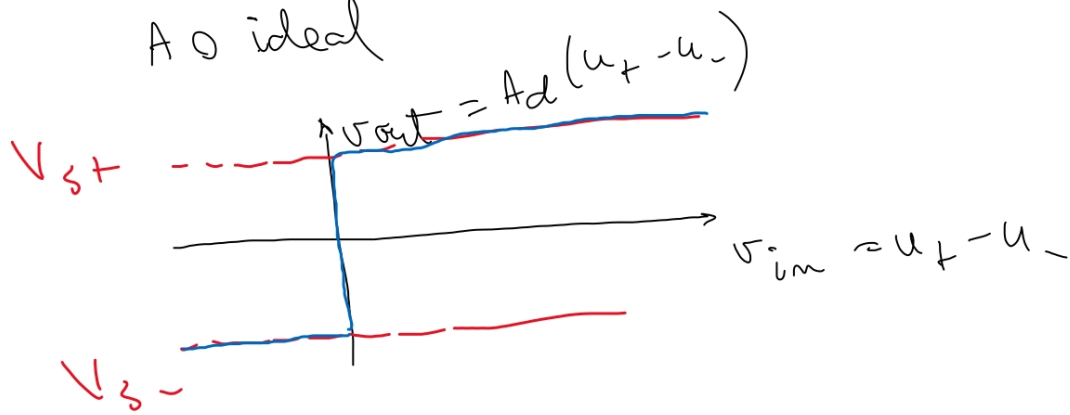


Common mode rejection ratio (CMRR, CMR):

Open-loop op-amp

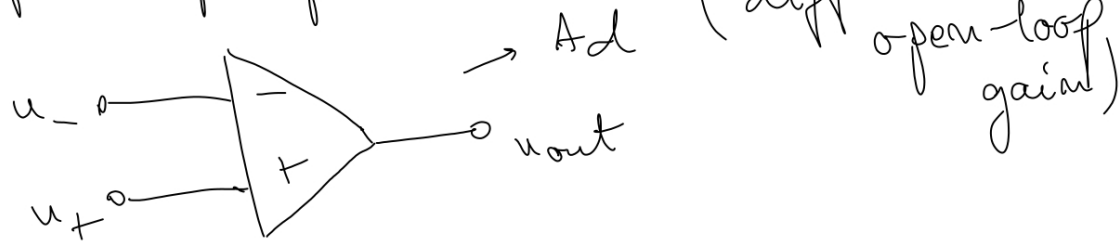

common mode

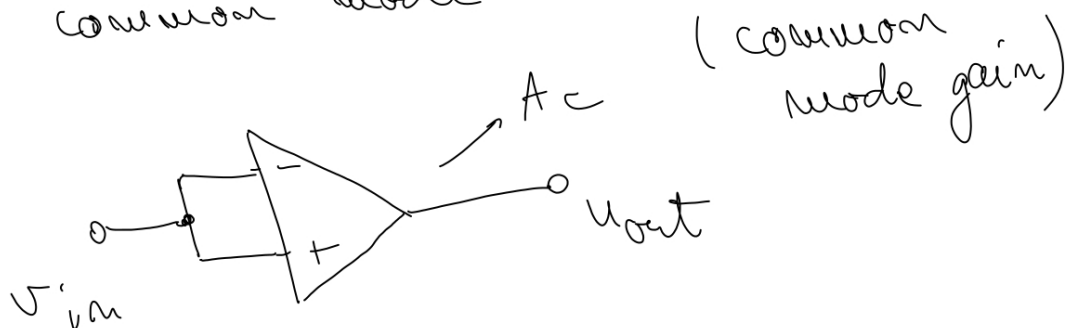

dat la $f = 0$ (DC)

$$CMRR = \frac{A_d}{A_c} \quad (\text{ideal } \rightarrow \infty)$$

$$CMR = 20 \log_{10} CMRR$$

Supply voltage rejection ratio:


$$k_{SVR} = \frac{\Delta V_{OD}}{\Delta V_{OS}}$$

PSRR = k_{SVR} → la $f = 0$ (DC) scade cu creșterea frecvenței)

$$PSR = 20 \log_{10} k_{SVR}$$


slew rate:

$$SR = \frac{dV}{dt} \quad (V/\mu s)$$

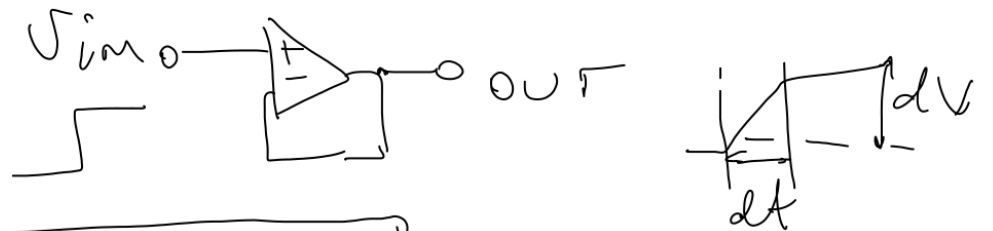

$$f_{max} = \frac{SR}{2\pi V_{max}}$$

Bandwidth:

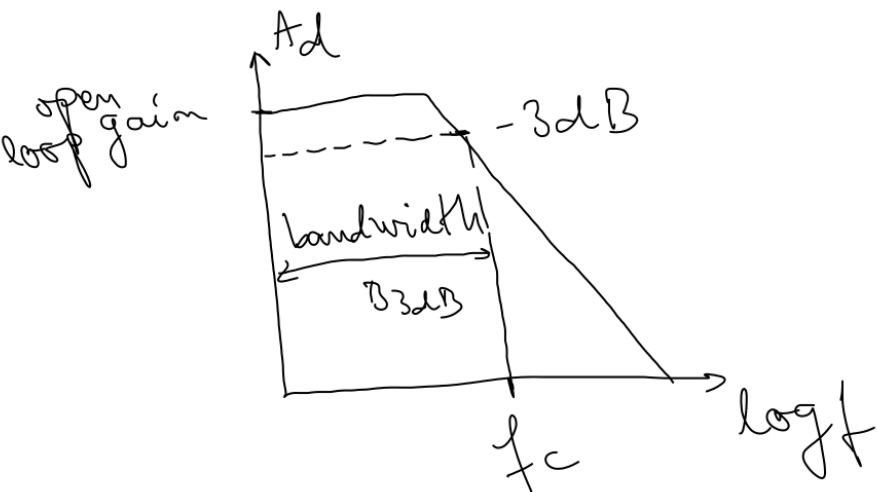

gain bandwidth product

$$GBP = A_d \times f_c$$

Marca tensometrică în punte:

- o marcă în punte: $S =$
- două mărci în punte $S \approx$
- patru mărci în punte $S =$

$$\text{mV}/\Omega$$

$$\text{mV}/\Omega$$

$$\Delta \varepsilon = 2 \text{ mV}$$

$$R_{\text{max}} - R_{\text{min}} = 0.2 \Omega$$

$$S = \frac{2 \text{ mV}}{0.2 \Omega} =$$

$$= \frac{1 \text{ mV}}{0.1 \Omega} =$$

$$= 10 \text{ mV}/\Omega$$

$$\Delta R = 0.1 \Omega$$

$$\varepsilon = U_{BD} - U_{CD}$$

$$R_0 = 120 \Omega$$

$$E = 5 \text{ V}$$

$$\varepsilon_{\text{min}}, \varepsilon_{\text{max}} = ?$$

$$S = \frac{\varepsilon_{\text{max}} - \varepsilon_{\text{min}}}{R_{\text{max}} - R_{\text{min}}} = ?$$

$$\underbrace{R_{\text{max}} - R_{\text{min}}}_{2 \Delta R = 0.2 \Omega}$$

$$2 \Delta R = 0.2 \Omega$$

