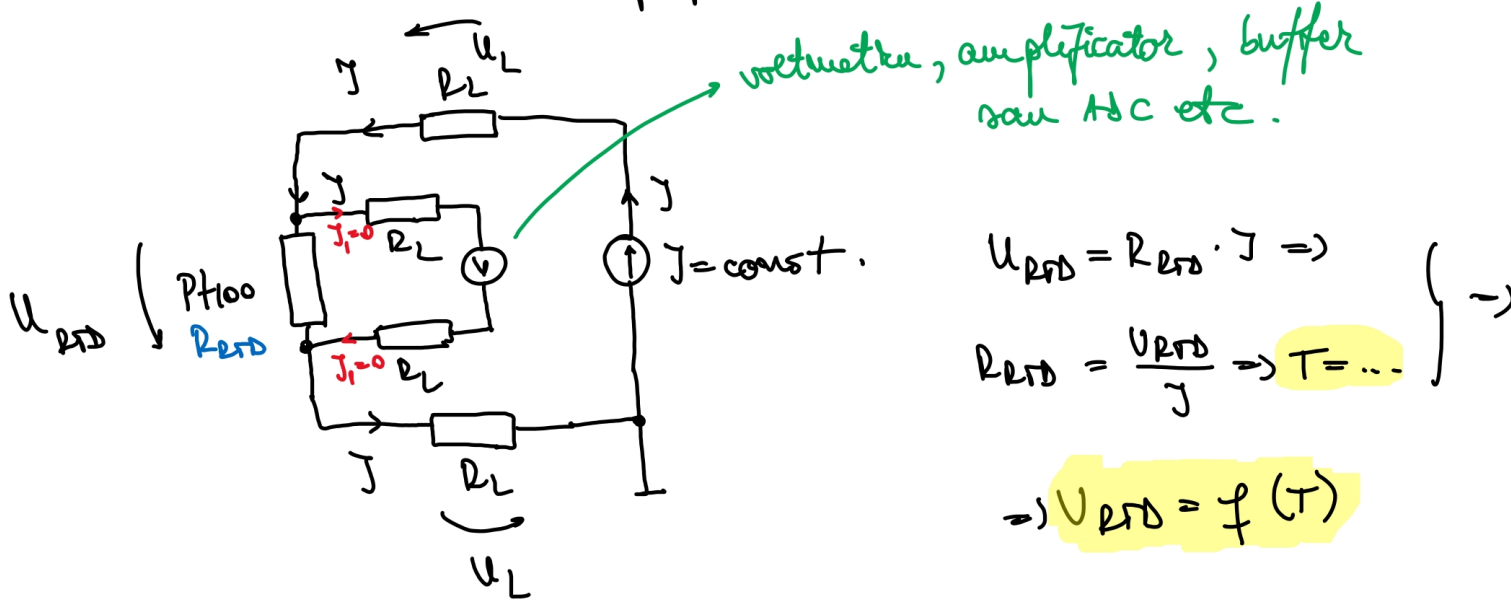


Curs 6:


RTD:

Acuratețe **maximă** (metoda celor 4 contacte)

- Pt100 cu 4 fire (contacte)
- sursă de curent constant
- voltmetru sau amplificator




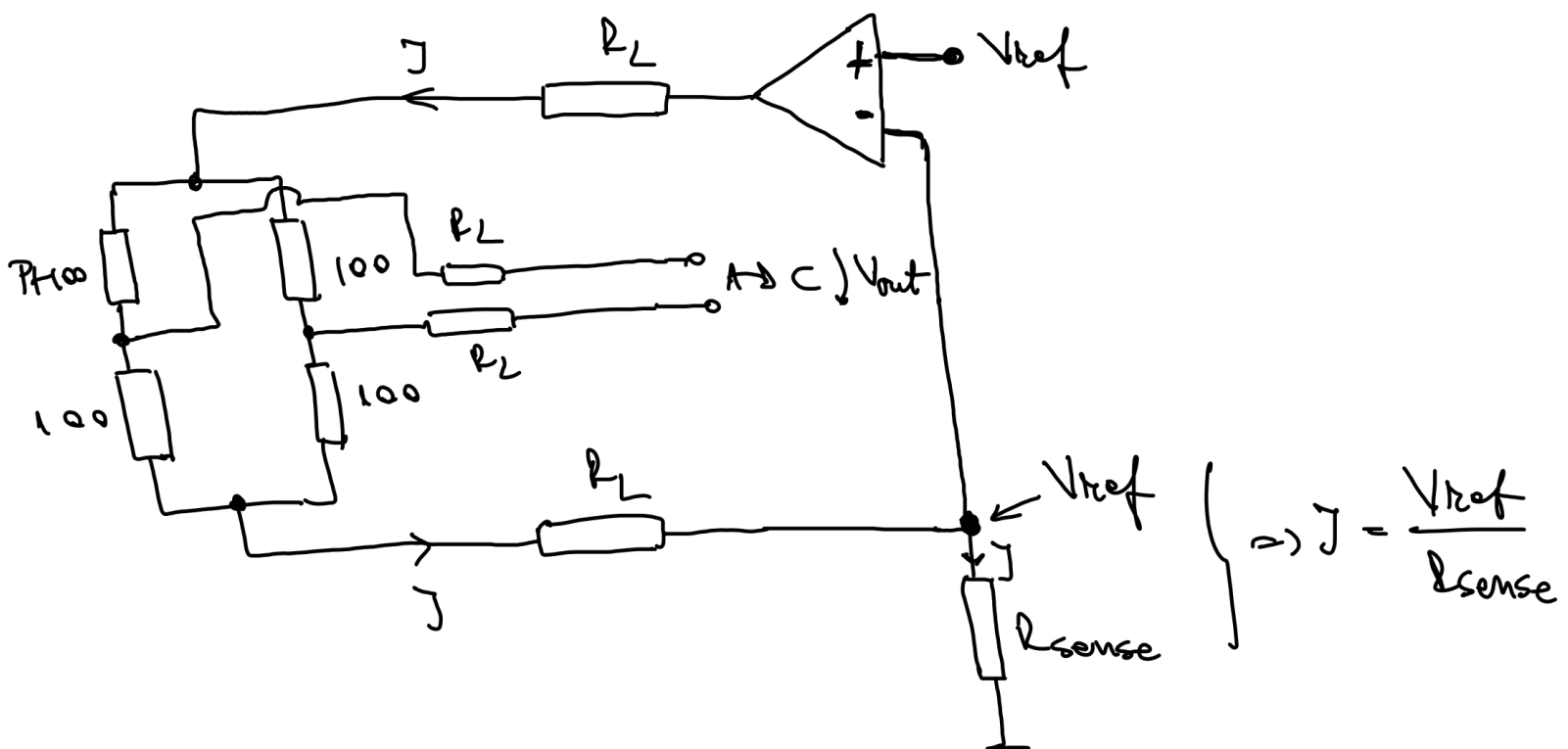Traductor de temperatură cu Pt100 și A.D.



RTD cu 3 fire: (firele au lungimi egale) = R_L identic pt. fiecare fir

Metoda 1:

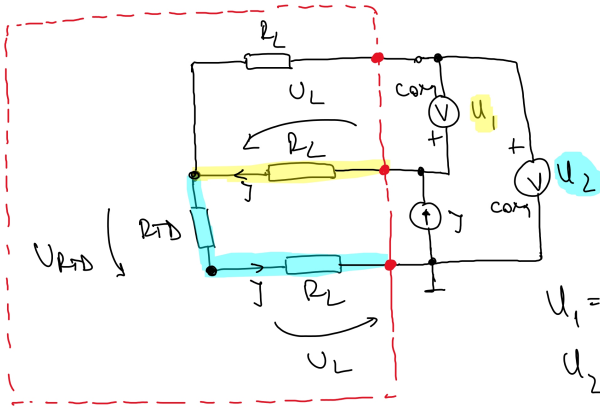


$$U_1 = U_L$$

$$U_2 = U_{RTD} + U_L$$

$$U_2 - U_1 = U_{RTD} + U_L - U_L = \underline{U_{RTD}}$$

Metoda 2: Punte Wheatstone 1.

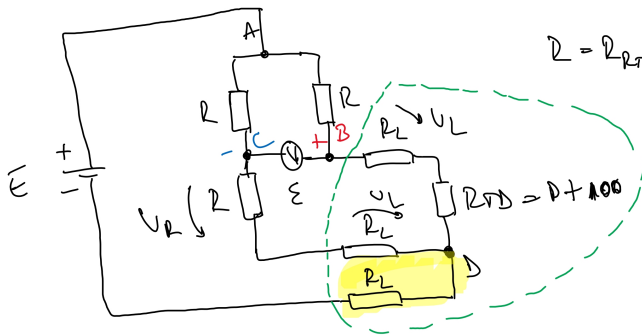


$$R = R_{RTD}(0^\circ C) = 100 \Omega$$

$$E = U_{BD} - U_{CD} =$$

$$= U_L + U_{RTD} - U_R - U_L =$$

$$= U_{RTD} - U_R$$

Puntea Wheatstone 2

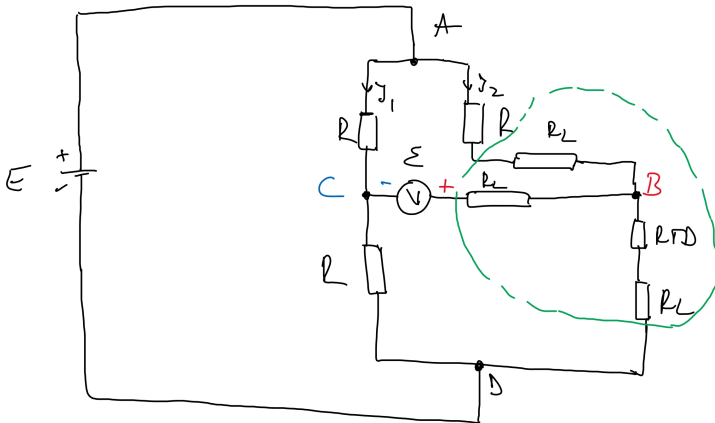

$$R = R_{RTD}(0^\circ C)$$

$$E = U_{BD} - U_{CD}$$

$$E = J_1 \cdot 2R$$

$$U_{CD} = J_1 \cdot R$$

$$\frac{U_{CD}}{E} = \frac{J_1 \cdot R}{J_1 \cdot 2R} = \frac{E}{2}$$

$$E = J_2 (R + R_L + R_{RTD} + R_L)$$

$$U_{BD} = J_2 (R_{RTD} + R_L)$$

$$\frac{U_{BD}}{E} = \frac{J_2 (R_{RTD} + R_L)}{J_2 (R_{RTD} + R + 2R_L)}$$

Răuămă de
văzut